ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-379.87

СХЕМЫ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 330-500 кВ

АЛЬБОМ III

ПОЛНЫЕ СХЕМЫ

gost.e-ecolog.ru

11518Тм-т3-2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-379.87

СХЕМЫ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 330-500кВ

АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ II- ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ III- ПОЛНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ IV- НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
МИНЭНЕРГО СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА С. Я ПЕТРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ф. Н. РЫВКИНА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛОМ ОТ 21.08.87 N 33

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1,2,3	Пояснительная записка.	
4	Таблицы выбора схем.	
5,6,7	Схемы электрических соединений РУ 330-500 кВ.	
8,9	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Треугольник". Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
10,11	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Треугольник". Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
12	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Четырехугольник" и „Автотрансформатор - шины." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
13	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Четырехугольник" и „Автотрансформатор - шины." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
14,15,16	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Полуторная." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
17,18,19	Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Полуторная" Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
20	Линия 330-500 кВ. Схема питания цепей управления, автоматики и защиты.	
21	Линия 330-500 кВ. Основная защита. Схема питания оперативным током.	
22	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема питания оперативным током.	
23	Линия 330-500 кВ. Подменные панели резервных защит. Схема питания и подключения цепей оперативного тока.	
24,25 26,27	Линия 330-500 кВ. Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.	
28,29	Линия 330-500 кВ. Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная.	
30	Линия 330-500 кВ. Основная защита. Цепи между релейной частью ДФЗ-503, ДФЗ-504 и приемопередатчиком.	
31	Линия 330-500 кВ. Устройство для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения. Схема полная.	
32	Линия 330-500 кВ. Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-503 и блоков БЗ 307-84, БА 203-80.	
33	Линия 330-500 кВ. Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-504.	
34,35	Линия 330-500 кВ. Основная защита при наличии ОАПВ. Схема подключения панели АПВ-503.	
36,37,38 39,40,41 42	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема полная.	
43,44	Линия 330-500 кВ.	
45,46	Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87.	
47	Параллельные линии 330-500 кВ. Устройство поперечного дифференциального токового пуска. Схема полная.	

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам.

Главный специалист К.А. Коровникова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17.7.87

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
48	Линия 330-500 кВ Выходные цепи приемника АНКА-14 от релейной защиты Схема полная	
49, 50	Линия 330-500 кВ. Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.	
51	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема подключения панели ДЗ-503.	
52, 53	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.	
54, 55	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.	
56, 57	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.	
58, 59	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.	
60	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема подключения блока БЗ 306/1-87.	
61	Линия 330-500 кВ. Выходные цепи приемника и цепи пуска передатчика АНКА-14. Схема подключения НКУ.	
62, 63	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная.	
64	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема подключения подменной панели ДЗ-503	

Лист	Наименование	Примечание
65, 66	Линия 330-500 кВ. Резервные защиты. Схема подключения подменной панели ЭПЗ 1025/1-87	
67	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант I Схема полная	
68	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант I Схема подключения НКУ.	
69	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии Вариант II Схема полная	
70	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант II Схема подключения НКУ.	
71, 72	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант III Схема полная.	
73	Линия 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант III Схема подключения НКУ.	
74	Линии 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант IV Схема полная.	
75, 76	Линии 330-500 кВ. Измерение и учет электроэнергии. Вариант IV Схема подключения НКУ.	

Пояснительная записка.

1. Введение.

Настоящие типовые материалы для проектирования разработаны по плану типовых работ Госстроя СССР на 1987 год и являются переработкой проекта 407-3-0379.86

Альбом III содержит

- схемы распределительных устройств 330-500 кВ;
- схемы токовых цепей с указанием распределения защит, ПА и измерительных приборов по трансформаторам тока для РУ 330-500 кВ;
- схемы питания оперативным током цепей управления, автоматики и защиты;
- полные схемы и схемы подключения НКУ основной и резервных защит при наличии и при отсутствии ОАПВ на линии;
- полные схемы резервных защит при использовании подменных панелей при наличии и при отсутствии ОАПВ на линии;
- схемы выходных цепей приемника АНКА-14 и цепей пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты;
- схемы устройства поперечного дифференциального пуска для параллельных линий;
- схему устройства для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения;
- полную схемы измерения и учета электроэнергии.

Полные схемы основной и резервных защит линий 330-500 кВ выполнены с использованием панелей защиты типа ДФЗ-503, ДФЗ-504, АПВ-503, ДЗ-503 и вновь разработанных панелей резервных токовых защит и ускорения типов ЭПЗ 1025/1-87 и ЭПЗ 1026/1-87 на постоянном оперативном токе 220 В.

Схемы защит выполнены на основании принципиальных схем альбома II настоящих типовых материалов для проектирования.

Схемы защит и измерений, приведенные в настоящем альбоме, используются совместно с проектами, указанными в таблице 1 и предназначены для использования при конкретном проектировании.

Настоящие типовые проектные решения выполнены взамен проекта „Полные схемы и типовые панели защиты линий 330-500 кВ с раздельным питанием цепей оперативного тока основных и резервных защит" № 5574 тм-I.

2. Общая часть

2.1 Схемы защиты выполнены для линий 330-500 кВ на стороне высшего напряжения подстанции и линий 330 кВ на стороне среднего напряжения.

2.2. Работа выполнена с учетом следующих распределительных устройств ПС:

2.2.1 На стороне высшего напряжения 330-500 кВ

- „треугольник"
- „четырехугольник"
- „автотрансформатор - шины" с присоединением линий через два выключателя;
- „полуторная"

2.2.2. На стороне среднего напряжения

- „полуторная" 330 кВ.

2.3. Комплект чертежей защит и измерений линий составляется из нескольких схем:

- схема токовых цепей;
- схема основной защиты (полная и подключения НКУ) при наличии или при отсутствии ОАПВ;
- схема резервных защит (полная и подключения НКУ) при наличии или отсутствии ОАПВ;
- схема резервной защиты с применением подменной панели, общей для всех линий одного напряжения на стороне ВН или СН;
- схема измерения и учета электроэнергии.

Выбор схем защиты и измерения дан в соответствующих таблицах. Характеристики применяемых НКУ даны в альбоме IV настоящих типовых проектных решений.

2.4. Описание схем работы защиты дано в альбоме I настоящих типовых проектных решений и в альбоме III не приводится

3 Пояснения к схемам.

3.1 Токовые цепи линий 330-500 кВ

3.1.1. Распределение защит по трансформаторам тока показано на схемах токовых цепей с учетом применения трансформаторов тока как с четырьмя, так и с пятью сердечниками.

Для РУ „полуторная" 330 кВ схемы токовых цепей

3.2. Цепи оперативного тока защит, автоматики и управления линий 330-500 кВ подсоединяются к двум системам шинок управления ±EG1 и ±EG2, которые питаются соответственно от двух аккумуляторных батарей.

Выбор шинок управления осуществляется с помощью переключателей. К каждому переключателю подключен автомат.

В схеме принято следующее распределение по автоматам устройств защиты, автоматики и управления:

Резервные защиты (дистанционная защита, резервные токовые, в том числе I группа выходных реле, устройство ускорения, поперечный дифференциальный токовый пуск для параллельных линий подсоединяются к автомату SF1;
основная защита (дифференциально-фазная защита типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504), устройство АПВ-503, II группа выходных реле, устройство для предотвращения работы дифференциально-фазной в.ч. защиты при нарушении цепей напряжения — к автомату SF2;

подменные панели дистанционной защиты (панель ДЗ-503) и резервных токовых защит (панель ЭПЗ-1025/1-87) к автомату SF3;
передатчик АНКА-14 и схема пуска передатчика — к автомату SF4;
приемник АНКА-14 и схемы выходных цепей приемника — к автомату SF5;
основная защита шунтирующего реактора линии — к автомату SF6;
резервная защита шунтирующего реактора линии — к автомату SF7;
УРОВ линии — к автомату SF8
осциллограф — к автомату SF10

Схема выполнена на листах 1, 2, 3

				Привязан:	
				407 03 379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
					Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 16
Н. контр.	Рыбкина		6.87	Пояснительная записка	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.
Нач. ПТО	Рыбкина				
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Переключатели и автоматы, используемые в цепях управления выключателей устанавливаются в блоках управления. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании Автоматы SF1 ÷ SF9 и переключатели SA1 ÷ SA9 расположены на панели ЭП0 1088 - 84.
Переключатель SA3 и автомат SF3 являются общими для всех линий.

3.3. Основная и резервные защиты.

В полных схемах защит не указаны схемы соединений в пределах панелей ДФЗ-503, ДФЗ-504, АПВ-503, ЭП3 1025/1-87, ЭП3 1026/1-87 в виду их сложности, а даны связи между панелями с указанием номеров зажимов панелей и назначения цепей. Схемы панелей приведены в альбоме III настоящих типовых материалах для проектирования.

Схемы подключения панелей и блоков защит даны в соответствии с полными схемами защит.
Для панели АПВ-503 даны марки цепей также для рядов зажимов, относящихся к схемам управления выключателей.

Марки цепей защит на отключение выключателей даны применительно к выключателю типа ВНВ. Для выключателей других типов марки должны уточняться по соответствующим схемам управления.

В схемах защиты принято условное обозначение выключателей Q1 и Q2.

Обозначение Q1 соответствует выключателю

— QW1 (QW3, QW4, QW5, QW6) — для РУ „полуторная"
— QZ1 (QZ3, QZ5, QZ7) - для РУ „автотрансформатор-шины"
— QZ1 (QZ3) — для РУ „четырехугольник"
— QZ1 (QZ2) — для РУ „треугольник"

Обозначение Q2 соответствует выключателю

— QX1 (QX2, QZ1, QZ2) - для РУ „полуторная"
— QZ2 (QZ4, QZ6, QZ8) — для РУ „автотрансформатор-шины"
— QZ2 (QZ4) — для РУ „четырехугольник"
— QX1 - для РУ „треугольник"

3.3.1 Основная защита.

Основная защита линий - дифференциальнофазная расположена на панелях типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504 и устройство ОАПВ - на панели типа АПВ-503

Для блокировки защиты типа ДФЗ-503 при неисправности цепей напряжения в случае установки на линии трансформаторов напряжения типа НДЕ используется блок типа БЗ 307/1,2-84 с устройством КРБ-126.

Изменения в устройстве КРБ-126 производятся силами эксплуатации в соответствии со схемой „Устройство для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения".

Релейная часть панелей дифференциально-фазных защит типа ДФЗ-503 и ДФЗ-504 предназначена для работы с приемопередатчиками типа УП3-70 и АВЗК-80. В связи с тем, что выходные параметры высокочастотного приемопередатчика типа АВЗК-80 и реле, контролирующих неисправность блоков питания реле сопротивления, не позволяют выполнить цепи сигнализации в соответствии с типовой схемой центральной сигнализации на ПС 330-500кв, дополнительно применяется блок БА 203-80, обеспечивающий предупредительную звуковую сигнализацию с выдержкой времени. Блок БА 203-80 групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени является общим для всех линий одного напряжения на стороне ВН или СН

3.3.2. Резервные защиты

Дистанционная защита расположена на панели типа ДЗ-503.

Резервные токовые защиты расположены на панели ЭП3 1025/1-87, устройства ускорения защит - на панели ЭП3 1026/1-87.

Панель резервных токовых защит ЭП3 1025/1-87 и панель ДЗ-503 используется так же в качестве подменных панелей.
Аппаратура для подключения подменных панелей установлена на панелях ускорения защита каждой линии.
Подключение к подменным панелям оперативных цепей ускорения каждой линии дано на отдельном листе

3.3.3. Вхемы выходных цепей приемника АНКА-14 и цепей пуска передатчика АНКА-14 выполнены только в части релейной защиты.
Расшифровка в.ч. сигналов дана в таблице 2.
Соответствующие схемы для противоаварийной автоматики, а также панели, на которых расположены приемник и передатчик АНКА-14, должны выполняться при конкретном проектировании.

В схеме выходных цепей приемника АНКА-14 от релейной защиты и в блоке БВ 360-84 предусмотрен переключатель ввода выходных цепей и указательные реле, сигнализирующие о неисправности, общие для схем выходных цепей от релейной защиты и противоаварийной автоматики.

3.4 Измерение и учет электроэнергии.

При разработке полных схем измерения и учета электроэнергии предусмотрена установка счетчиков в токовых цепях каждого выключателя, а измерительные приборы, осциллограф, аппаратура телеизмерения включены на сумму токов ТТ в цепях двух выключателей данной линии.

В схеме применены счетчики типа Ф443А (активной энергии) и Ф443АР (активно-реактивной энергии)

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кв

				Стадия	Лист	Листов
				РП	2	
Н. контр.	Рыбкина		6.08.87			
Нач. ПТО	Рыбкина			Пояснительная записка	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.	
Рук. гр.	Тотева					
Ст. инж.	Васильева					

Копировал 1.12

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

В схемах распределительных устройств со схемой „полуторная" на стороне ВН и СН для линий (мост „линия-линия") с трансформаторами тока с пятью сердечниками и на стороне СН для линий (мост „линия-автотрансформатор") с трансформаторами тока с 4мя и 5ю сердечниками включение измерительных приборов осуществлено через промежуточные трансформаторы тока. Такое решение принято для сокращения числа используемых трансформаторов тока.

Учет электроэнергии на каждой линии производится суммированием показаний счетчиков, установленных в цепи каждого выключателя. Показания счетчика, общего для двух линий учитываются при подсчете электроэнергии для каждой линии.

Для линий 330-500 кв подстанции с РУ „треугольник" имеются некоторые отличия:

— при использовании ТТ с четырьмя сердечниками для линии W1 учитываются показания счетчиков в цепи ТТ W1-TA4 и W2-TA8.

Для линии W2 – учитываются показания счетчиков в цепи ТТ W2-TA4 и W2 TA8.

— при использовании ТТ с пятью сердечниками для линий W1 и W2 учитываются показания счетчиков в цепях ТТ TA5 и TA10 своей линии:

— для возможности регистрации осциллографом электрических величин при аварийных режимах в зоне между трансформаторами тока с обеих сторон выключателя QXT, цепи измерительных приборов, осциллографа и телеизмерения линии W1 включены на ТТ, охватывающие указанную зону. При использовании ТТ с четырьмя сердечниками цепи измерения включены на ТТ:

W1-TA2 и W2-TA7, при использовании ТТ с пятью сердечниками – W1-TA5 и W2-TA9

Для линии W2 измерительные приборы, осциллограф и аппаратура телеизмерения включаются на сумму токов ТТ W2-TA4 и W2-TA8 при использовании ТТ с четырьмя сердечниками и W2-TA5 и W2-TA10 при использовании ТТ с пятью сердечниками.

Проекты, используемые совместно с данными типовыми проектными решениями

Таблица 1

Наименование проектов	№ проекта	Примечания
Полные схемы и типовые НКУ линий 330-500 кв, оборудованных выключателями типа ВВБ	407-03-417.87	
Схемы и НКУ управления и автоматики выключателей 330-500 кв типа ВНВ и ВВ	470-03-380.86 Альбом I Альбом II и II	Схемы управления выключателей Цепи напряжения
Схемы защиты автотрансформаторов 330-500 кв	10667 тм-I	
Полные схемы и блоки управления автоматики, сигнализации и защиты элементов подстанций 330-500 кв.	5540 тм-III	В части схем централизованной сигнализации.
	5540 тм-IV	В части блока заглушки
Полные схемы и НКУ УРОВ 330-500 кв	407-03-389.86 Альбом II	
Полные схемы и НКУ управления автоматики и защиты ПС 110-220 кв на выпрямленном оперативном токе	10233 тм-III	В части блоков автоматов
Блоки измерения подстанций 330-500 кв		В части блоков измерения
НКУ Схемы измерения и управления ПС 330-500 кв	407-03-418.87	В части блоков управления и измерения
Полные схемы и типовые панели ступенчатых дистанционной, токовой направленной нулевой последовательности защиты с в.ч. блокировкой	10221тм-II	В части блока групповой предупредительной сигнализации с выдержкой времени БА 203-80
Панели устройств автоматического прекращения асинхронного хода	407-0-136 5488 ТМ	
Полные схемы и панели защиты от повышения напряжения на линиях	5547 ТМ	

Расшифровка в.ч. сигналов от релейной защиты

Таблица 2

Номер сигнала	Наименование сигнала
N1	Отключение трех фаз с запретом ТАПВ
N2	Отключение трех фаз с запретом УТАПВ (БАПВ)
N3	Отключение трех фаз с пуском УТАПВ (БАПВ)
N4	Разрешение действия без выдержки времени III ступени от замыканий на землю через устройство АПВ или через выходные реле защиты.

Схема выполнена на листах 1, 2, 3

Привязан

Инв. №

407-03-0379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв

Стадия	Лист	Листов	
РП	3		

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. ПТО	Рыбкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Васильева	

Пояснительная записка

Энергосетьпроект г. Москва 1987г

Копировал Л.Л. Формат А 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Выбор схем защит

Таблица 1

Название защиты	Наименование схем		Номера листов: при наличии ОАПВ на линии	Номера листов: при отсутствии ОАПВ на линии
Основная защита	Принципиальные схемы панелей	ДФЗ-503	Альбом II листы 1, 2, 3	
		ДФЗ-504	Альбом II листы 5, 6, 7	
		АПВ-503	Альбом I листы 37, 38, 39, 40, 41, 42	
	Полная схема		Альбом III листы 24, 25, 26, 27	Альбом III листы 28, 29
	Цепи межрелейной частью ДФЗ и приемопередатчиком		Альбом III лист 30	
	Схемы подключения панелей	ДФЗ-503	Альбом III лист 32	
		ДФЗ-504	Альбом III лист 33	
		АПВ-503	Альбом III листы 34, 35	—
		Б3307-84 ч.II	Альбом III лист 32	
Устройство для предотвращения работы дифференциальнофазной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения	Принципиальная схема		Альбом II лист 4	
	Полная схема		Альбом III лист 31	
Резервные защиты	Принципиальные схемы защит	Дистанционной ДЗ-503	Альбом II листы 8, 9, 10, 11	
		резервных токовых	Альбом II листы 12, 13, 14, 15	Альбом II листы 16, 17, 18, 19
	Принципиальная схема панели ускорения		Альбом II листы 20, 21, 22, 23	Альбом II листы 24, 25, 26, 27
	Полная схема		Альбом III листы 36, 37, 38, 39, 40, 42	Альбом III листы 36, 37, 38, 39, 41, 42
	Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87		Альбом III листы 43, 44, 45, 46.	
	Схемы подключения панелей	ДЗ-503	Альбом III лист 51	
		ЭПЗ 1025/1-87	Альбом III листы 52, 53	Альбом III листы 54, 55
		ЭПЗ 1026/1-87	Альбом III листы 56, 57	Альбом III листы 58, 59
		Б3306/1-87 ч.1	Альбом III лист 60	
Схема устройства поперечного дифференциального токового пуска (при наличии параллельных линий)	Принципиальная схема		Альбом II лист 36	
	Полная схема		Альбом III лист 47	
Схема выходных цепей и приемника АНКА-14 от релейной защиты	Принципиальная схема		Альбом II лист 44	
	Полная схема		Альбом III лист 48	
	Схема подключения НКУ	Б8360-84	Альбом III лист 61	
		Б8361-84		
Схема цепей пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты	Принципиальная схема		Альбом II лист 43	
	Полная схема		Альбом III листы 49, 50	
Резервная защита при использовании подменных панелей	Принципиальная схема защит	дистанционной ДЗ-503	—	—
		резервных токовых	Альбом II листы 28, 29, 30, 31	Альбом II листы 32, 33, 34, 35
	Полная схема		Альбом III листы 62, 63	
	Схема подключения панелей	ДЗ-503	Альбом III лист 64	
		ЭПЗ 1025/1-87	Альбом III листы 65, 66	

Выбор схем измерений и токовых цепей

Таблица 2

Сторона напряжения ЛС	Количество сердечников ТТ	Схема электрических соединений РУ: Название	Схема электрических соединений РУ: Номера листов альбома III	Схема токовых цепей	Схема измерений: Полная	Схема измерений: Схема подключения	Вариант
ВН	4	„Треугольник"	лист 5	лист 8 (для W1) лист 9 (для W2)	лист 74	лист 75	IV
	5			лист 10 (для W1) лист 11 (для W2)	лист 74	лист 76	IV
ВН	4	„Четырехугольник" и „автотрансформатор-шины"	лист 5	лист 12	лист 67	лист 68	I
	5			лист 13	лист 67	лист 68	I
ВН	4	„Полуторная" (мост „линия-линия")	листы 6, 7	лист 14	лист 67	лист 68	I
	5			лист 19	листы 71, 72	лист 73	III
	4	„Полуторная" (мост „линия-автотрансформатор")	листы 6, 7	лист 15	лист 67	лист 68	I
	5			лист 17	лист 67	лист 68	I
СН	4	„Полуторная" (мост „линия-линия")	листы 6, 7	лист 14	лист 67	лист 68	I
	5			лист 19	листы 71, 72	лист 73	III
	4	„Полуторная" (мост „линия-автотрансформатор")	листы 6, 7	лист 16	лист 69	лист 70	II
	5			лист 18	лист 69	лист 70	II

Привязан:

Инв.№

407-03-379.84 ТМ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


				Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Рыбкина			РП	4	
Разраб.	Кривицкая					
Проверил	Коровникова					
Ст. инж.	Кривицкая					
Гл. спец.	Коровникова		84	Таблицы выбора схем	Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.	
Нач. сект.	Рыбкина		12.84			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


Копировал

Формат 22


Треугольник

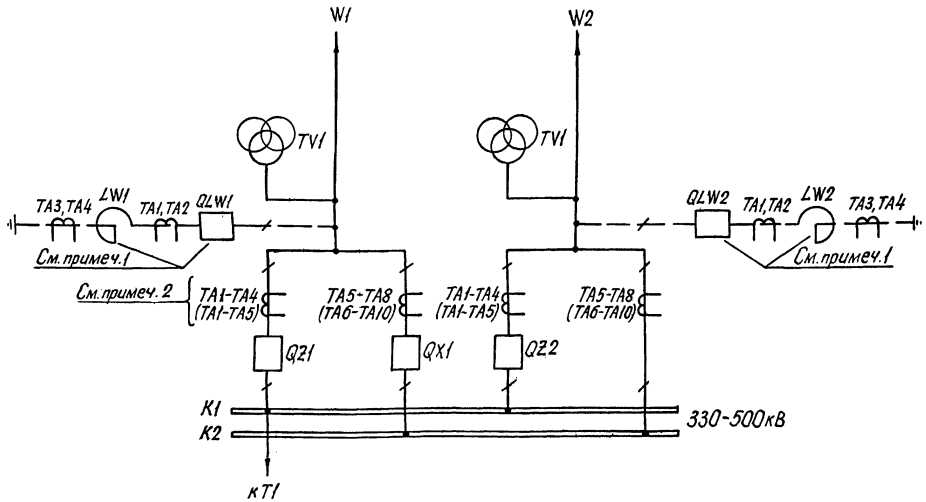

Четырехугольник

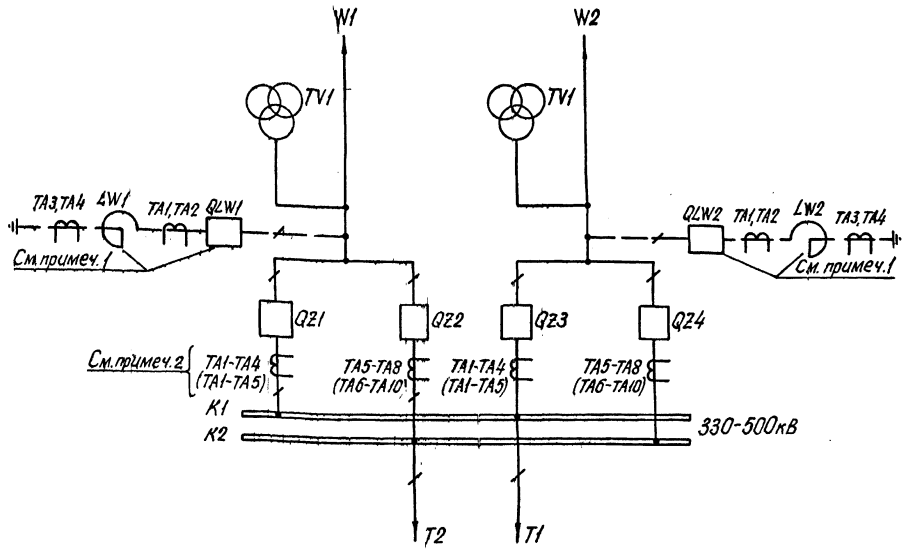

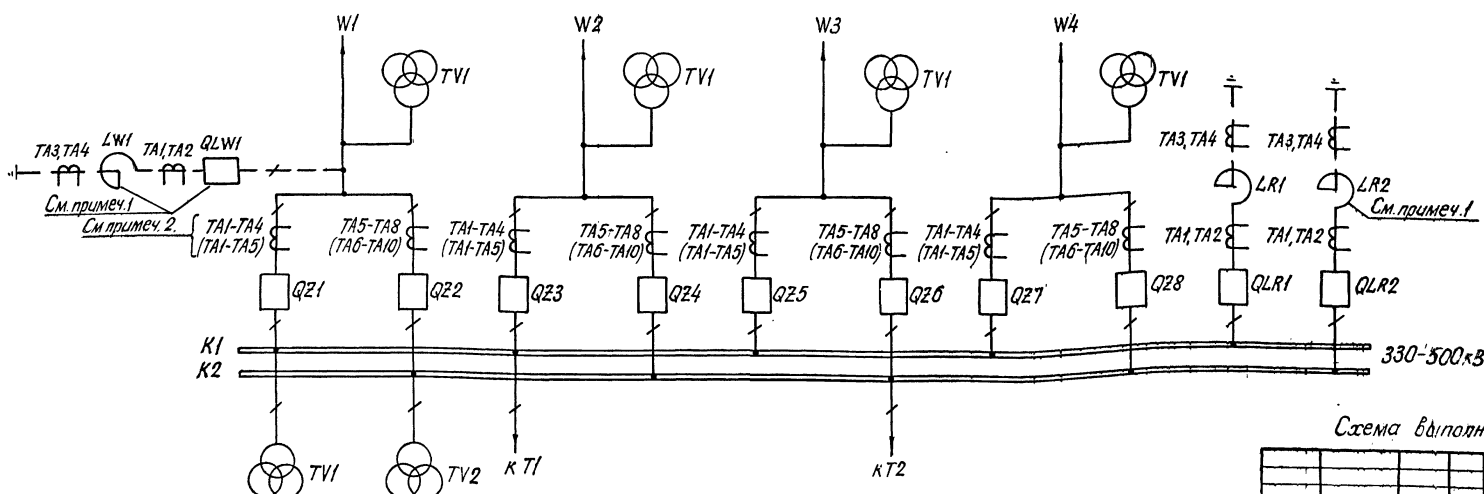Автотрансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя.



Примечания:

1. Реактор устанавливается только при напряжении 500кВ. В цепи линейного реактора выключатель может отсутствовать.
2. Маркировка трансформаторов тока без скобок дана для РУ 330-500кВ с трансформаторами тока, имеющими четыре сердечника; в скобках - для РУ 330-500кВ с трансформаторами тока, имеющими пять сердечников.
3. Маркировка трансформаторов тока без скобок дана для РУ 330-500кВ на стороне ВН подстанции, в скобках - для РУ 330кВ на стороне СН подстанции.

Схема выполнена на листах 5,6,7

Привязан:

Инв.№

Н.контр.	Обыкина		
Разраб.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Гл.инж.	Васильева		
Рук.гр.	Коровникова		
Нач.сект.	Ровкина		12.87

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Схемы электрических соединений РУ 330-500кВ.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г

Копировал

Формат 22

Альбом III


Типовые проектные решения

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ 11543тм-Т-9

Полуторная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками

С однорядным расположением выключателей

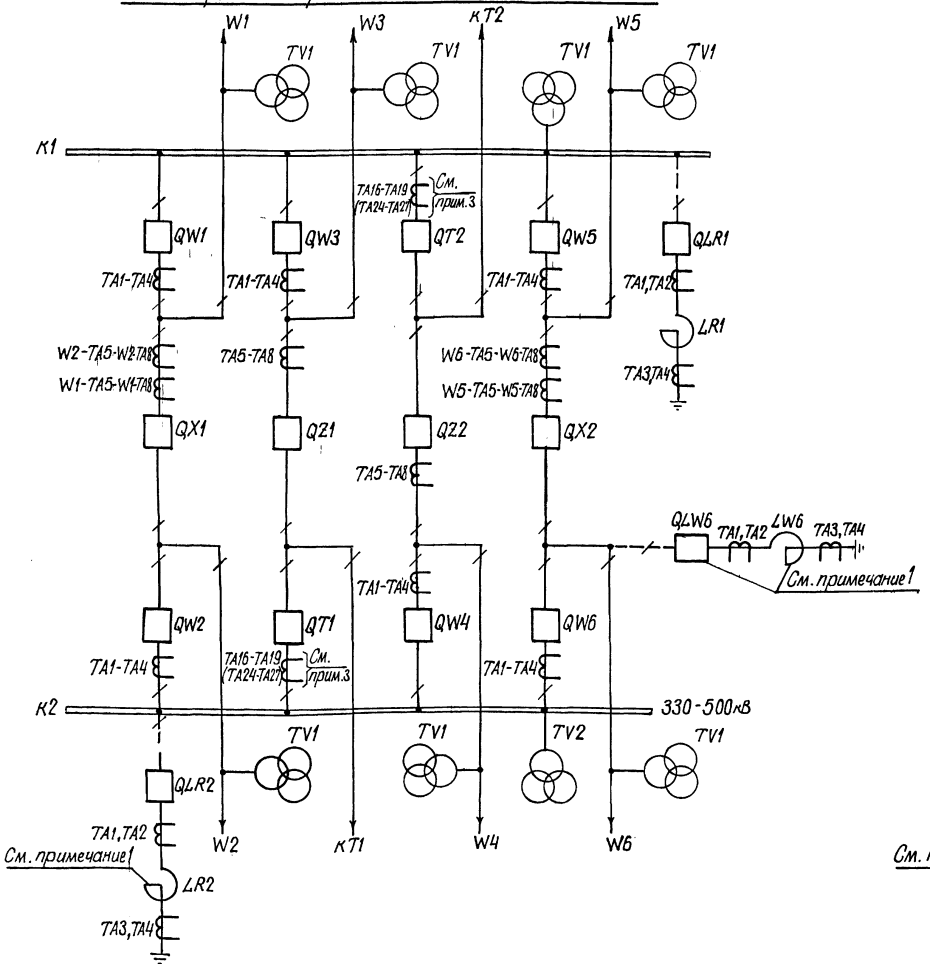

С трехрядным расположением выключателей

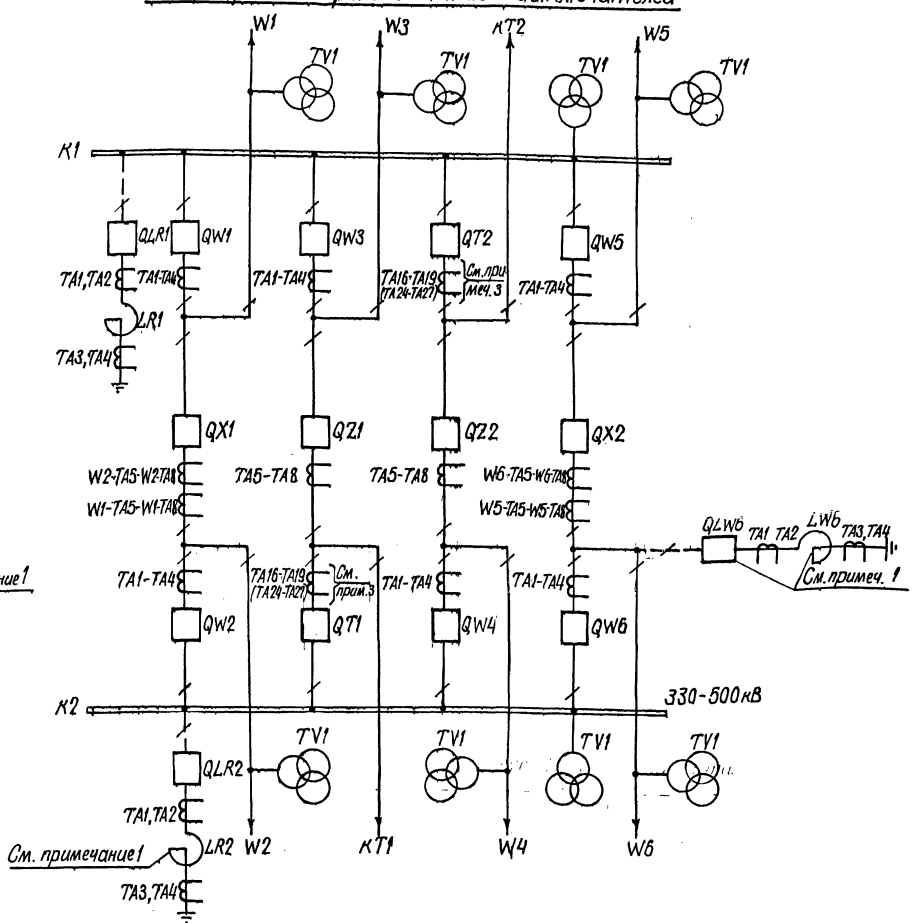


Схема выполнена на листах 5, 6, 7.

					407-03-379.87 ЭЗ	
					Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Н. контр.	Рывкина				Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Васильева				РП	6.	
Проверил	Коровникова						
Ст. инж.	Васильева						
Рук. гр.	Коровникова			11-84	Схемы электрических соединений РУ 330-500 кВ	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.	
Нач. ПТО	Рывкина			12.84			

Привязан:


Инв. №

Копировал

Формат 22

Полуторная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.

С однорядным расположением выключателей

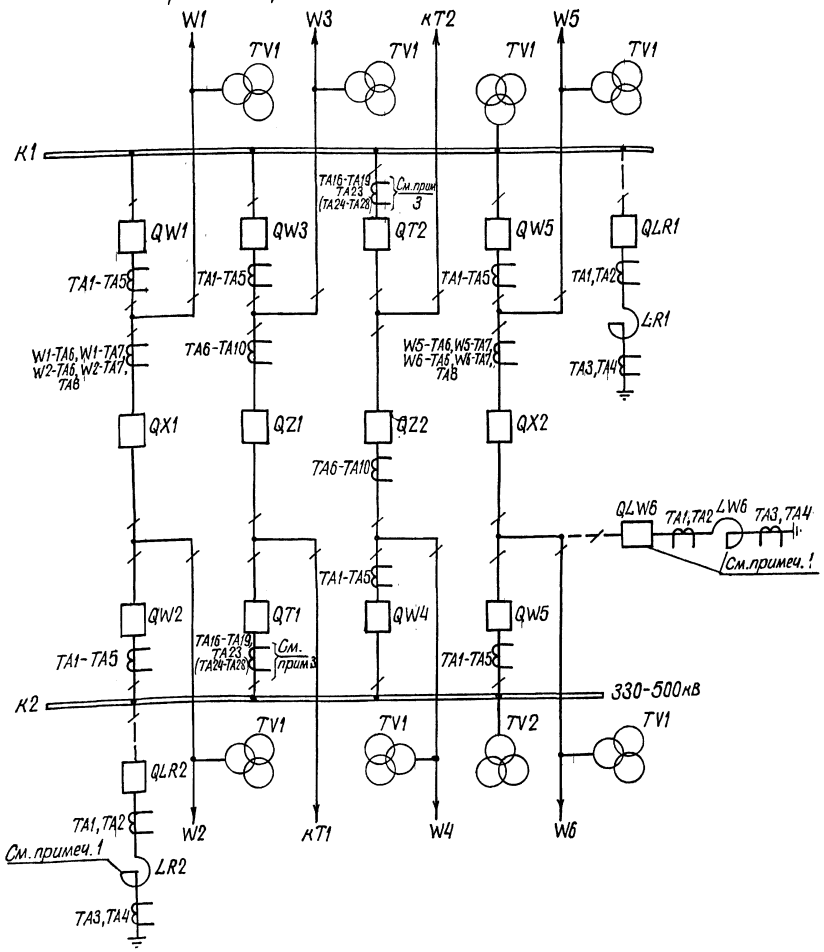

С трехрядным расположением выключателей

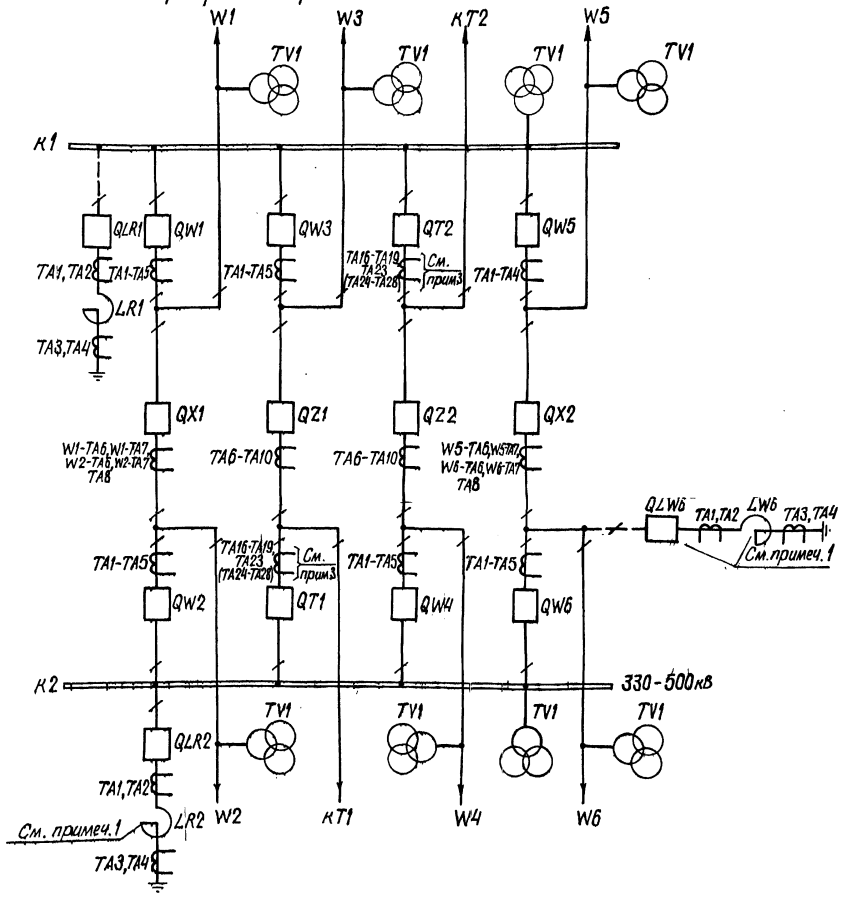


Схема выполнена на листах 5, 6, 7.

				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Н. контр.	Рыбкина			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Васильева			РП	7.	
Провер.	Коробанова					
Ст. инж.	Васильева					
Рук. гр.	Коробанова			Схемы электрических соединений РУ 330-500 кВ	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.	
Нач. ПТО	Рыбкина					


Привязан:

Инв. N

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат 22

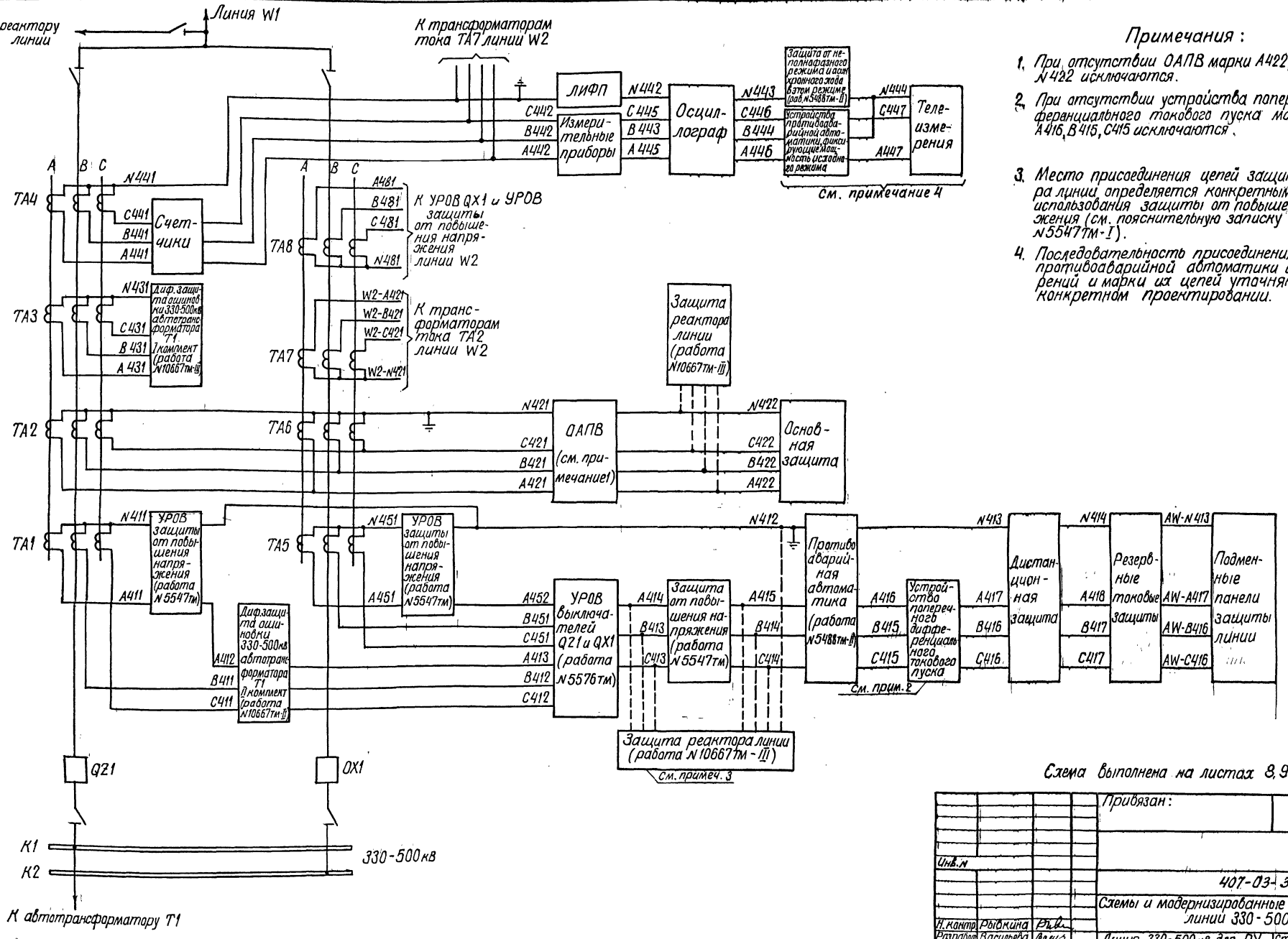

Примечания:

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе №5547тм-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 8, 9

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 33

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кв

Н. контр.	Рыбкина		
Разработ.	Васильева		
Проверил	Карабникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Карабникова		10-87
Нач. ПТО	Рыбкина		

Линия 330-500кв для РУ со схемой „Треугольник".

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал

Формат 22

Согласовано: ГИП ОРЗА Красюга; Гл. спец. ОУРЗС Васильева

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовые проектные решения. Альбом III. N 11548 ТМ-III-12. 407-3-379.87

Согласовано:
ГИП ОРЗА Красева
Гл.спец.ОУРЗС Васькова
Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
14721

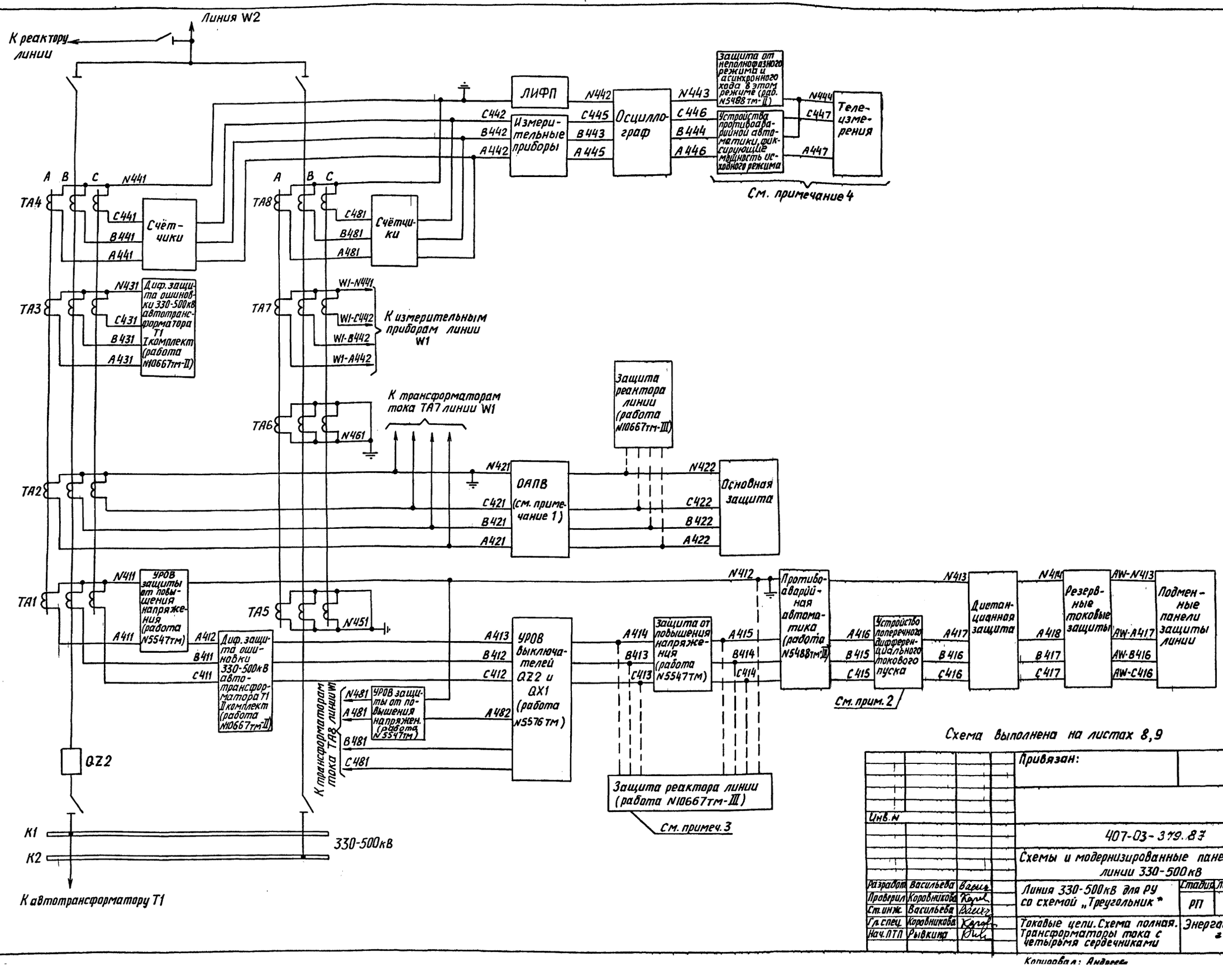


Схема выполнена на листах 8,9

Привязан:


Инв.№

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500кВ

Разработ.	Васильева		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Коровникова			РП	9	
Ст.инж.	Васильева					
Гл.спец.	Коровникова			Энергасетьпроект г. Москва 1984г.		
Нач.ПТП	Рывкина					

Копировал: Андреева Формат А2

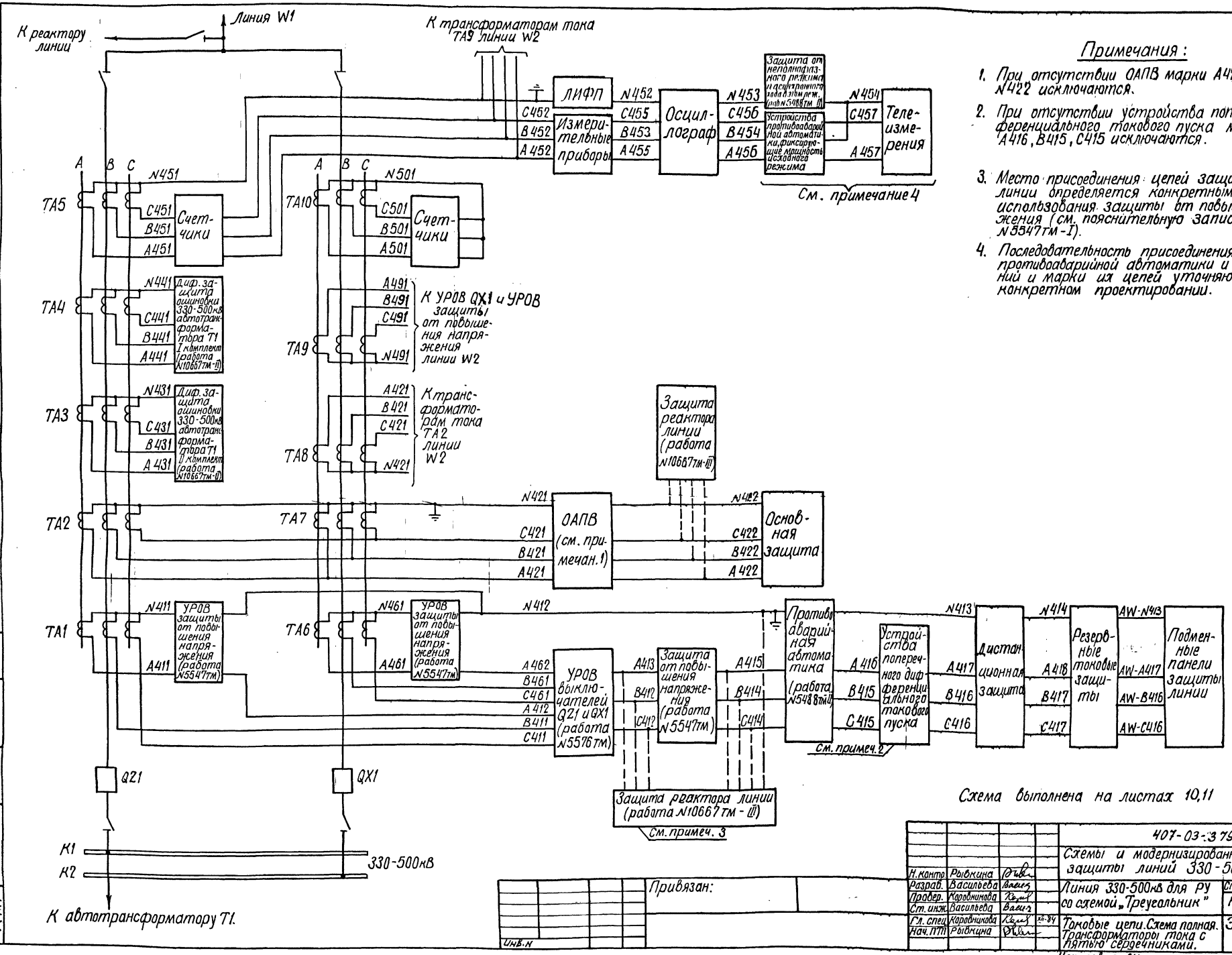

Примечания:

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N 422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547 ТМ-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 10,11

Привязан:

Инв. N

			407-03-379.87 ЭЗ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ
Н. контр.	Рывкина		Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Треугольник"
Разраб.	Васильева		Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
Провер.	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.
Нач. ПТП	Рывкина		Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал Шмелеву Формат 22

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата

С оригинала Ф. ПТ ОРЗА Ст. спец. ОРЗ Васильева

Линия W2

К реактору линии

ЛИФП

Измерительные приборы

Осциллограф

Защита от неполнофазного режима и асинхронного хода в этом режиме (раб. N5487тм-II)

Устройства противоаварийной автоматики, фиксирующие мощность исходного режима

Телеизмерения

См. примечание 4

Счётчики

Счётчики

Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора Т1 I комплект (работа N10667тм-II)

Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора Т1 II комплект (работа N10667тм-II)

К измерительным приборам линии W1

ОАПВ (см. примеч. 1)

Основная защита

Защита реактора линии (работа N10667тм-III)

К трансформаторам тока ТА8 линии W1

УРОВ защиты от повышения напряжения (работа N5547тм)

УРОВ выключателей QZ2 и QX1 (работа N5576тм)

Защита от повышения напряжения (работа N5547тм)

Противоаварийная автоматика (работа N5488тм-III)

Устройство поперечного дифференциального токового пуска

См. прим. 2

Дистанционная защита

Резервные токовые защиты

Подменные панели защиты линии

Защита реактора линии (работа N10667тм-III)

см. примеч. 3

К трансформаторам тока ТА9 линии W1

QZ2

К1

К2

330-500кВ

К автотрансформатору Т1

Схема выполнена на листах 10, 11

Привязан:

Инв.N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Разработ.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		
Нач. ПТП	Рывкина		

Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Треугольник".

Стадия	Лист	Листов
РП	11	

Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками


Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Согласовано: ГИП Краснова; Гл.спец. Васькова; Гл.спец. НРЭС

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал: Андреева

Формат 22

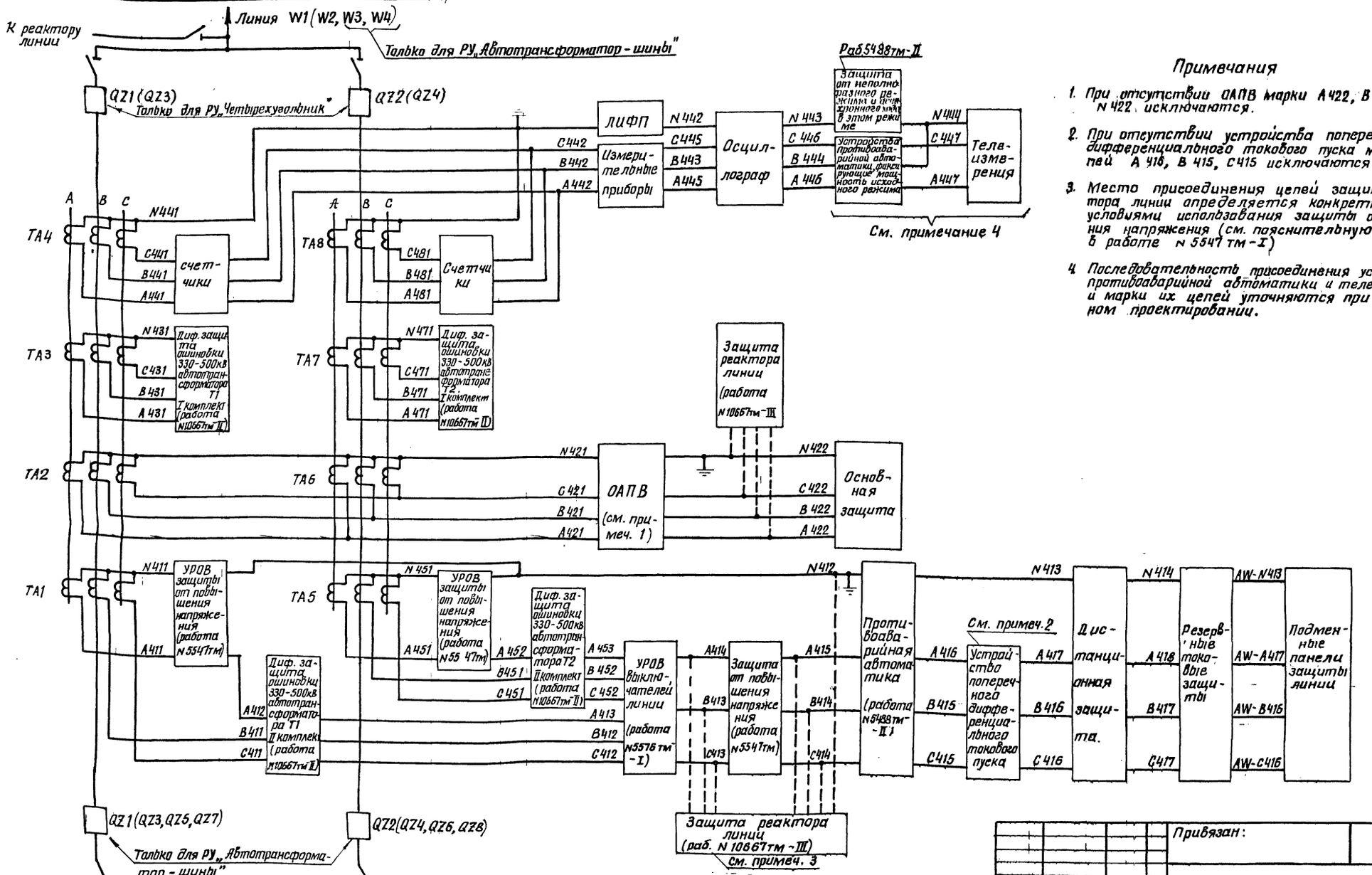


Примечания

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422 N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547 тм-I)
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Инв.N			Привязан:	
			407-03-379.87 ЭЗ	
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Н.контр	Рыбкина		Линия 330-500 для РУ со схемами „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины"	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Разраб	Васильева		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками	Энергосетьпроект г. Москва 1984 г
Провери	Коровникова			
Ст.инж	Васильева			
Гл.спец	Коровникова			
Нач.сек	Рыбкина			

Копировал Формат 22

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | ГИП Красева | Гл.спец Васильева

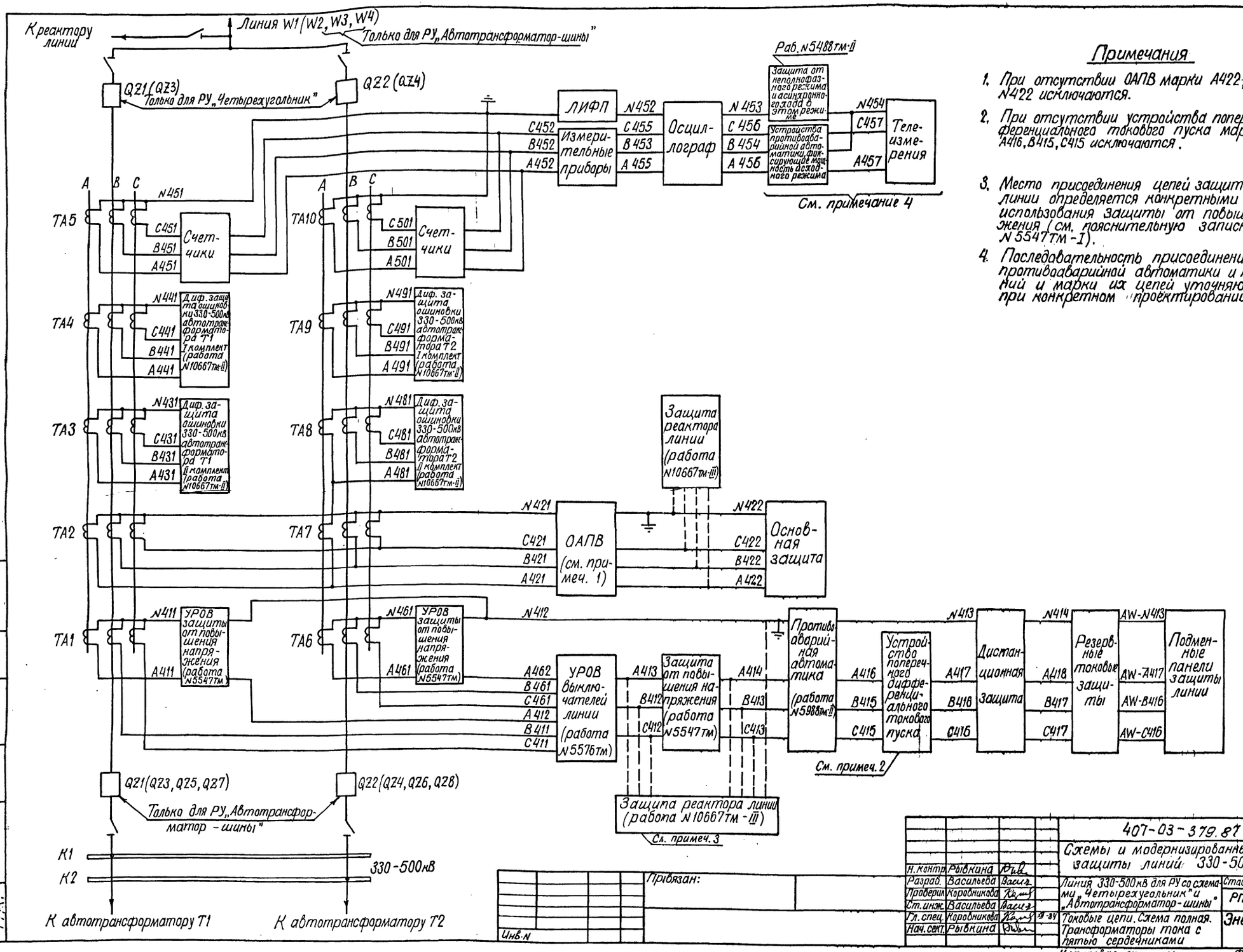

Примечания

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547тм-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Типовые проектные решения Альбом III N 11548тм-ТМ-17
407-3-379.86

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Составлен ОРЗА Трасевой
Т.н. спец. ОРЗА Васильева

Привязан:

Инв. N

Н. контр.	Рыбкина		
Разраб.	Васильева		
Проверил	Коробникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коробникова		12-84
Нач. сект.	Рыбкина		

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ для РУ со схемами „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины"


Стадия: РП | Лист: 13 | Листов:

Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал | Формат 22

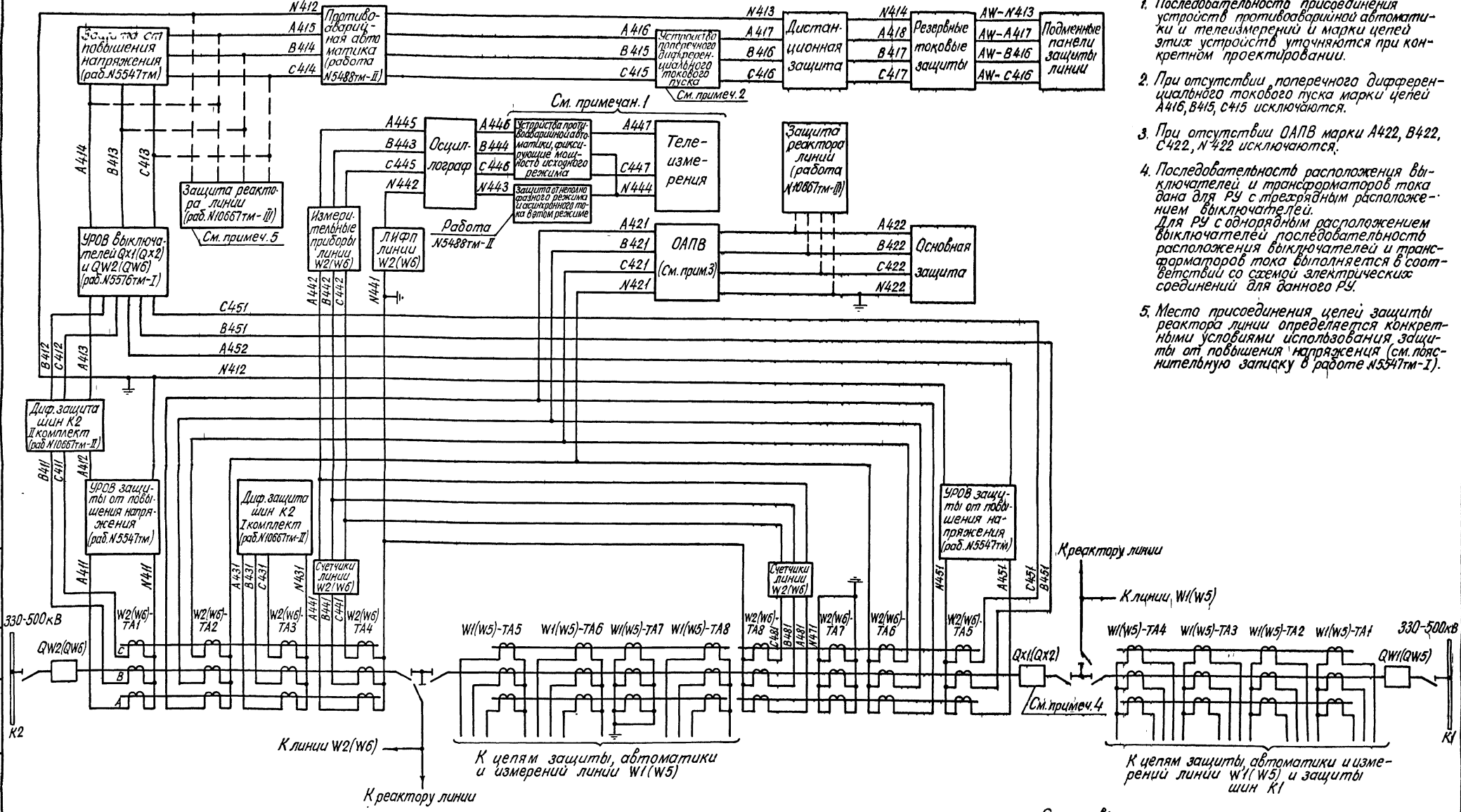На стороне ВН 330-500кВ и СН 330кВ подстанции



Примечания:

1. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки цепей этих устройств уточняются при конкретном проектировании.
2. При отсутствии поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
4. Последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока дана для РУ с трехрядным расположением выключателей. Для РУ с однорядным расположением выключателей последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока выполняется в соответствии со схемой электрических соединений для данного РУ.
5. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N5547тм-I).

Схема выполнена на листах 14, 15, 16

			407-03-379.87 33	
Н.контр.	Рыбкина		Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.	
Разраб.	Васильева		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"	Стадия: РП; Лист: 14; Листов:
Проверил	Коровникова			
Ст. инж.	Васильева			
Гл. спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Нач. ПТП	Ролькина			

Привязан:

Инв. N

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл. спец. ОРЗС Васькова

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копировал

Формат 22

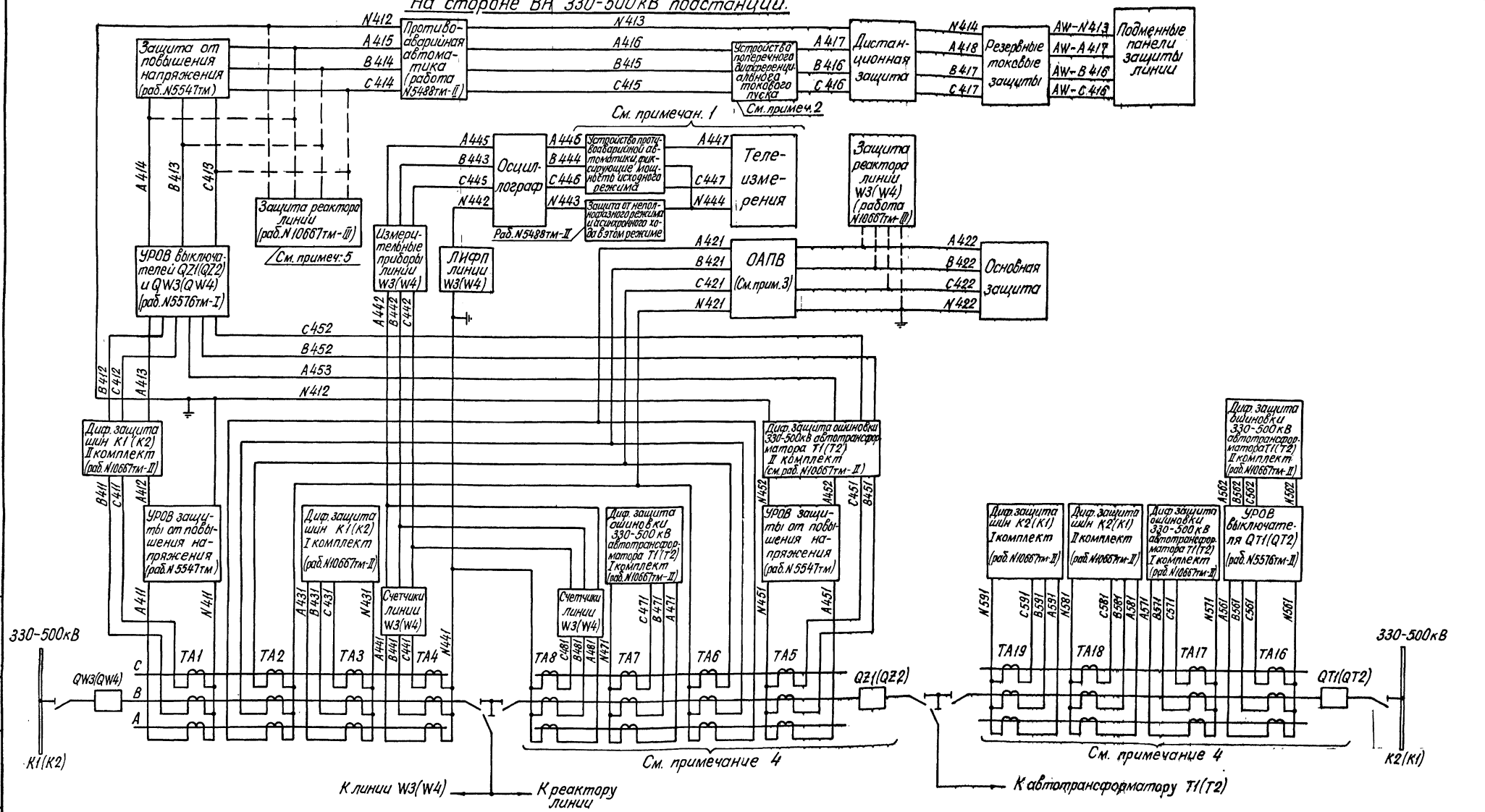


Схема выполнена на листах 14,15,16

			407-03-379.87 ЭЗ.
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Н. контр.	Рыбкина		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная".
Разраб.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.
Нач. ПТП	Рыбкина		

Стадия	Лист	Листов
РП	15	

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Привязан:

Инв. N

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл.спец.ОВОЭС Васькова

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копировал

Формат 22

На стороне СН 330кВ подстанции.

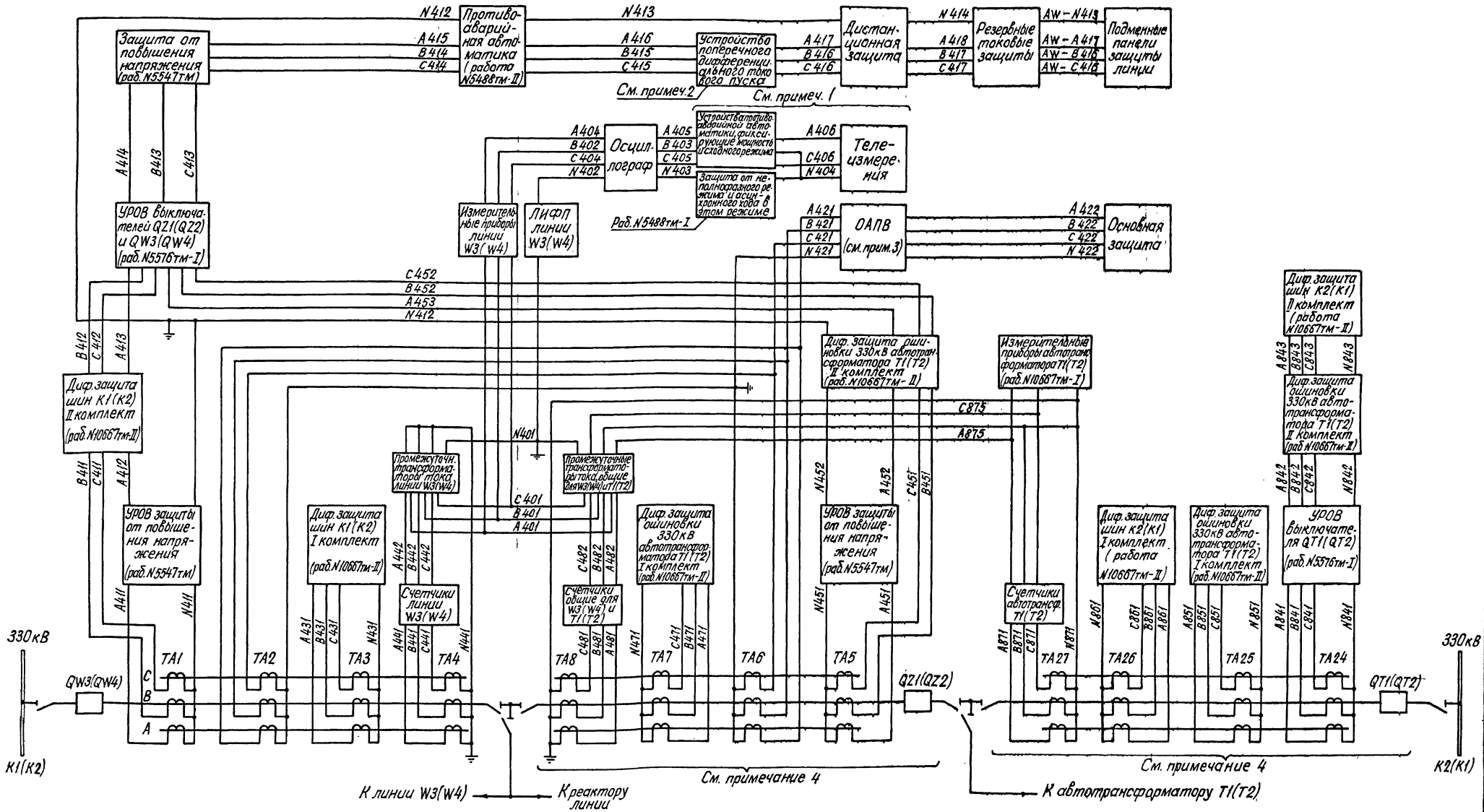


Схема выполнена на листах 14, 15, 16

				407-03-379.87 ЭЗ
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Н. контр.	Рывкина			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"
Разраб.	Васильева			Стадия: РП; Лист: 16; Листов:
Проверил	Коровникова			
Ст. инж.	Васильева			
Гл. спец.	Коровникова			Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками
Нач. ПТП	Рывкина			Энергосетьпроект г. Москва 1984г

Привязан:

Инв. N


Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл. спец. ОРЗС Васькова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат 22

На стороне ВН 330-500 кВ подстанции

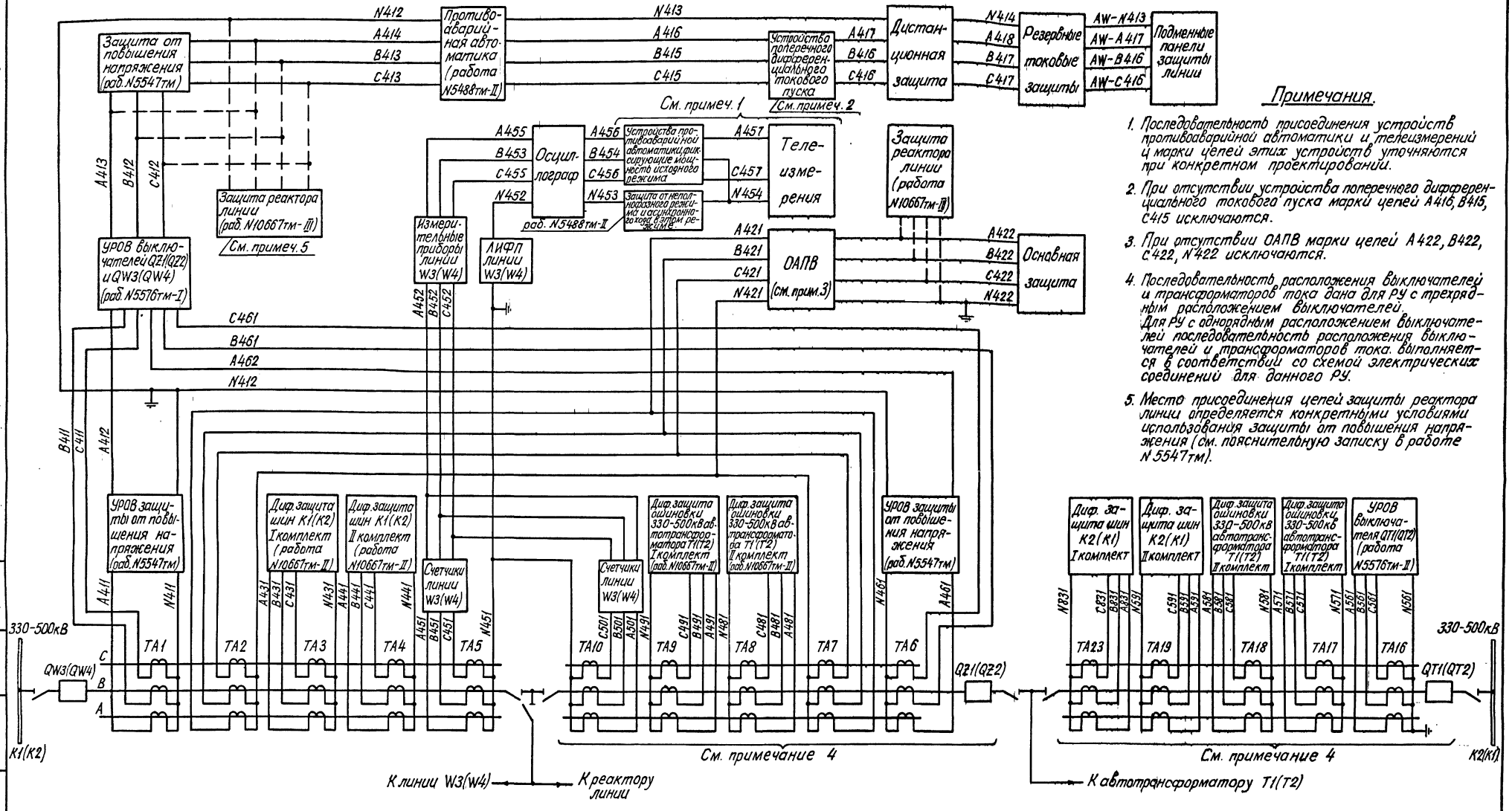

Примечания.

1. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки цепей этих устройств уточняются при конкретном проектировании.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. При отсутствии ОАПВ марки цепей А422, В422, С422, N422 исключаются.
4. Последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока дана для РУ с трехрядным расположением выключателей. Для РУ с однорядным расположением выключателей последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока выполняется в соответствии со схемой электрических соединений для данного РУ.
5. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547тм).

Схема выполнена на листах 17, 18, 19

Согласовано: ГИП ОРЗА Красера, Гл. спец. ОРЗЭС Васькова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. N

			407-03-379.87 ЭЗ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ
Н. контр.	Рывкина		
Разработ.	Васильева		Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Полуторная".
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная Трансформаторы тока с пятью сердечниками.
Нач. сект.	Рывкина		

Стадия	Лист	Листов
РП	17	

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал

Формат А2

Типовые проектные решения 407-03-379.87 Альбом III N 11548тм-ЭЭ-22

На стороне СН 330кВ подстанции

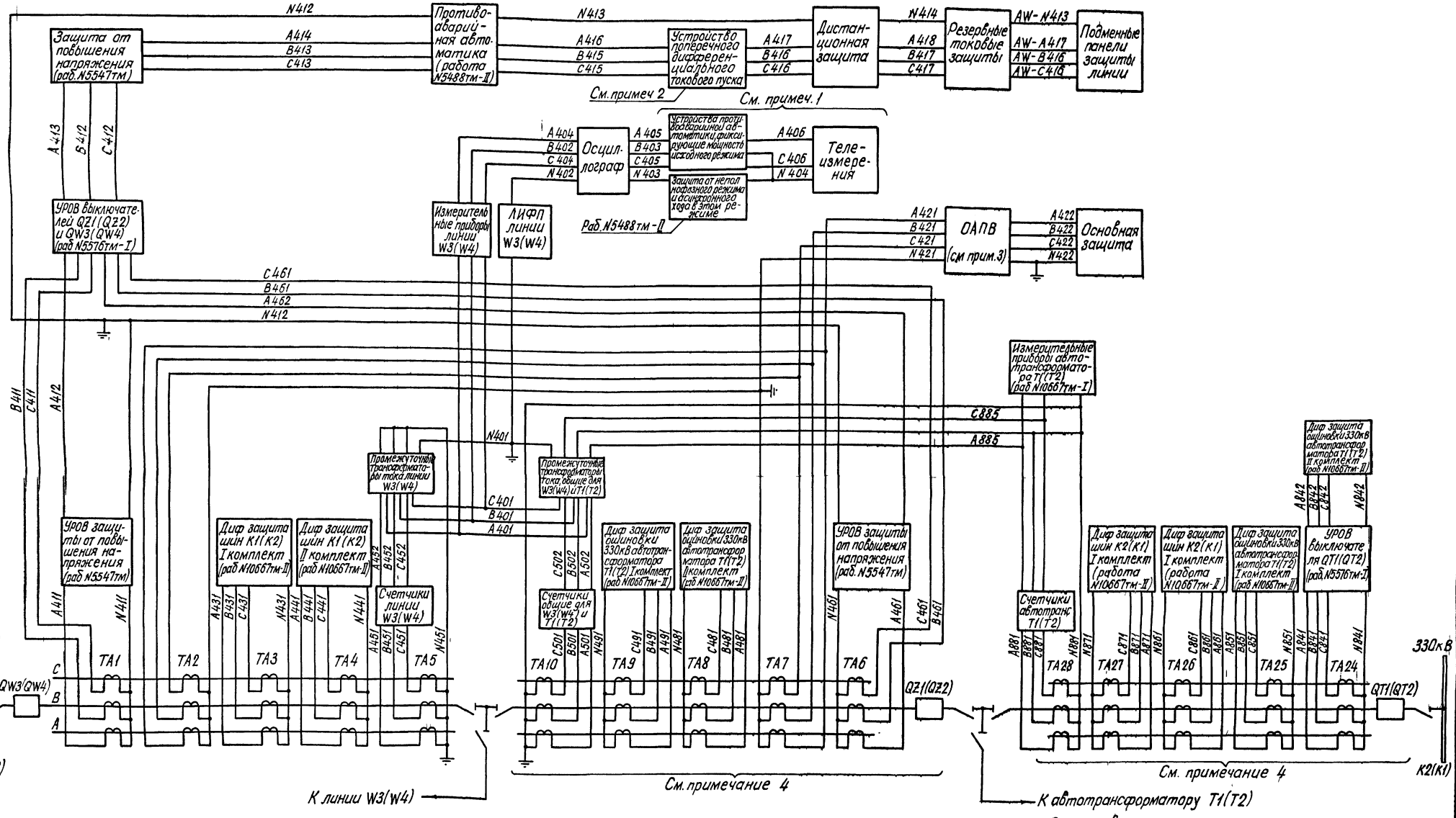


Схема выполнена на листах 17, 18, 19

Согласовано: Гл.1 ОРЗА Красова; Гл.1 ОЭМ Васькова

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Привязан:

Инв.№

			407-03-379.87 ЭЭ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Н.контр	Рыбкина		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"
Разраб	Васильева		стадия: РП; Лист: 18; Листов:
Проверил	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.
Ст.инж	Васильева		Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Гл.спец	Коровникова		
Нач.ПТО	Рыбкина		

Копировал

Формат 22

Типовые проектные решения 407-3-379.86А.пособие III №11548тм-III-23

На стороне ВН 330-500кВ и СН 330кВ подстанции.

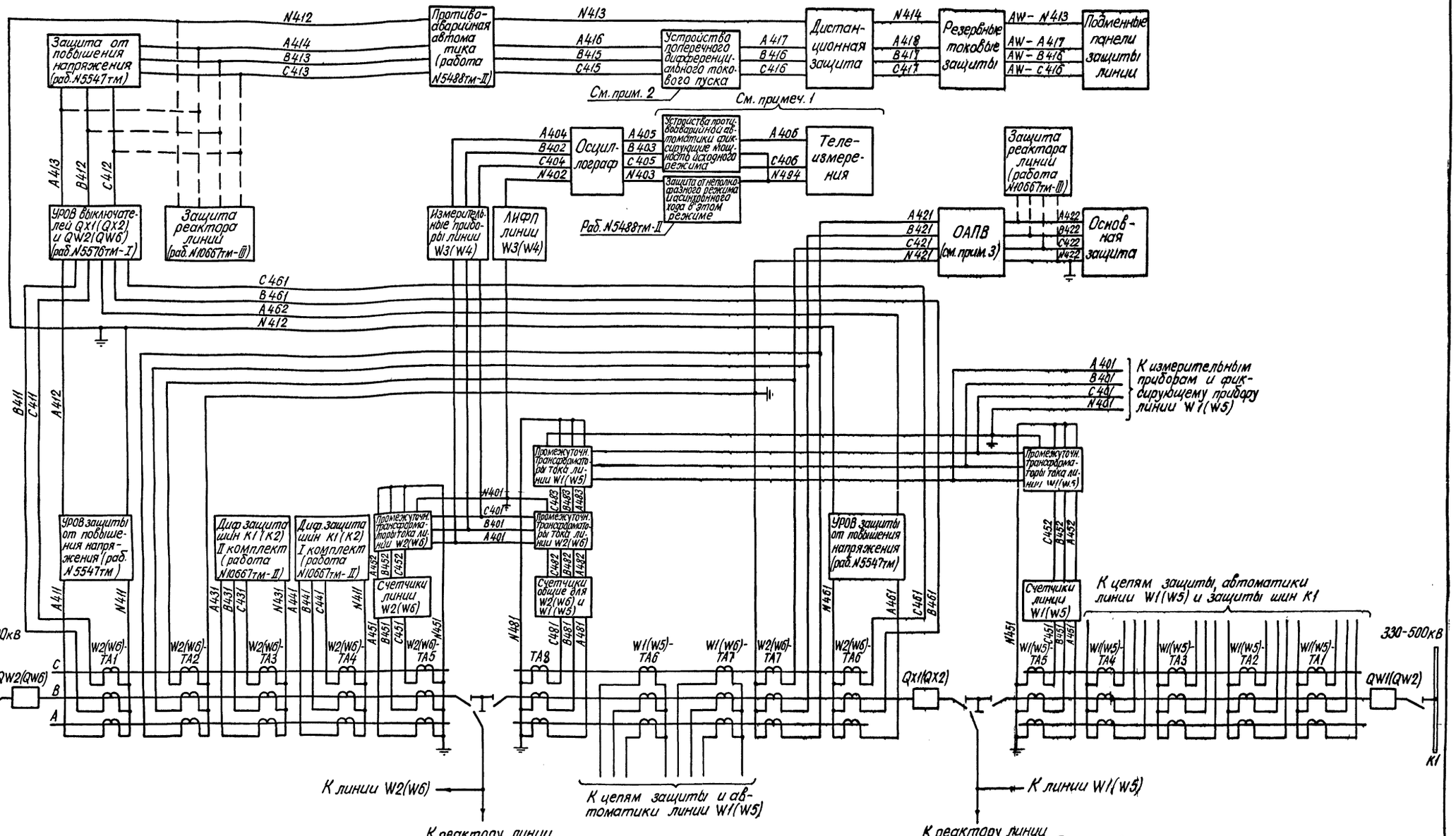


Схема выполнена на листах 17,18,19

				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н. контр.	Рывкина			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"	Стадия: РП; Лист: 19; Листов:
Разраб.	Васильева				
Проверил	Коровникова				
Ст. инж.	Васильева				
Гл. спец.	Коровникова			Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Нач. ПТП	Рывкина				


Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | ГИП ОРЗА Хласева | Гл. спец. ОРЗ Васькова

Согласовано

Копировал

Формат 22

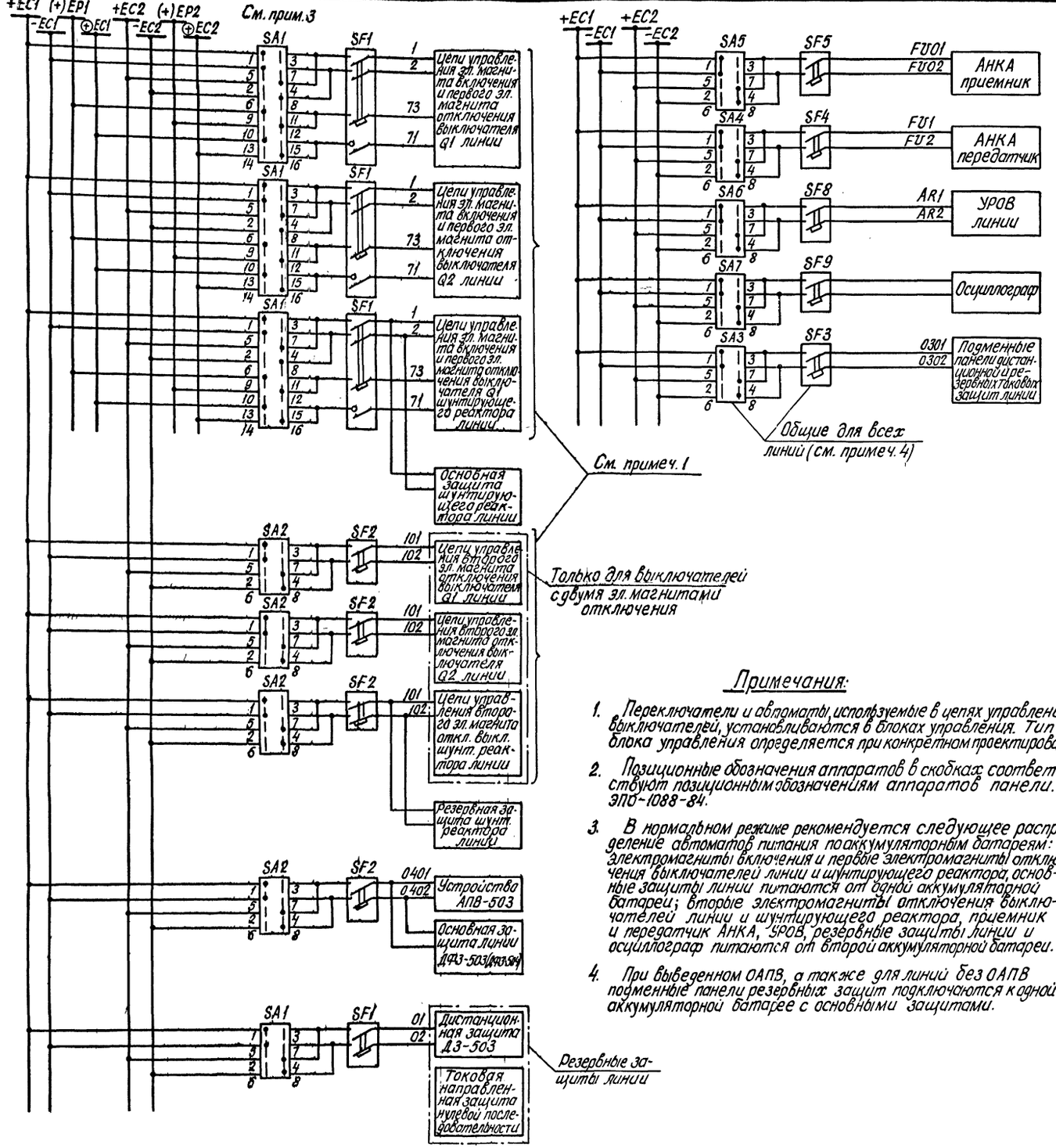

Перечень аппаратуры (см. примеч. 2)

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Технические данные	К-во	Примечан.
		Линия 330-500кВ (монт. ед. 01 или 02)				
Панель ЭПО 1088-87	SA1(SA1)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	SA2(SA2)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	SA7(SA3)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	SA4(SA4)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	SA5(SA5)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	SA3(SA6)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	общий для всех линий
	SF1(SF1)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF2(SF2)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.с=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF9(SF3)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF4(SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF5(SF5)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF3(SF6)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П общий
		Шунтирующий реактор линии (монт. ед. 03 или 04)				
	(SA1)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	Резерв
	(SA2)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	Резерв
	(SA3, SA4)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		2	Резерв
	(SF1)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П резерв
	(SF2)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2Пв резерв
	(SF3, SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	2	ВК=2Пв резерв
		УРОВ линии (монт. ед. 05)				
	SA6(SA2)	Переключатель автоматический	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	
	(SA3)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		1	Резерв
	(SA1, SA4)	То же	ПМОФ90-IIIIII/I-Д42		2	Резерв
	SF8(SF2)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р.=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	(SF3)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р.=2.5А Iотс.=3.5Iн.р.	1	ВК=2П резерв
	(SF1, SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р.=2.5А Iотс.=3.5Iн.р.	2	ВК=2П резерв

Примечания:

1. Переключатели и автоматы, используемые в цепях управления выключателей, устанавливаются в блоках управления. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании.
2. Позиционные обозначения аппаратов в скобках соответствуют позиционным обозначениям аппаратов панели ЭПО-1088-84.
3. В нормальном режиме рекомендуется следующее распределение автоматов питания по аккумуляторным батареям: электромагниты включения и первые электромагниты отключения выключателей линии и шунтирующего реактора, основные защиты линии питаются от одной аккумуляторной батареи; вторые электромагниты отключения выключателей линии и шунтирующего реактора, приемник и передатчик АНКА, УРОВ, резервные защиты линии и осциллограф питаются от второй аккумуляторной батареи.
4. При выведенном ОАПВ, а также для линий без ОАПВ подменные панели резервных защит подключаются к одной аккумуляторной батарее с основными защитами.

Привязан:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№

407-03-379.87 ЭЭ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Н. контр.	Рывкина		3.П.87
Нач. ПТП.	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Линия 330-500кВ


Стадия	Лист	Листов
РП	20	

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал

Формат А2

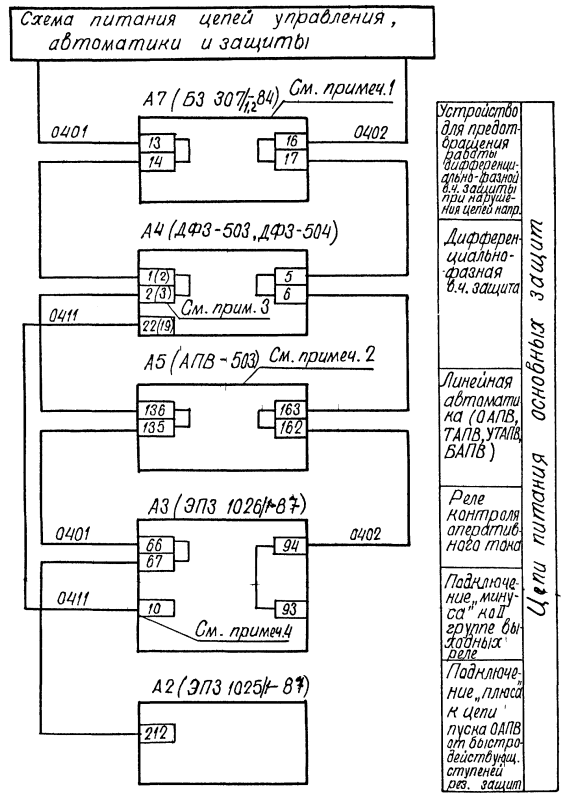

Перечень аппаратуры

Место установки	Позицион. обозначен. по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристик.	К-во	Примечан.
	А2	Панель защитная	ЭПЗ1025/1-87		1	Учтены в полных схемах основных и резервных защит
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭПЗ1026/1-87		1	
	А4	Панель защитная	ДФЗ-503 (ДФЗ-504)		1	
	А5	Панель защитная	АПВ-503		1	
	А7	Блок устройства КРБ-12В	Б3307/1,2-84		1	

Примечания:

1. Устройства для предотвращения неправильных действий защиты ДФЗ-503 применяется только при наличии трансформатора напряжения типа НДЕ.
2. Панель АПВ-503 применяется только при использовании ОАПВ
3. Номера зажимов панели без скобок даны для ДФЗ-503, в скобках ДФЗ-504.
4. „Плюс" на II группу выходных реле подается от ДФЗ-503(504) в случае отсутствия или вывода панели АПВ-503.

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	21	

Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТО	Рывкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Основная защита. Схема питания оперативным током


Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал

Формат А2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

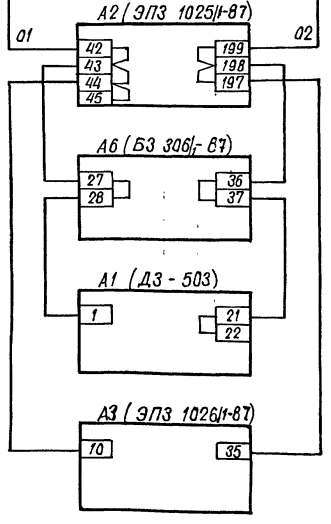

Цепи питания резервных защит


- Резервные токовые защиты и I группа выходных реле
- Схема поперечного дифференциального токового пуска (только для парал. линий)
- Дистанционная защита
- Устройство ускорения

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

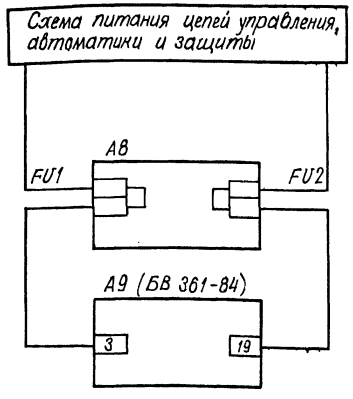

- Цепи питания передатчика типа АНКА-14
- Цепи питания схемы пуска передатчика от релейной защиты

Схема питания цепей управления автоматики и защиты

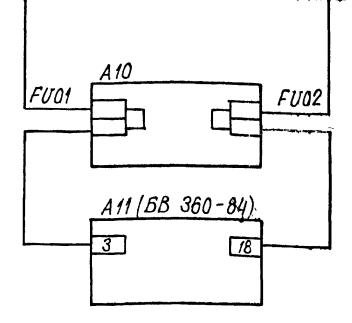

- Цепи питания приемника типа АНКА-14
- Цепи питания схемы приема в.ч. сигналов от релейной защиты

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечан.
	А1	Панель защитная	ДЗ-503		1	Учтены в полных схемах основных и резервных защит
	А2	Панель резервных токовых защит	ЭПЗ 1025/II-87		1	
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭПЗ 1026/II-87			
	А6 см. примеч. 1	Блок устройства поперечного дифференциально-токового пуска дистанционной защиты	БЗ 306/I-87		1	
	А8	Панель передатчика типа АНКА-14			1	
	А9	Блок пуска передатчика типа АНКА-14 от релейной защиты	БВ 361-84		1	
	А10	Панель приемника типа АНКА-14			1	
	А11	Блок приема в.ч. сигналов от релейной защиты приемником типа АНКА-14	БВ 360-84		1	

Примечания:

1. Блок устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты применяется только на параллельных линиях.

Привязан:

Инв. №

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Н. контр.	Рывкина		
Нач. ПТО	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Кривицкая		

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	22	


Резервные защиты. Схема питания оперативным током

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

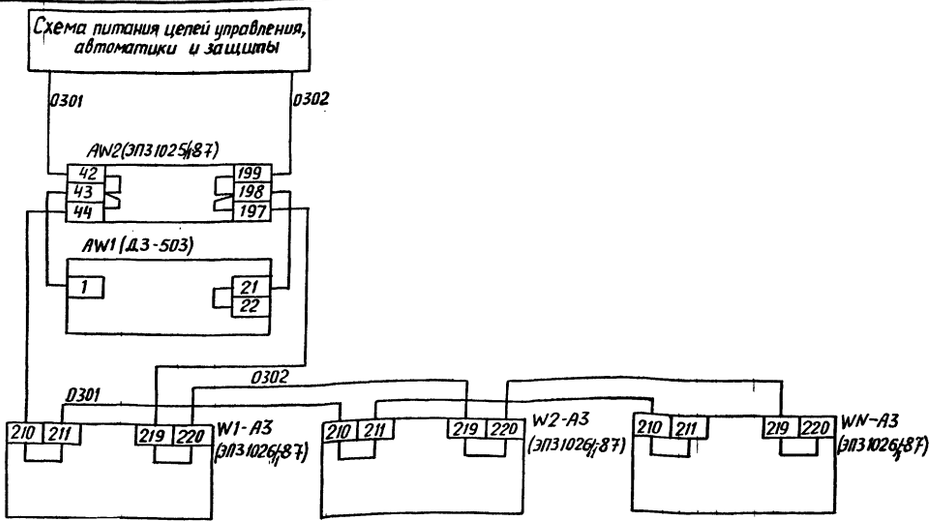


Питание резервной токовой защиты на подменной панели

Питание дистанционной защиты на подменной панели Д3-503


Аппаратура переключения для подсоединения подменных панелей I и II группа выходных реле

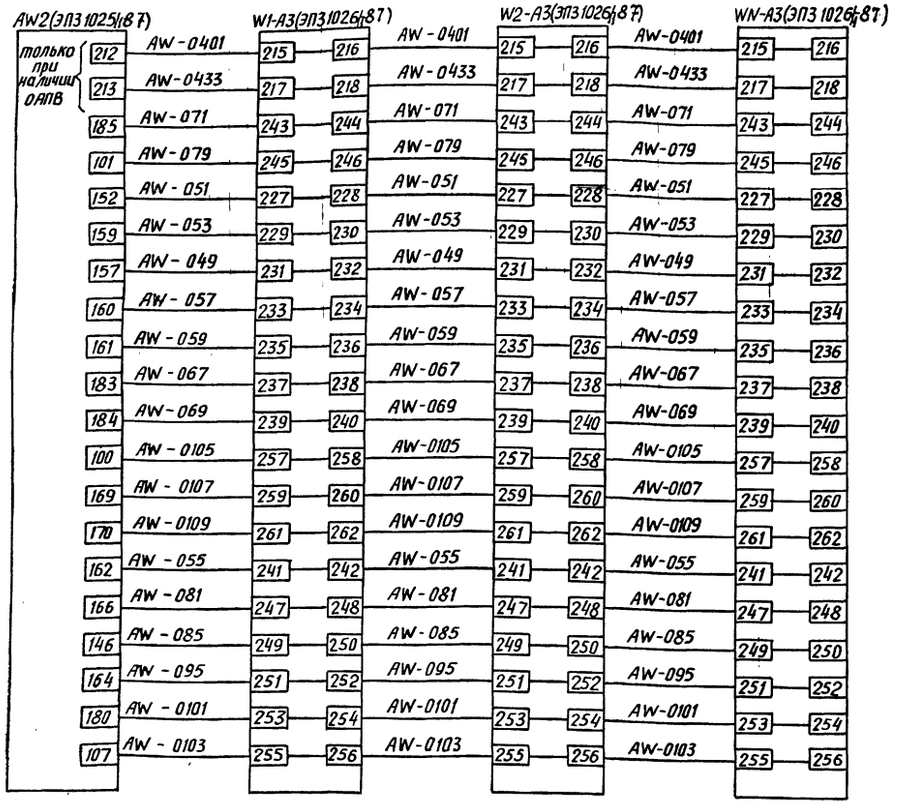Цепи оперативного тока резервной токовой защиты, см. примеч. 1.



Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Учтены в полных схемах защит	AW1	Подменная панель защитная	Д3-503			общие для всех линий
	AW2	Подменная панель резервных токовых защит	ЭП31025/1/87			
	A3	Панель ускорения	ЭП31026/1/87			для каждой линии

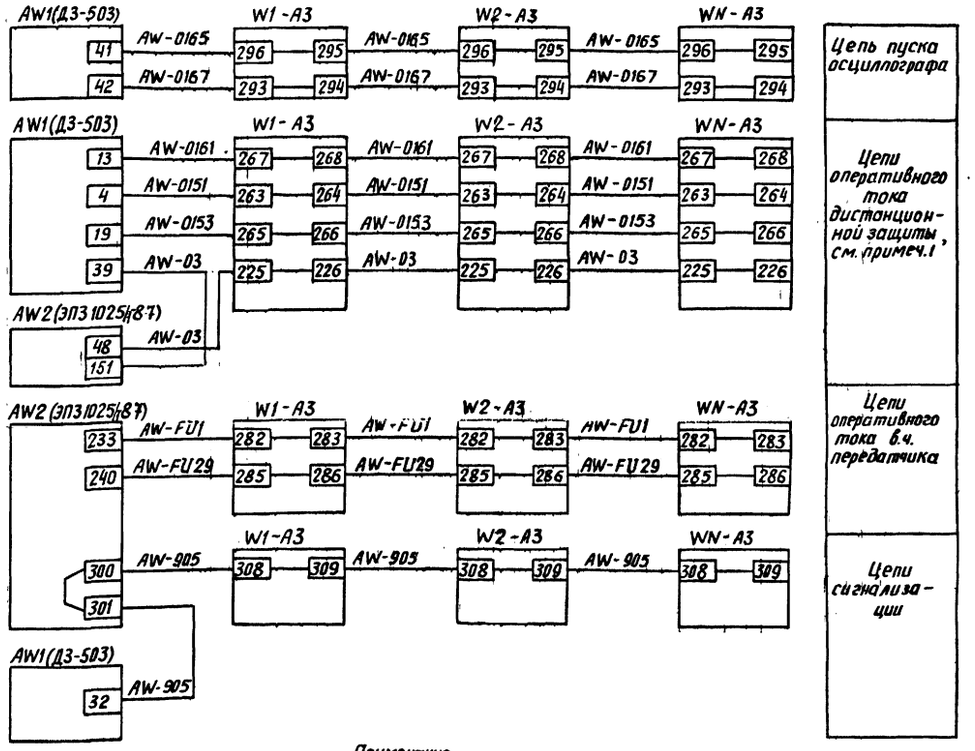

Примечание

1. Марки цепей указаны при наличии ОАПВ на линии. При отсутствии ОАПВ исключаются марки 0401, 0433, 079, 085, 0109, 0151, 0153.

Привязан:

Инв. №

Н. контр.	Рывкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	23	


Подменные панели резервных защит. Схема питания и подключения цепей оперативного тока

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.


Копировал: Андреева

Формат А2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

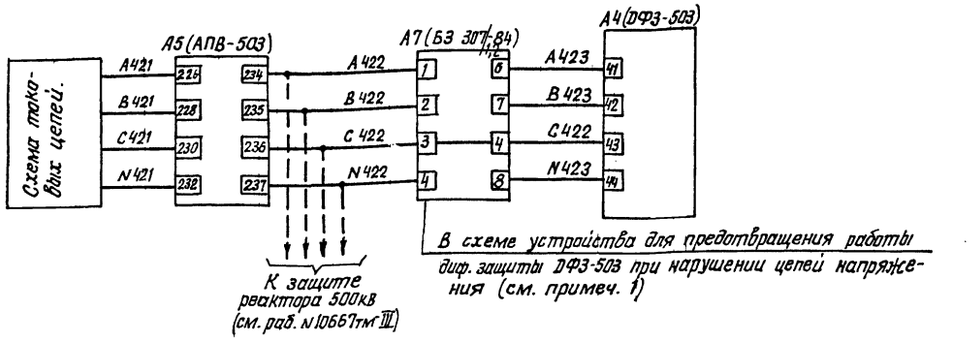

Токовые цепи основной защиты Вариант 1

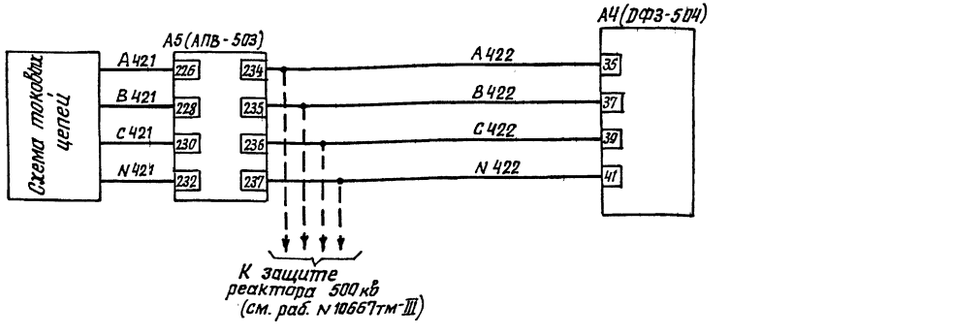

Токовые цепи основной защиты Вариант 2

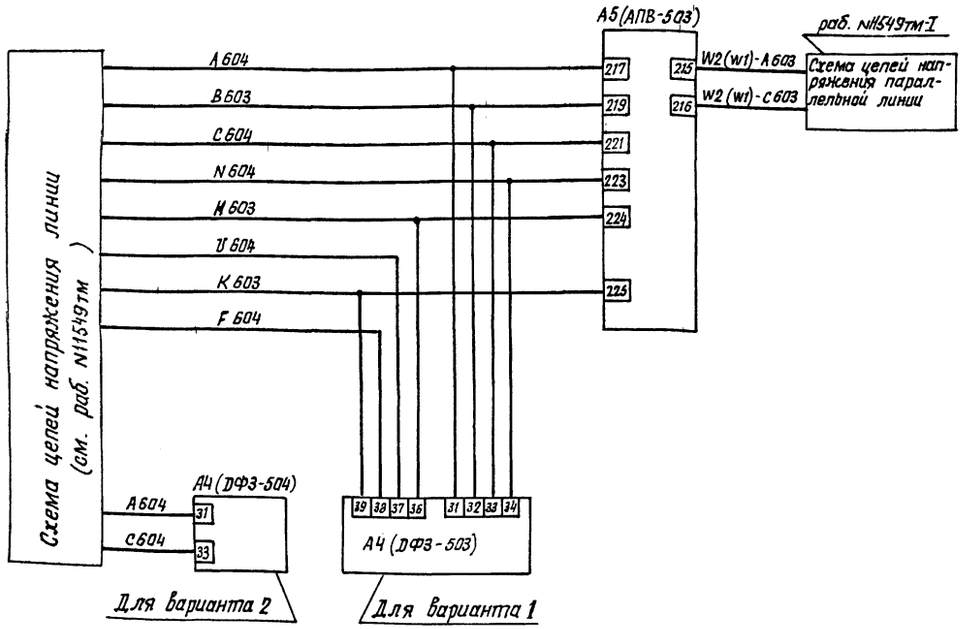

Цепи напряжения линии

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А4	Панель защитная	ДФЗ-503	... А	1	Для бар. 1
	А4	Панель защитная	ДФЗ-504	... А	1	Для бар. 2
		Реле указательное 2-РУ6		...А	1	Входят в панель ДФЗ-504, в схеме не используются
		Реле указательное 2-РУ7		..А	1	
		ВЧ приемопередатчик к ДФЗ503 или ДФЗ-504				В постоянную зоны не входит
	А5	Панель защитная	АПВ-503	... А	1	
		Реле указательные отключения выключателей линии РУ1/3, РУ1/2, РУ1/3, РУ2/1, РУ2/2, РУ2/3		2А	6	Входят в панель АПВ-503
		Реле указательные отключения выключателя реактора РУ3/1, РУ3/2, РУ3/3		...А	3	
	А12	Блок групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени	БА203-80		1	Общий для всех линий 330-500кВ
		Реле промежуточное KL1	РП23	220В	1	Входят в блок БА203-80
		Реле времени КТ1	ЭВ 132	220В	1	
		Резистор R1	ПЭВ-25	3.9 кОм	1	

Примечания

1. Устройство А7(блок БЗ 307-84) применяется только при наличии на линии трансформатора напряжения типа НДЕ. При отсутствии А7 марки токовых цепей А423, В423, N423 изменяются соответственно на А422, В422, N422.
2. На панели ДФЗ-504 должны быть сняты перемычки между зажимами 1-2 и 1-7. К зажиму 1 следует подключить провод от зажима 2 блока 14БИ
3. На зажимы 29,30 панели ДФЗ-503 должны быть выведены провода от зажима 25 комплекта 2 и зажима 6 испытательного блока 1БИ на месте монтажа панели силами эксплуатации.
4. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. для выключателей других типов марки уточняются по соответствующим схемам управления
5. Марки цепей в схему автоматики реактора линии, в схему осциллографа определяются при конкретном проектировании

Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв.N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Н. контр.	Рыбкина		
Разраб.	Васильева		
Провер	Коровникова		
Ст. инж	Васильева		
Гл. спец	Коровникова		05-84
Нач. сект.	Рыбкина		12.84

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	24	

Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г


Копировал


Формат 22

Типовые проектные решения 407-03-379.87 Альбом III N 11548тм-ТЭ-28
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом III N 11548 ТМ-Ш-29

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

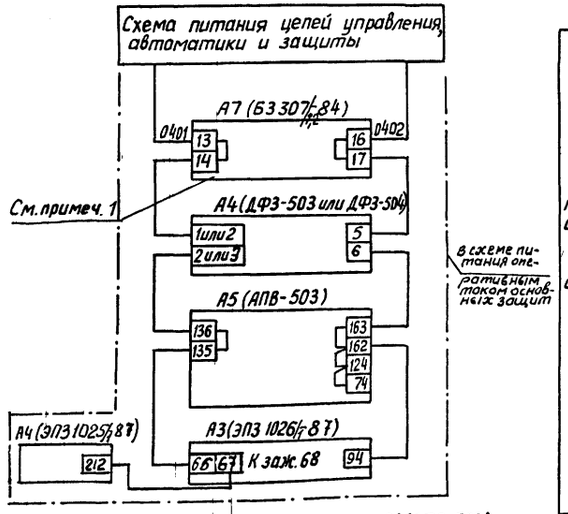

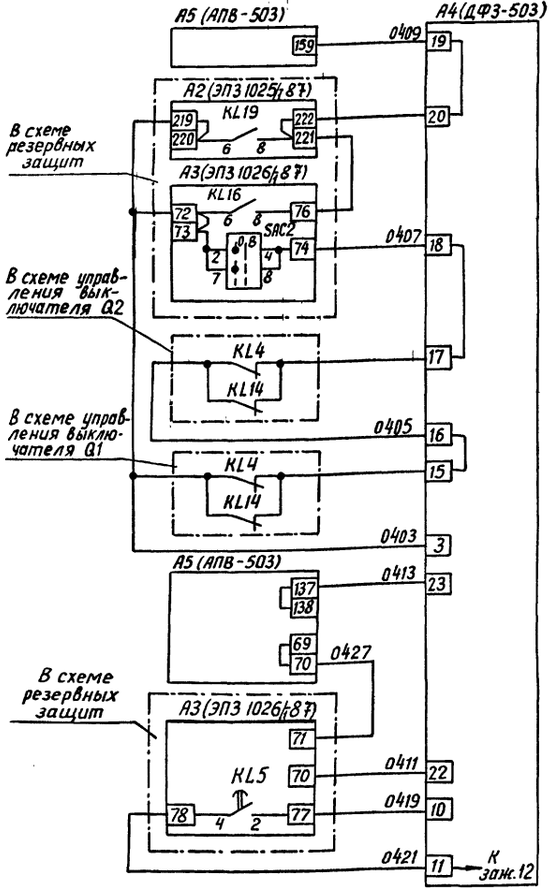

Цепи питания оперативным током основных защит

Цепи оперативного тока

Цепи останова передатчика для ДФЗ-503


Цепи оперативного тока. Вариант 1


Действие ДФЗ-503 через АПВ-503

Пуск УТАПВ (БАПВ) от ДФЗ-503

Действие ДФЗ-503 на II группу выходных реле

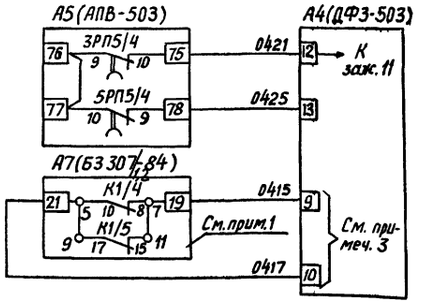Цепь вывода замедления ДФЗ-503 после первого срабатывания




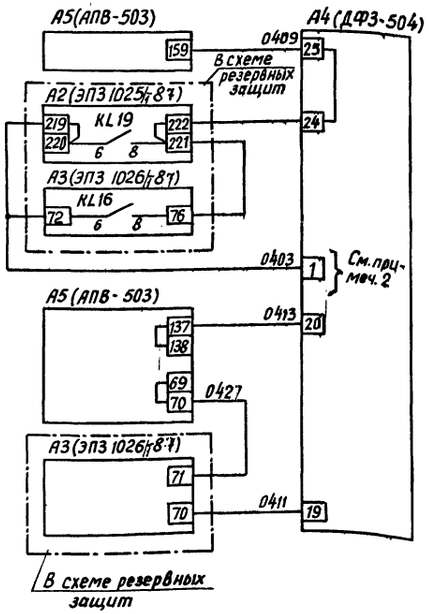

Блокировка работы ДФЗ-503 только при неотключаемом реакторе

Цепь блокировки ДФЗ-503 при неисправности в цепях напряжения

Цепи оперативного тока. Вариант 1

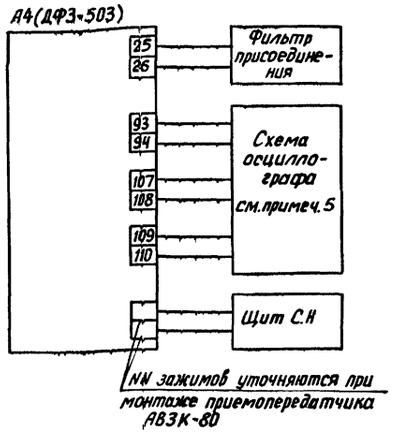

В.Ч. кабель к фильтру присоединения


Срабатывание защиты

УМ передатчика

Ток приёмника

Гарантированное питание ~220В

Для варианта 1

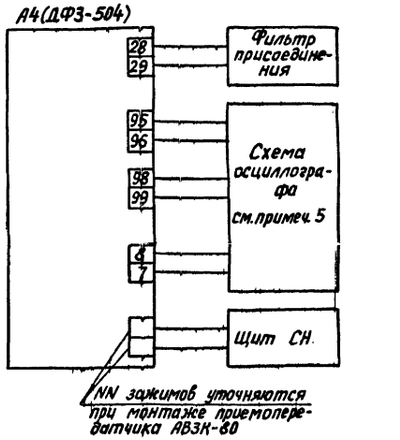

В.Ч. кабель к фильтру присоединения

УМ передатчика

Ток приёмника

Срабатывание защиты

Гарантированное питание ~220В

Для варианта 2

Цепи останова передатчика для ДФЗ-504

Действие ДФЗ-504 через АПВ-503

Пуск БАПВ от ДФЗ-504

Действие ДФЗ-504 на II группу выходных реле

Цепи оперативного тока. Вариант 2

Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	25	

Н. контр.	Рывкина		6.03.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал: Вострова

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1 2 Fix 1

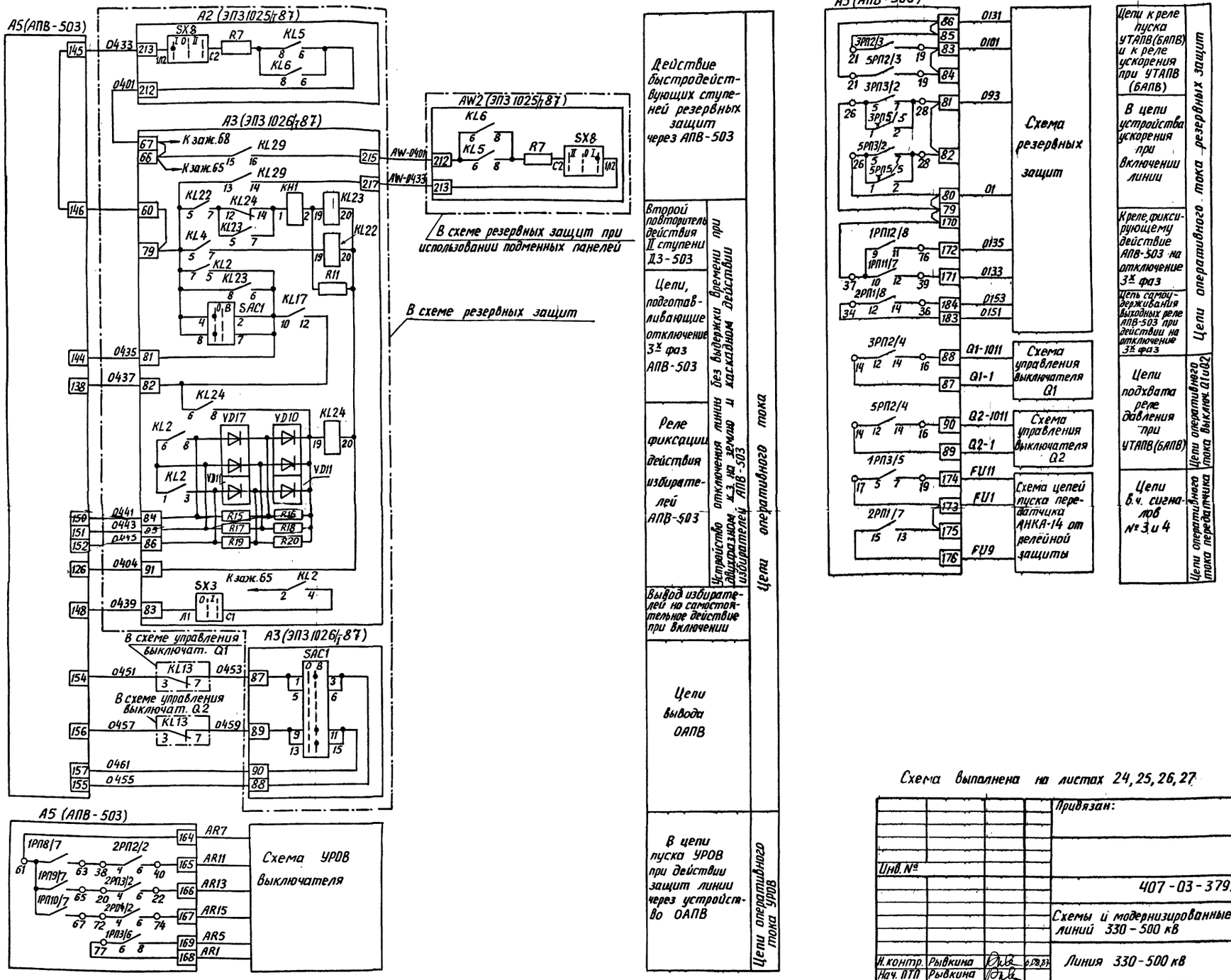


Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


					Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Рывкина			Линия 330-500 кВ	РП	26	
Нач. ПТО	Рывкина						
Рук. груп.	Титова			Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		
Ст. инж.	Васильева						


Копировал: Андреева


Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

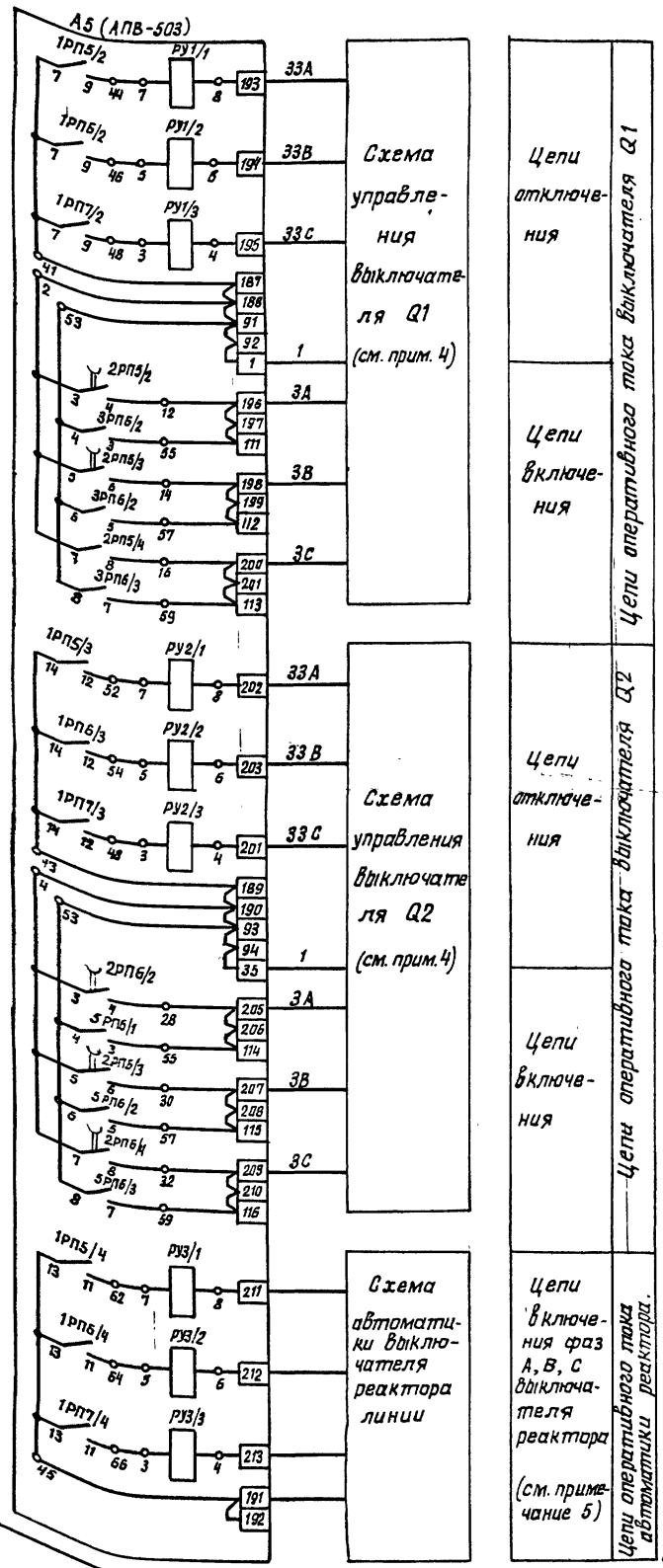

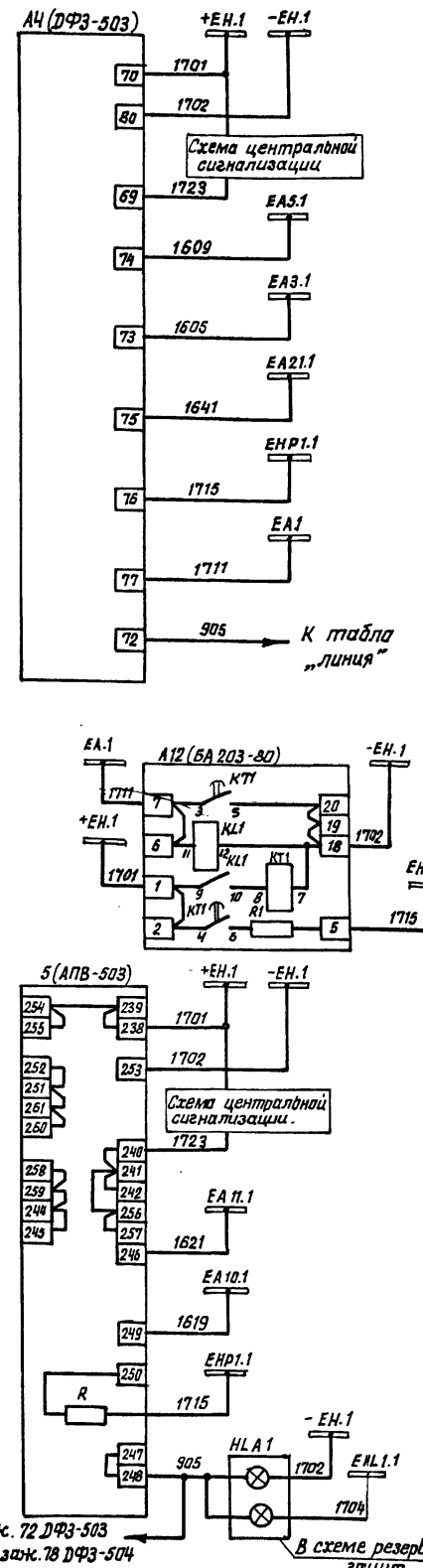

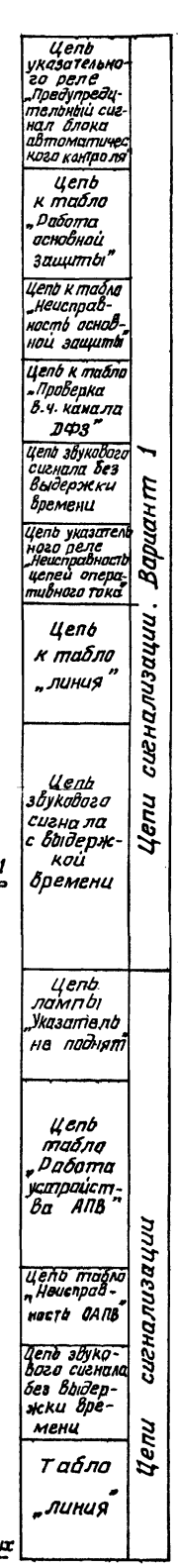

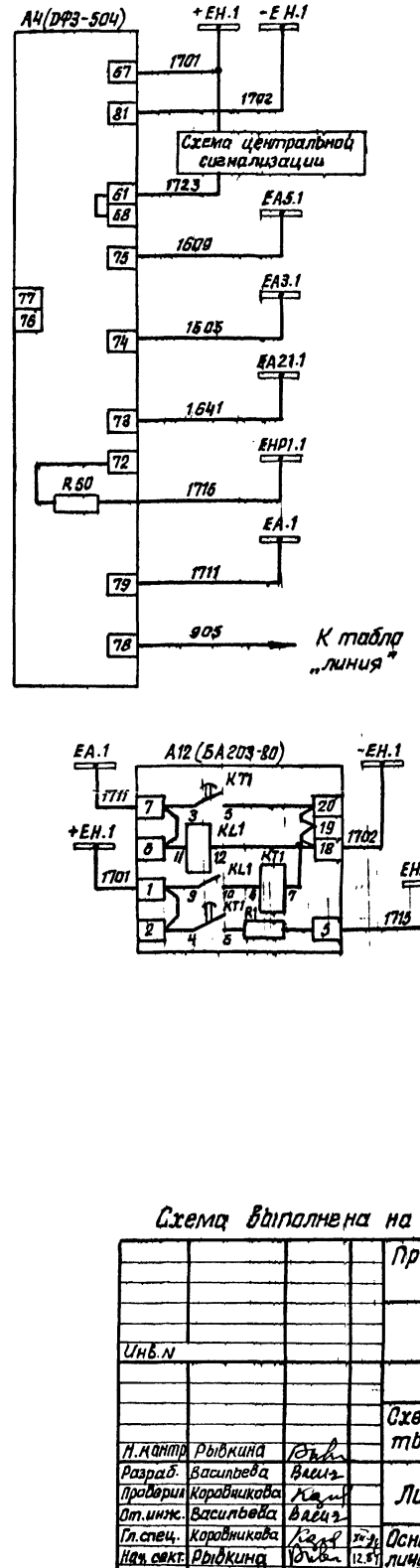

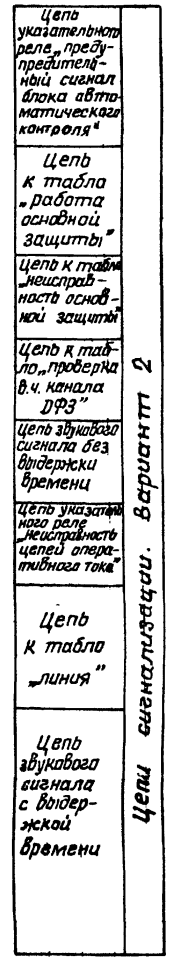


Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ


Схемы имодернизированные панели защиты линий 330-500кв


Н. контр.	Рыбкина		Линия 330-500 кв	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Васильева			РП	27	
Проверил	Коровникова					
Ст. инж.	Васильева		Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.		
Гл. спец.	Коровникова					
Нач. сект.	Рыбкина					

Копировал

Формат 22

Типовые проектные решения 407-03-379.87 Альбом III
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

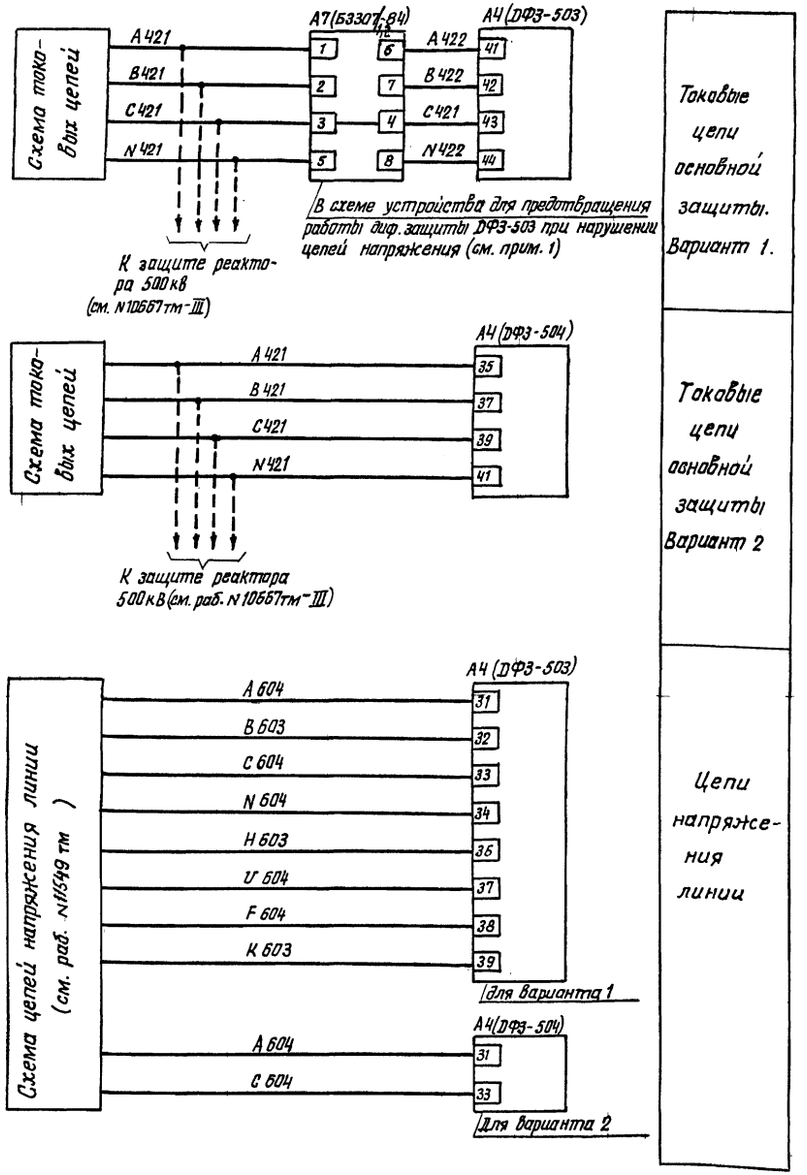

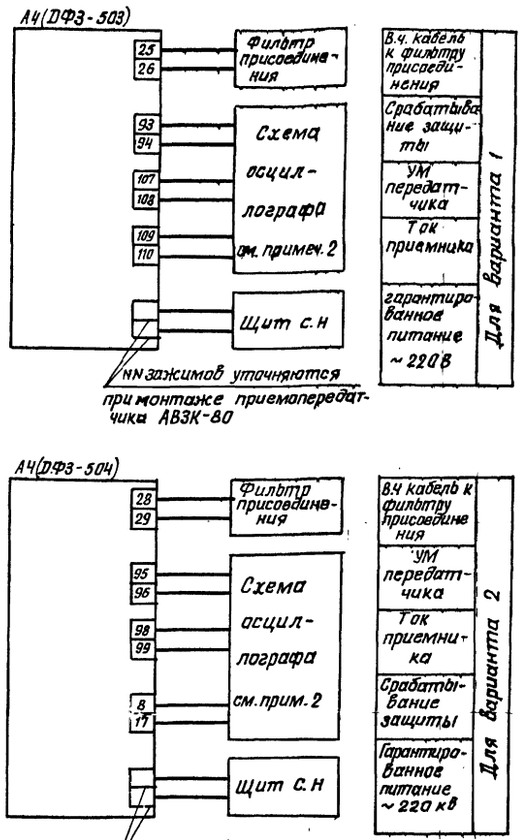

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А4	Панель защитная	ДФЗ-504	... А	1	Для вар. 2
		Реле указательное 2-РУ8		... А	1	Входит в панель ДФЗ-504. В схеме не используется
		Реле указательное 2-РУ7		... А	1	
	А4	Панель защитная	ДФЗ-503	... А	1	Для вар 1
		ВЧ приемопередатчик для ДФЗ-503 или ДФЗ-504				В поставку завода не входит.
	А12	Блок групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени	БА203-80		1	Общий для всех линий 330-500 кВ
		Реле промежуточное КL1	РП23	220В	1	Входят в блок
		Реле времени КТ1	ЭВ 132	220В	1	
		Резистор R1	ПЭВ-25	3.9 кОм	1	БА203-80

Примечания

1. Устройство А7 (блок БЗ307-84) применяется только при наличии на линии трансформатора напряжения типа HDE. При отсутствии А7 марки токовых цепей А422, В422, N422 изменяются соответственно на А421, С421, N421.
2. Марки цепей в схему осциллографа и автоматики линии определяются при конкретном проектировании.
3. На зажимы 29, 30 панели ДФЗ-503 должны быть выведены провода от зажима 25 комплекта 2. и зажима 6 испытательного блока 15И на месте монтажа панели силами эксплуатации.
4. На панели ДФЗ-504 должны быть сняты перемычки между зажимами 1-2 и 1-7, к зажиму 1 следует подключить провод от зажима 2 блока 14БИ.

Схема выполнена на листах 28, 29

				привязан:		
Инв. N						
				407-03-379.87 ЭЗ		
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв.		
Н.контр	Рывкина			Линия 330-500 кв.	Стадия: РП	Лист: 28	Листов:
Разраб.	Васильева						
Провери	Коровникова						
Ст. инж	Васильева						
Гл.спец.	Коровникова			Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная.	Энергосетьпроект г Москва 1984		
Нач.сек	Рывкина						

Инв N подл. | Подпись и дата | Взам инв N

Копировал: Ф686-03 Формат 22


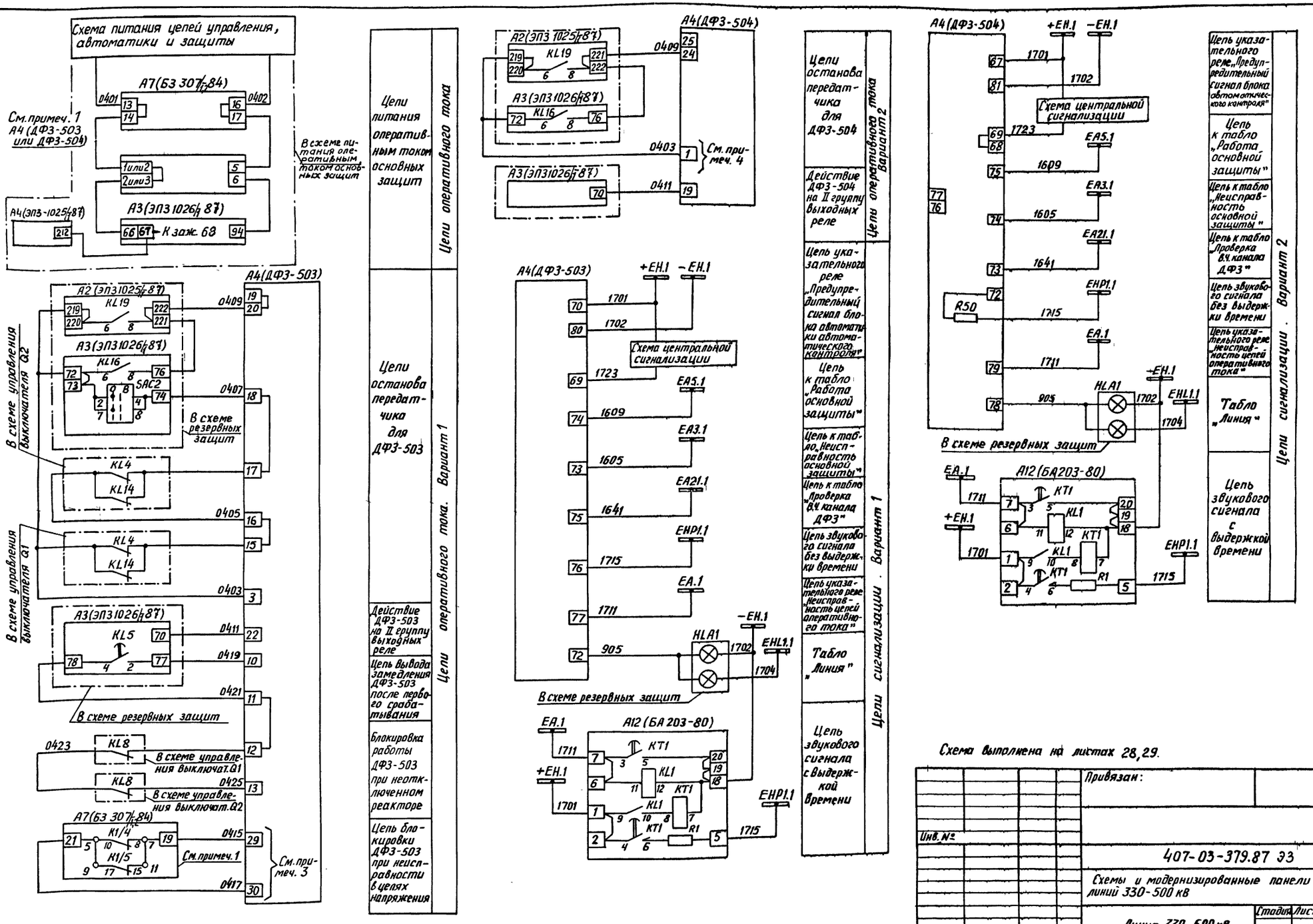


Схема выполнена на листах 28, 29.

				Привязан:	
Инв. №					
				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
				Линия 330-500 кВ	Стадия: РП; Лист: 29; Листов:
Н.контр.	Рывкина				
Нач. ПТП	Рывкина			Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г
Рук. груп.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

Копировал: Андреева Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

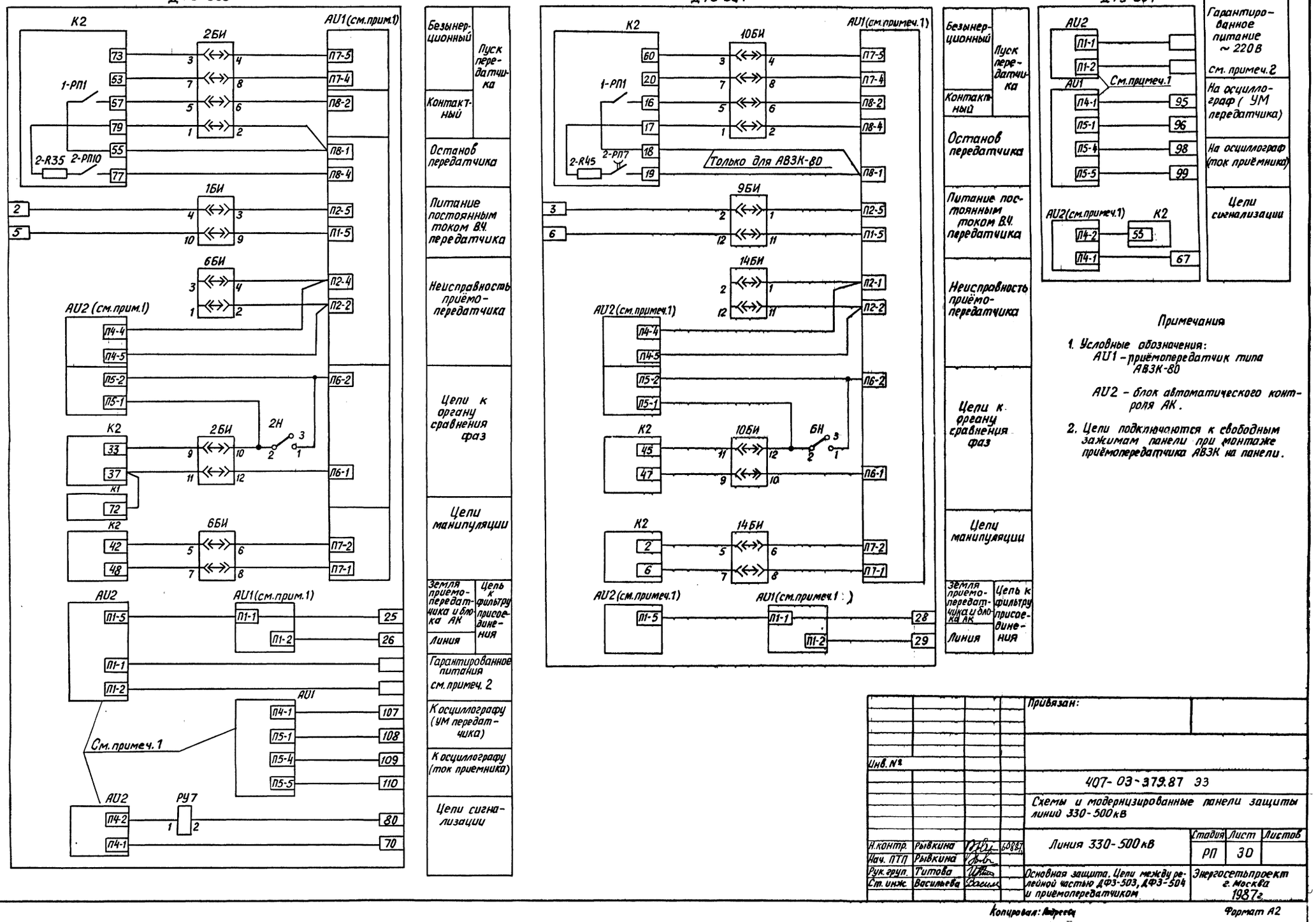

Примечания

1. Условные обозначения:
   AU1 – приёмопередатчик типа АВЗК-80
   AU2 – блок автоматического контроля АК.
2. Цепи подключаются к свободным зажимам панели при монтаже приёмопередатчика АВЗК на панели.

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Н.контр.	Рывкина		6.08.87	Линия 330-500кВ	Стадия	Лист	Листов
Нач. ПТП	Рывкина				РП	30	
Рук.груп.	Титова			Основная защита. Цепи между релейной частью ДФЗ-503, ДФЗ-504 и приемопередатчиком	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		
Ст. инж.	Васильева						


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 1 7 7-1

Копировал: Андреева

Формат А2

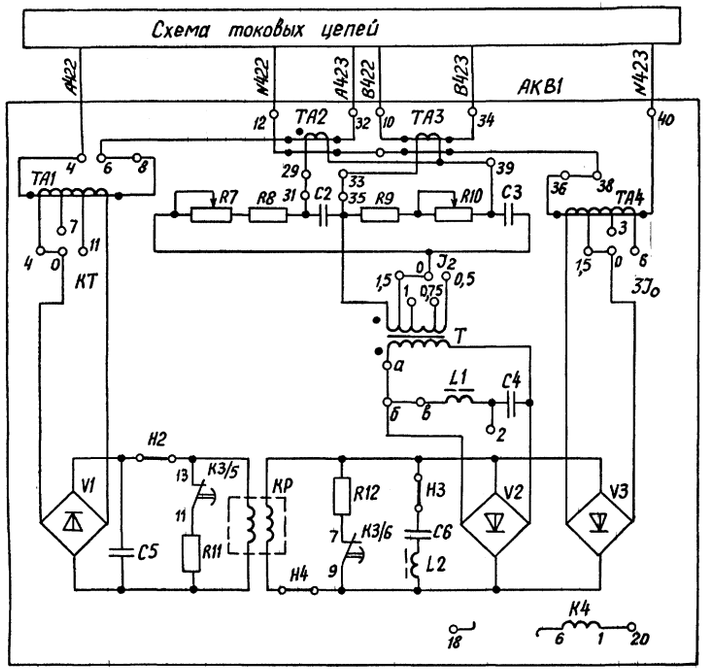

Токовые цепи

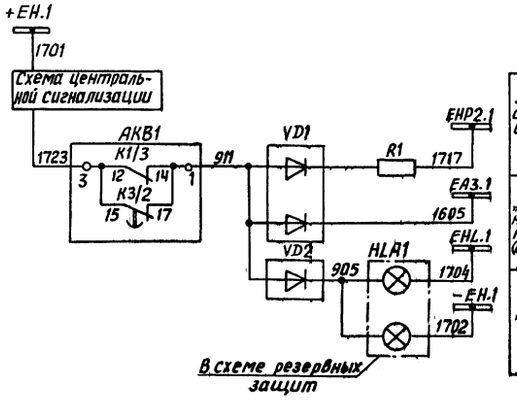


Цепь звукового сигнала с выдержкой времени

Табло „Неисправность основной защиты (блокировки ДФЗ-503)

Табло „Линия"

Цепи сигнализации

Цепи напряжения

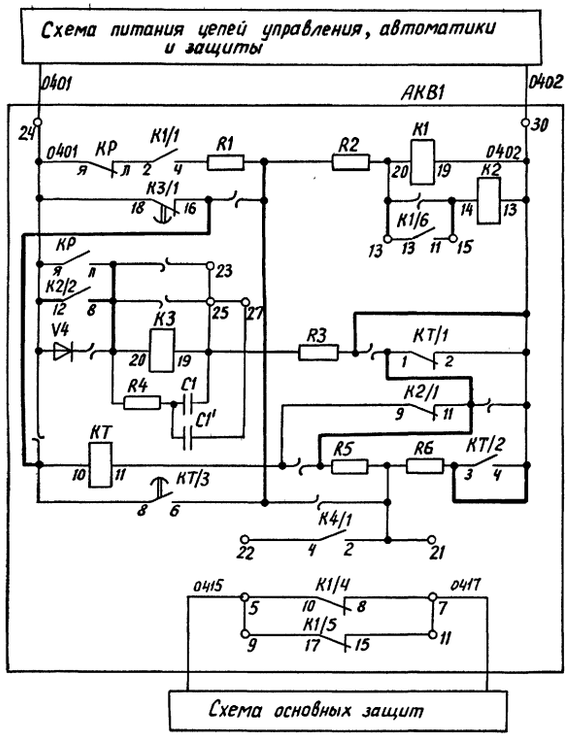

Цепи оперативного тока (см. примеч. 1)

Блокировка выходной цепи ДФЗ-503

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Блок БЗ 307П.2-84 устройства КРБ-126	АКВ1	Устройство блокировки при качаниях	КРБ 126	...А; 220В	1	
	R1	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	
	VD1, VD2	Комплект диодов	КД 205А	500В; 500мА	2	

Примечание

1. В устройстве типа КРБ-126 силами эксплуатации должны быть выполнены следующие изменения:
   - размыкающий контакт 11-13 реле К1 переделан на замыкающий;
   - отключены цепи, указанные знаком ⟶⟵;
   - подключены дополнительные цепи, обозначенные толстыми линиями.

Привязан:						
Инв. №					11548тм73	
					407-03-379.87 ЭЗ	
					Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
					Линия 330-500 кВ	Стадия: РП; Лист: 31; Листов:
Н. контр.	Рывкина			4.03.87		
Нач. ПТП	Рывкина				Устройство для предотвращения работы диф. защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напр. Схемы питания	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Рук. еруп.	Титова					
Ст. инж.	Васильева					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Андреева

Формат А2

Ряд зажимов блока БЗ 307-84 при наличии и отсутствии ОАПВ

правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	
АКВ1:2	1	А 422
АКВ1:10	2	В 422
	3	С 422
	4	
АКВ1:12	5	N 422
АКВ1:38	6	А 423
АКВ1:34	7	В 423
АКВ1:40	8	N 423
	9	
АКВ1:18	10	
АКВ1:20	11	
	12	
АКВ1:24	13	В-101
	14	
	15	
АКВ1:30	16	О-102
	17	
	18	
АКВ1:7	19	0417
	20	
АКВ1:5	21	0415
	22	
АКВ1:3	23	1723
	24	
VD2	25	905
VD1	26	
	27	ЕА31 1605
R1	28	ЕНР1.1 1717
	29	
	30	
АКВ1:13	31	
АКВ1:15	32	
АКВ1:17	33	
АКВ1:19	34	
АКВ1:14	35	
АКВ1:16	36	
АКВ1:26	37	
АКВ1:28	38	

к шинкам

См. примеч. 7

Изменения ряда зажимов блока БВ 307-84 при отсутствии ОАПВ см. примеч. 7

АКВ1:2	1	А 421
АКВ1:10	2	В 421
	3	С 421
	4	
АКВ1:12	5	N 421
АКВ1:38	6	А 422
АКВ1:34	7	В 422
АКВ1:40	8	N 422

Изменения ряда зажимов панели ДФЗ-503 при отсутствии ОАПВ см. примеч. 7

См. примеч. 4

А 422	41	ЗБИ
В 422	42	ЗБИ
С 421	43	ЗБИ
N 422	44	ЗБИ

Ряды зажимов панели ДФЗ-503 при наличии и отсутствии ОАПВ

правая боковина

Свободные контакты реле и КУ		
К1	87	
К1	88	
	89	
К2	90	
К2	91	
	92	
К2	93	
К2	94	
	95	
КУ1	96	
КУ1	97	
	98	
КУ2	99	
КУ2	100	
	101	
К1	102	
К1	103	
	104	
К2-18	105	
К2-26	106	
Осциллограф		
УПЗ	107	
УПЗ	108	
АВЗК	109	
АВЗК	110	
УПЗ	111	
	112	

См. прим. 6

См. прим. 6

левая боковина

Постоянный ток		
0401	1	1БИ
	2	1БИ
0403	3	КУ1
	4	
0402	5	1БИ
	6	1БИ
	7	
	8	К2
	9	К2
0419	10	К2
0421	11	К2
	12	
0425	13	К2
	14	
0405	15	КУ2
	16	
0407	17	КУ2
	18	К2
0409	19	К2
	20	
	21	
0411	22	Н
0413	23	Н
	24	
	25	УПЗ
	26	УПЗ
	27	
	28	К1-4
0415	29	К2:25
0417	30	1БИ:6
Напряжение переменного тока		
А 604	31	4БИ
В 603	32	4БИ
С 604	33	4БИ
N 604	34	4БИ
	35	
Н 603	36	5БИ
U 604	37	5БИ
F 604	38	5БИ
К 603	39	5И
	40	
Переменный ток		
А 423	41	3БИ
В 423	42	3БИ
С 422	43	3БИ
N 423	44	3БИ
	45	
	46	ТТП1-3
	47	3БИ
	48	К1
	49	ТТП1-7
	50	
	51	ТТП2-3
	52	3БИ
	53	К1
	54	ТТП2-7
	55	
	56	ТТП3-3
	57	3БИ
	58	К1
	59	ТТП3-7
	60	3БИ
	61	К1
	62	ТТП1-1
	63	ТТП2-1
	64	ТТП3-1
	65	
	67	
	68	
Цепи сигнализации		
1723	69	РУ1, РУ6
+ЕН.1 1701	70	К1
	71	
905	72	Д31
1605	73	Д26
1609	74	К2
1641	75	Д29
ЕНР1.1 1715	76	Р68
ГШ	77	Р71
	78	
	79	
-ЕН.1 1702	80	РУ7
	81	
	82	
	83	
	84	
	85	
	86	

только при наличии ОАПВ

См. прим. 1

См. примеч. 2

См. примеч. 3

см. прим. 4.7

См. примеч. 5

Ряд зажимов блока БА 203-80

левая боковина

к шинкам

Q2	Линии кВ	
+ЕН.1 1701	1	КЛ1:9
	2	КТ1:4
	3	
	4	КТ1:8
ЕНР1.1 1715	5	R1
	6	КЛ1:11
ГШ	7	КТ1:3
	8	
	9	КТ1:1
	10	КЛ1:3
	11	КЛ1:5
	12	КЛ1:7
	13	КТ1:2
	14	КЛ1:4
	15	КЛ1:6
	16	КЛ1:8
	17	
-ЕН.1 1702	18	КЛ1:12
	19	
	20	КТ1:5

К шинкам

Примечания

1. Наличие цепей с марками 0419, 0421, 0425 определяется полной схемой.
2. От зажимов 15 и 17 концы к КУ2 должны быть отключены.
3. На зажимы 29 и 30 цепи от аппаратов подключаются на месте монтажа силами эксплуатации в случае применения на линии ТН типа НДЕ.
4. При отсутствии блока БЗ 307-84 марки токовых цепей А 423, В 423, N 423 изменяются на А 422, В 422, N 422 соответственно - при наличии ОАПВ и марки А 422, В 422, N 422 на А 421, В 421, N 421 - при отсутствии ОАПВ.
5. Перемычки в токовых цепях устанавливаются заводом в зависимости от номинального тока панели.
6. Марки цепей к осциллографу определяются при конкретном проектировании.
7. При отсутствии ОАПВ на линии даны изменения ряда зажимов.

| | | |

Ряды зажимов панели ДФЗ-504 при наличии и отсутствии ОАПВ.

левая боковина

	Постоянный ток			
См. примеч. 1	0403	1		
	0401	2		6БИ
		3		9БИ
		4		
	0402	5		8БИ
		6		9БИ
	Цепи отключения			
		7		8БИ
		8		14БИ
		9		9БИ
		10		
		11		9БИ
		12		
		13		3Н
		14		8БИ
		15		
		16		4Н
		17		4Н
		18		
См. примеч. 6	0411	19		5Н
	0413	20		9БИ
		21		7БИ
	Остановка работы Вч передатчика			
См. примеч. 2		22		К2
		23		К2
	0409	24		9БИ
		25		
См. примеч. 3		26		К2
		27		К2
	Вч кабель			
		28		I4
		29		I4
		30		
	Цепи напряжения			
	А604	31		8БИ
		32		
	С604	33		8БИ
		34		
	Токовые цепи			
См. примеч. 5	А422	35		7БИ
		36		
	В422	37		7БИ
		38		
	С422	39		7БИ
		40		
	N422	41		7БИ
		42		
		43		
См. примеч. 4		44		ТТП1
		45		7БИ
		46		К1
		47		ТТП1
		48		
		49		ТТП2
		50		7БИ
		51		К1
		52		ТТП2
		53		
		54		ТТП3
		55		7БИ
		56		К1
		57		ТТП3
		58		7БИ
		59		К1
		60		ТТП4
		61		ТТП2
		62		ТТП3
		63		
		64		
		65		
		66		
К шинкам	Сигнализация			
	+ЕН.11701	67		К1
		68		К2
	1723	69		РУ9
		70		К2
		71		К2
		72		R50
	1641	73		Д16
	1605	74		Д23
	1609	75		К2
		76		Д19
		77		К2
	905	78		Д20
	ЕА.11711	79		R51
		80		
	-ЕН.11702	81		К2
		82		
		83		
		84		
		85		

правая боковина

	Контакты 1РП-1		
К1	86		
К1	87		
	88		
К1	89		
К1	90		
	91		
	92		
К1	93		
К1	94		
	Осциллограф		
I4	95		
I4	96		
	97		См. примеч. 5
I4	98		
I4	99		
	100		
	Постоянный ток ОВ		
	101		
	102		
	103		
	104		
	105		
	Цепь отключения ОВ		
	106		
12БИ	107		
	108		
12БИ	109		
	110		
	Пуск УРОВ при работе с ОВ		
13БИ	111		
	112		
13БИ	113		
	Остановка работы Вч передатчика		
13БИ	114		
	115		
	116		
	Цепи напряжения, ОВ		
12БИ	117		
	118		
12БИ	119		
	120		
	Токовые цепи, ОВ		
11БИ	121		
11БИ	122		
11БИ	123		
11БИ	124		
11БИ	125		
	126		
	127		
	128		
	129		
	130		

Примечания

1. Перемычки между зажимами 1-2 и 1-7 должны быть сняты.
2. Перемычка между зажимами 22-23 снимается – при наличии ОАПВ на линии; устанавливается – при отсутствии ОАПВ на линии.
3. При действии защиты на сигнал устанавливается перемычка между зажимами 26-27.
4. Перемычки в токовых цепях устанавливаются заводом в зависимости от номинального тока панели.
5. Марки цепей к осциллографу определяются при конкретном проектировании.
6. При отсутствии ОАПВ на линии марка цепей 0413 исключается, а марки цепей А422, В422, С422, N422 изменяются на А421, В421, С421, N421 соответственно.

Привязан:

Инв.№

Гл. спец.			
Нач. ПТО	Рыбкина		
Разработ.	Кривицкая		
Проверил	Корольчикова		
Н. контр.	Рыбкина		

407-03-379.86 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв.

Линия 330-500 кв.

Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-504.

Стадия	Лист	Листов
РП	33	

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал

Формат А4

Ряд зажимов АПВ-503

Примечания:

1. Марки цепей напряжения даны для линии 330-500 кв на стороне ВН подстанции с РУ „Полуторная" („мост„ линия - автотрансформатор," на стороне НН - 6-10 кв)
   Для линий на подстанциях с другими схемами РУ марки цепей уточняются по соответствующим схемам управления.
2. Должны быть сняты перемычки между зажимами, 31-122-220; 32-123-222; 65-120-218; 66-121; 74-124.
3. Наличие цепей 0421, 0425 определяется полной схемой.
4. Марки цепей в схему защиты или автоматики реактора линии определяются при конкретном проектировании.
5. Марки цепей отключения и включения даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки цепей должны уточняться по схемам управления.

левая боковина

	Цепи постоянного тока ТАПВ-Q1		
I92	1		БИ2:2
	2		КЗ:1
59	3		I97'
	4		К6:2
	5		
65	6		НЗ4:1
67	7		
	8		НЗ4:2
	9		
	10		К3:49
	11		К3:35
	12		НЗ.10:2
	13		К3:37
	14		
70	15		К3:15
66	16		НЗ.9:2
	17		
54	18		К3:7
48	19		НЗ.6:1
46	20		НЗ.5:1
44	21		К3:23
	22		
40	23		К3:25
	24		
58	25		НЗ.7:2
	26		
38	27		К3:22
	28		
64	29		К3:24
2	30		БИ2:4
	Цепи напряжения ТАПВ 1В		
F603	31		БИ2:6
K602	32		БИ2:8
T-A603	33		БИ2:10
T-B602	34		БИ2:12
	Цепи постоянного тока ТАПВ 2В		
I94	35		БИ3:2
	36		К5:1
59	37		I102'
	38		К6:6
	39		
65	40		НЗ.11:1
67	41		
	42		НЗ.11:2
	43		
	44		К5:49
	45		К5:35
	46		НЗ.17:2
	47		К5:37
	48		
70	49		К5:15
66	50		НЗ.16:2
	51		
54	52		К5:7
48	53		НЗ.13:1
46	54		НЗ.12:1
44	55		К5:23
	56		
40	57		К5:25
	58		
58	59		НЗ.14:2
	60		
38	61		К5:22
	62		
64	63		К5:24
2	64		БИ3:4
	Цепи напряжения ТАПВ 2В		
A603	65		БИ3:6
B602	66		БИ3:8
TV-A651	67		БИ3:10
TV-B651	68		БИ3:12
	Цепи постоянного тока БАПВ		
0427	69		К6:1
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		К6:9

См. примеч. 1 и См. примеч. 2 — к цепям напряжения ТАПВ 1В

См. примеч. 1 и См. примеч. 2 — к цепям напряжения ТАПВ 2В

См. примеч. 2 — к цепям постоянного тока БАПВ

продолжение левой боковины

	Резервные цепи ТАПВ 1В и 2В		
0421	75		К3:18
	76		К3:20
	77		К5:18
0425	78		К5:20
01	79		К3:26
	80		К5:26
093	81		К3:28
	82		К5:28
0101	83		К3:19
	84		К5:19
0131	85		К3:21
	86		К5:21
Q1-1	87		К3:14
Q1-1011	88		К3:16
Q2-1	89		К5:14
Q2-1011	90		К5:16
	Связи цепей ТАПЗ, БАПЗ, САПЗ.		
K:1	91		К3:53
Q1-1	92		I1'
K:2	93		К5:53
Q2-1	94		I35'
K:3	95		К3:30
	96		К5:30
I3	97		К2:53
Q1-63	98		К2:55
	99		К5:45
НЗ.4:2	100		К5:47
К3:35	101		К3:49
I37	102		К2:26
Q2-63	103		К2:24
	104		К3:45
НЗ.11:2	105		К3:47
К5:35	106		К5:49
К1:35	107		К3:41
	108		К5:41
К2:18	109		К3:43
	110		К5:43
K:4	111		К3:55
K:5	112		К3:57
K:6	113		К3:59
K:7	114		К5:55
K:8	115		К5:57
K:9	116		К5:59
НЗ.19:2	117		НЗ.18:2
К3:10	118		К2:80
К5:10	119		К2:79
	120		K:10
	121		
	122		K:11
	123		K:12
	124		K:13
К1:8	125		К3:12
0404	126		К5:12

См. примеч. 3 — к цепям резервных цепей ТАПВ 1В и 2В

См. примеч. 2 — к цепям связей цепей ТАПЗ, БАПЗ, САПЗ.

К

I91'	1	I188'
I93'	2	I190'
I95'	3	I192
I111'	4	I197
I112'	5	I199
I113'	6	I201
I114'	7	I206
I115'	8	I208
I116	9	I210
I120	10	I218
I122	11	I220
I123	12	I222
	13	

Схема выполнена на листах 34,35

Привязан:

Инв. №

Гл. спец.	Колпинская		
Нач. ПТО	Рыбкина		
Н. контр.	Рыбкина		
Разработ.	Кульницкая		
Проверил	Кравчинова		

407-03-372.87 ЭЗ

Схемы и модернизированных панелей Защиты линий 330-500 кв

Линия 330-500 кв

Стадия	Лист	Листов
РП	34	

Основная защита при наличии ОАПВ. Схема подключения панели АПВ-503

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал

Формат А2

Ряд зажимов АПВ-503

правая боковина

	Цепи постоянного тока АПВ		
БИ1:4	135		0401
	136		
К1:83	137		0413
	138		
	139		
	140		
	141		
	142		
К1:3	143		0435
	144		
К2:13	145		0433
	146		
	147		
К1:70	148		0439
К2:69	149		
К1: 1	150		0441
К1:11	151		0443
К1:33	152		0445
К1:74	153		
НЗ.2:2	154		0451
К2:80	155		0455
НЗ.3:2	156		0457
К2:79	157		0461
К1:15	158		0437
К2:60	159		0409
	160		
К1:50	161		
БИ1:2	162		0402
К:13	163		
	Резервные цепи ОАПВ		
К1:61	164		AR 7
К2:40	165		AR 11
К2:22	166		AR 13
К2:74	167		AR 15
К1:79	168		AR 5
К1:77	169		AR 1
К1:37	170		01
К1:39	171		0133
К1:76	172		0135
К1:17	173		FU1
К1:19	174		FU11
К2:76	175		
К2:78	176		FU9
К1:69	177		
К1:71	178		
К1:73	179		
К1:75	180		
К1:78	181		
К1:80	182		
К2:34	183		0151
К2:36	184		0153
	185		
	186		
	Цепи управления выключателей 1В, 2В и 3В		
К1:41	187		Q1-1
К2:2	188		К:1
К1:43	189		
К2:4	190		К:2
К1:45	191		
К2:6	192		К:3
РУ1:8	193		Q1-33A
РУ1:6	194		Q1-33B
РУ1:4	195		Q1-33C
К2:12	196		Q1-3A
К: 4	197		
К2:14	198		Q1-3B
К: 5	199		
К2:16	200		Q1-3C
К:6	201		
РУ2:8	202		Q2-33A
РУ2:6	203		Q2-33B
РУ2:4	204		Q2-33C
К2:28	205		Q2-3A
К:7	206		
К2:30	207		Q2-3B
К:18	208		
К2:32	209		Q2-3C
К:9	210		
РУ3:8	211		
РУ3:6	212		
РУ3:4	213		
НЗ:18:2	214		

см. примеч. 4

см. примеч. 5

см. примеч. 4

продолжение правой боковины

	Цепи напряжения ОАПВ		
БИ1:10	215		W2(W1)-A603
БИ1:12	216		W2(W1)-C603
БИ6:6	217		A 604
К:10	218		
БИ6:8	219		B 603
К:11	220		
БИ6:10	221		C 604
К:12	222		
БИ6:12	223		N 604
БИ6:2	224		H 603
БИ6:4	225		K 603
	Цепи тока ОАПВ		
БИ4:2	226		A 421
	227		
БИ4:6	228		B 421
	229		
БИ5:2	230		C 421
	231		
БИ5:6	232		N 421
	233		
БИ4:4	234		A 422
БИ4:8	235		B 422
БИ5:4	236		C 422
БИ5:8	237		N 422
	Цепи сигнализации АПВ		
К2:66	238		1701+EH:1
К1:57	239		I 2541
К1:58	240		1723
К2:59	241		I256'
К1:14	242		
К1:68	243		К1:81
К2:62	244		К:259'
К1:60	245		К1:84
К1:85	246		1621
К1:86	247		905
К1:87	248		
К1:88	249		1619
К1:89	250		R:2
К1:55	251		I 261'
К2:64	252		ЛС:2
ЛС:1	253		1702-EH:1
	Связи цепей сигнализации ТАПВ и ОАПВ		
К3:4	254		I 239'
К5:4	255		
К3:6	256		I 241'
К5:6	257		
К5:8	258		
К3:8	259		I 244'
К5:2	260		
К3:2	261		I 251'

см. прим. 2

К шинкам

Схема выполнена на листах 34, 35

Привязан:

Инв. N°

Н. контр.	Рябкина				
Разработал	Кривичская				
Провер.	Коровникова				
Гл. спец.	Коровникова				
Нач. ПТО	Рябкина				

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Основная защита при наличии ОАПВ Схема подключения панели ПДЭ-503

Стадия	Лист	Листов
РП	35	

Энергосетьпроект г. Москва 1984

Копировал

Формат А2.

Примечания

1. По таблицам переключений в цепях панели ЭП3 1025/1-87 уточняется положение перемычек между зажимами панели в токовых цепях (варианты включения обмоток реле) и в цепях оперативного тока.
2. Панели А5 (типа АПВ-503) и А4 (типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504) учтены в полной схеме основной защиты. Панель АПВ-503 применяется только при ОАПВ на линии.
3. Цепи из схемы управления выключателей Q1 и Q2 даны для выключателей типа ВНВ и уточняются по работе №470-03-38.86. Для выключателей других типов цепи уточняются по схемам управления этих выключателей.
4. Необходимость установки перемычки между зажимами 52-53 панели А3 (ЭП3 1026/1-87) определяются при конкретном проектировании.
5. В схеме управления выключателя общего для двух линий контакт 6-8 реле KLV3 используется в устройстве АПВ-503 смежной линии (цепи пуска ТАПВ). Марки цепей должны быть уточнены по схеме управления
6. Марки цепей определяются по соответствующим схемам.
7. Марки цепей даны для линий на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими РУ марки уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты.
8. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании и учтен в схеме питания оперативным током резервных защит.

Перечень аппаратуры

Места установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А1	Панель защитная	ДЗ-503	...А; 220В; 50Гц	1	
	А2	Панель резервных токовых защит	ЭП3 1025/1-87	220В	1	
		Реле тока КА1, КА2, КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в панель ЭП3 1025/1-87
		Реле тока КА4	РТ140/...	... А	1	
		Реле тока КАТ3, КАТ4	РТ40/р...	... А	2	
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭП3 1026/1-87		1	
	А6	Блок устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты	Б3 306/1-87		1	Только при параллельных линиях
		Реле тока КА1, КА2, КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в блок Б3 306/1-87
	А11	Блок приема вч. сигналов АНКА-14	БВ 360-84		1	
Блок управления Б4... 73	HL A1 (ТС)	Табло световое	ТСБ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В; 10 Вт	2	

См. примеч. 8

Схема выполнена на листах 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	36	

Резервные защиты Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987г

Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТП	Рывкина	
Рук. груп.	Титова	
Ст. инж.	Васильева	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Андреева

Формат А2

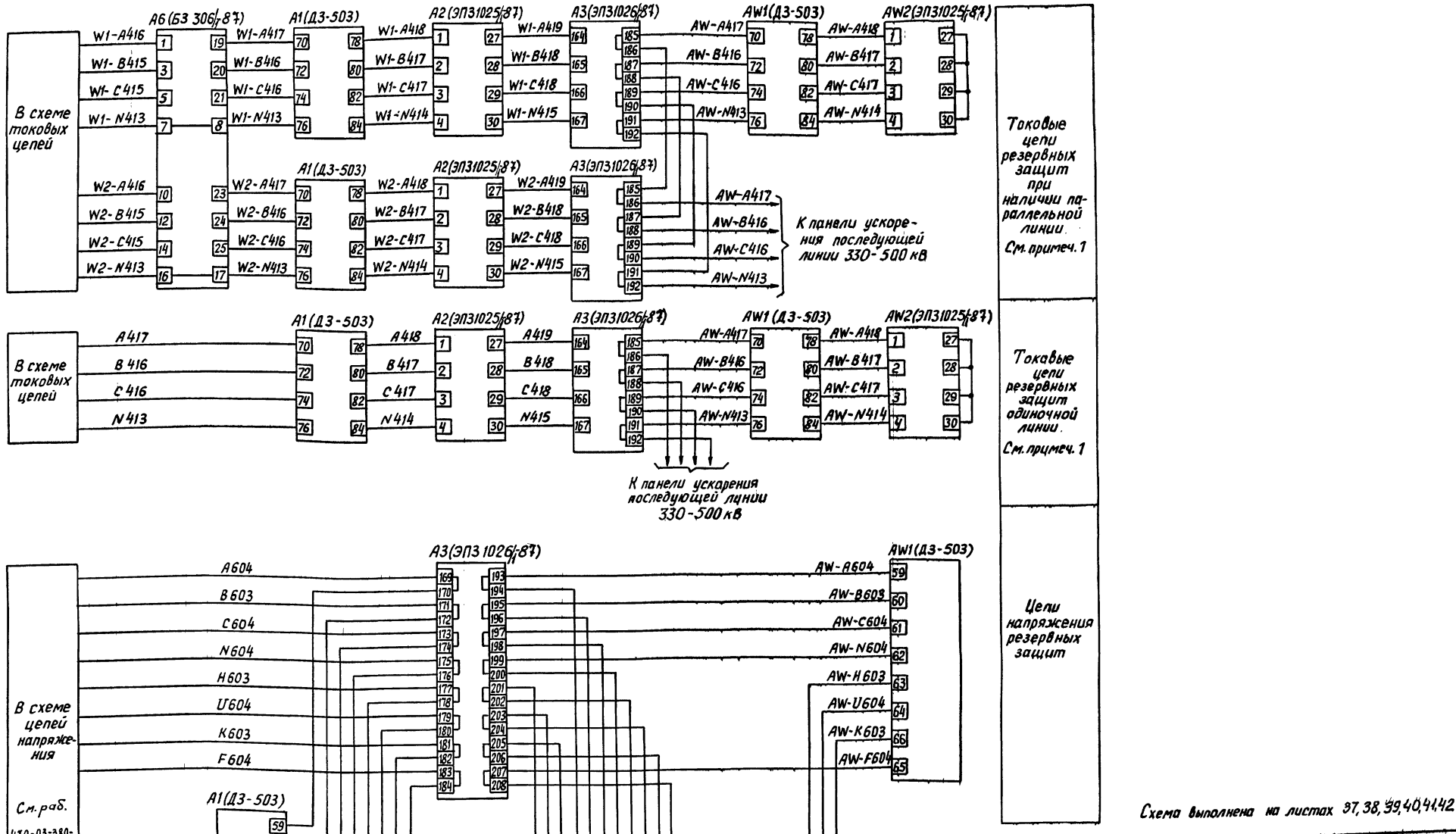


Схема выполнена на листах 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	37	

Н. контр.	Рывкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Гитова		
Ст. инж.	Васильева		

Резервные защиты
Схема полная

Энергосетьпроект
г. Москва
1987 г.

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

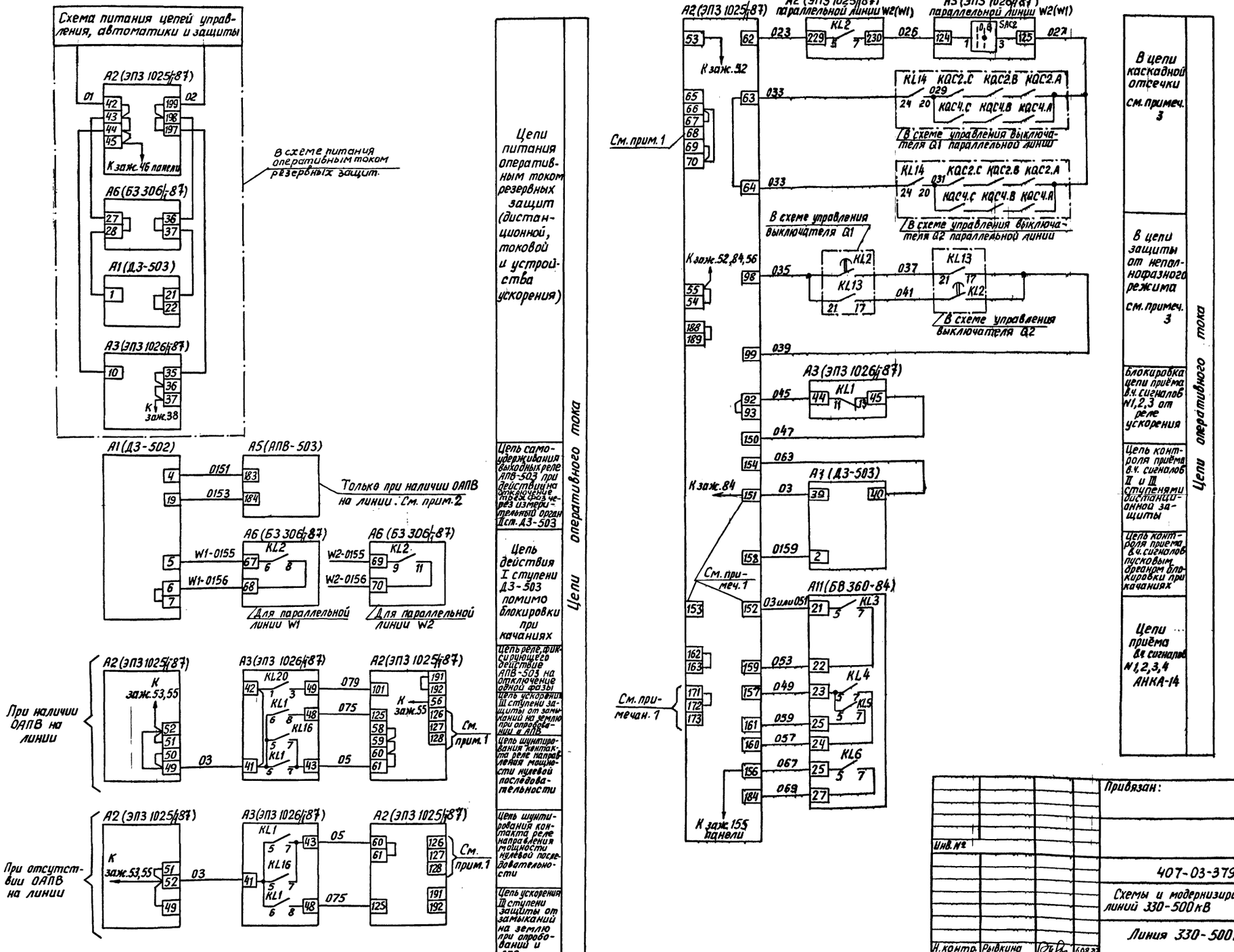


Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42

Привязан:


Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ			
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ			
Линия 330-500кВ	Стадия	Лист	Листов
	РП	38	
Резервные защиты Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		


Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТП	Рывкина	
Рук. груп.	Титова	
Ст. инж.	Васильева	

Копировал: Давыдова

Формат А2

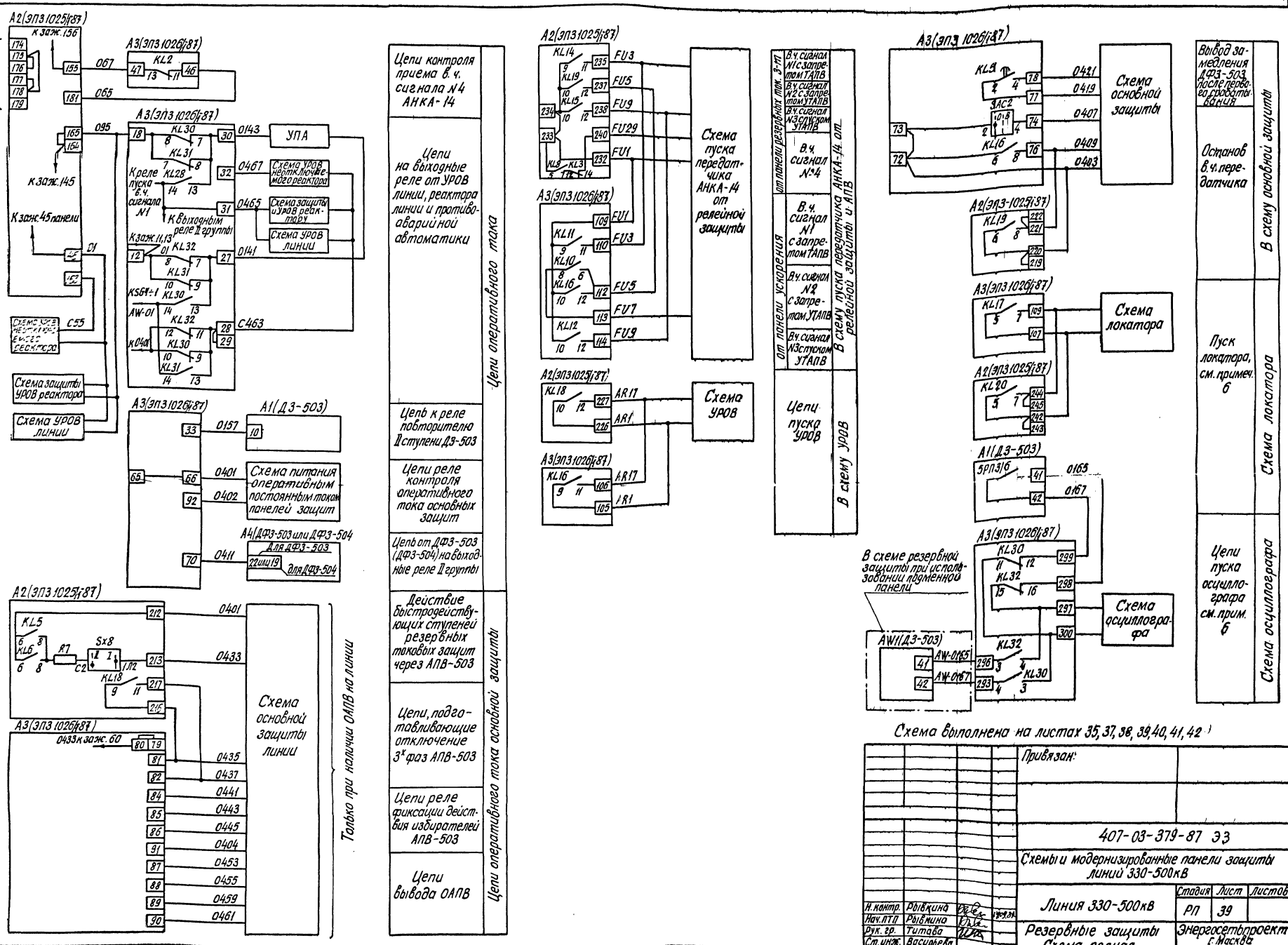
Цепи оперативного тока
Цепи контроля приема в.ч. сигнала №4 АНКА-14
Цепи на выходные реле от УРОВ линии, реактора линии и противоаварийной автоматики
Цепь к реле повторителю II ступени ДЗ-503
Цепи реле контроля оперативного тока основных защит
Цепь от ДФЗ-503 (ДФЗ-504) на выходные реле II группы
Цепи оперативного тока основной защиты
Действие быстродействующих ступеней резервных токовых защит через АПВ-503
Цепи, подготавливающие отключение 3х фаз АПВ-503
Цепи реле фиксации действия избирателей АПВ-503
Цепи вывода ОАПВ
Только при наличии ОАПВ на линии
Схема основной защиты линии
Схема пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты
Схема УРОВ
Схема пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты и АПВ
В схему УРОВ
Цепи пуска УРОВ
Схема основной защиты
Схема локатора
Схема осциллографа
В схему основной защиты
Схема локатора
Схема осциллографа
Вывод замедления ДЗ-503 после первого срабатывания
Останов в.ч. передатчика
Пуск локатора, см. примеч. 6
Цепи пуска осциллографа см. прим. 6
В схеме резервной защиты при использовании подменной панели
Схема выполнена на листах 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Привязан:
407-03-379-87 ЭЗ
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Линия 330-500кВ
Стадия РП
Лист 39
Листов
Резервные защиты Схема полная
Энергосетьпроект г. Москва
Н. контр. Рывкина
Нач. ПТО Рывмина
Рук. гр. Титова
Ст. инж. Васильева
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Резервные защиты при наличии ОАПВ

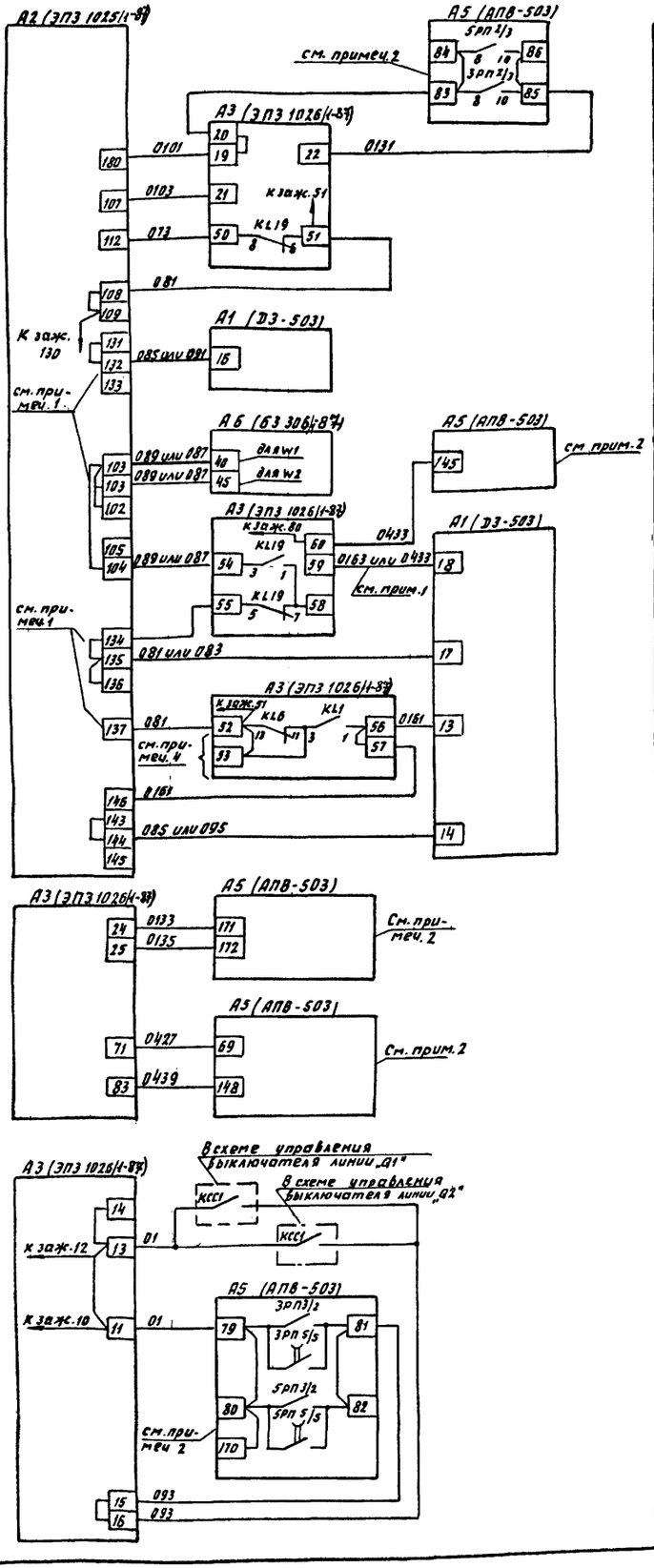

Цепь креле пуска УТАПВ (БАПВ) и к реле ускорения при УТАПВ (БАПВ)

Цепь креле запрета УТАПВ (БАПВ)

В цепи выходных реле I группы от быстродействующих ступеней защит

Цепь от I ступени дистанц. защиты на выходные реле I группы с запретом УТАПВ (БАПВ) или на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)

Цепь от I ступени дистанц. защиты через избиратели ОАПВ и от поперечного дифференц. токового пуска на пуск ОАПВ и УТАПВ (БАПВ) или на пуск ОАПВ

Цепь от I ступени дистанц. защиты к выходным реле I группы или к выходным реле I группы с пуском УТАПВ (БАПВ) (отключение 3 фаз)

Цепь ускорения II ступени дистанц. защиты к выходным реле I группы (отключение 3 фаз)

Цепь от III ступени дистанц. защиты на выходные реле I гр. с запретом УТАПВ (БАПВ) или на выходные реле I группы и реле пуска в ч. сигнала №1 с запретом ТАПВ


К реле, фиксирующему действия АПВ-503 на отключение 3 х фаз

К реле, фиксирующему действие АПВ-503 на отключение 1 ой фазы

Вывод избирателей на самостоятельное действие при включении линии

Цепи к устройству ускорения при включении линии

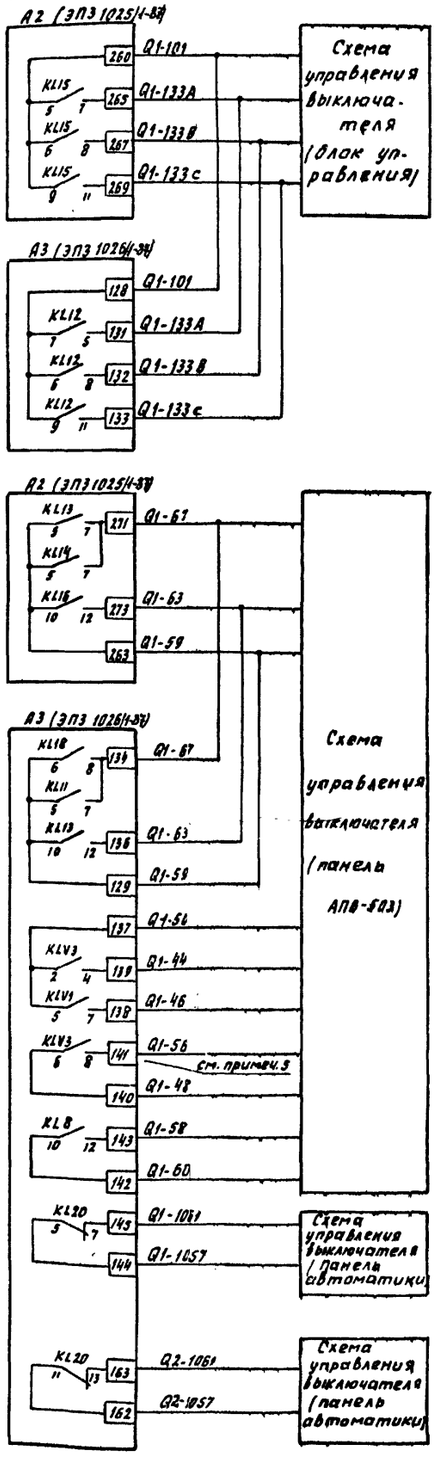Цепи оперативного тока (только при наличии ОАПВ)



Цепи отключения (см. прим. 3)

Запрет ТАПВ выключателя „Q1" и запрет ТАПВ выключателя „Q1" при неуспешном ТАПВ выключателя „Q2"

Цепи пуска ТАПВ


Цепи пуска УТАПВ (БАПВ)

Цепь реле контроля неперекл. фаз

В схему управления выключателя „Q1" (только при наличии ОАПВ)

В схему управления выключателя „Q2" (только при наличии ОАПВ)

Только при наличии ОАПВ

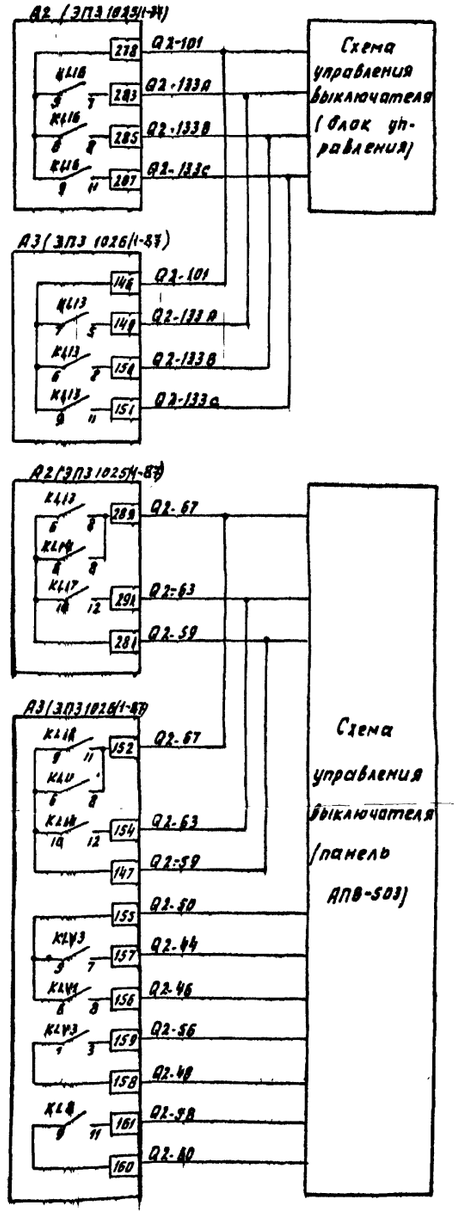

Цепи отключения (см. примеч. 3)

Запрет ТАПВ выключателя „Q2" и запрет ТАПВ выключателя „Q2" при неуспешном ТАПВ выключателя „Q1"

Цепи пуска ТАПВ

Цепи пуска УТАПВ (БАПВ)

В схему управления выключателя (только при наличии ОАПВ)

Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42.

			Привязан		
			УНВ №		
			407-03 379.87 ЭЗ		
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.		
Н.контр.	Рывкина		Линия 330-500кВ.	Стадия: РП	Лист: 40	Листов:
Разраб.	Васильева					
Проверил	Коровникова					
Ст.инж.	Васильева		Резервные защиты. Схема полная.	11-84	Энергосетьпроект г. Москва 1984г	
Гл.спец.	Коровникова			12-84		
Нач.ПТО	Рывкина					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовые проектные решения Альбом III 11548 ТМ-ТМ-44 407-03 379.87

Копировал

Формат А2

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ

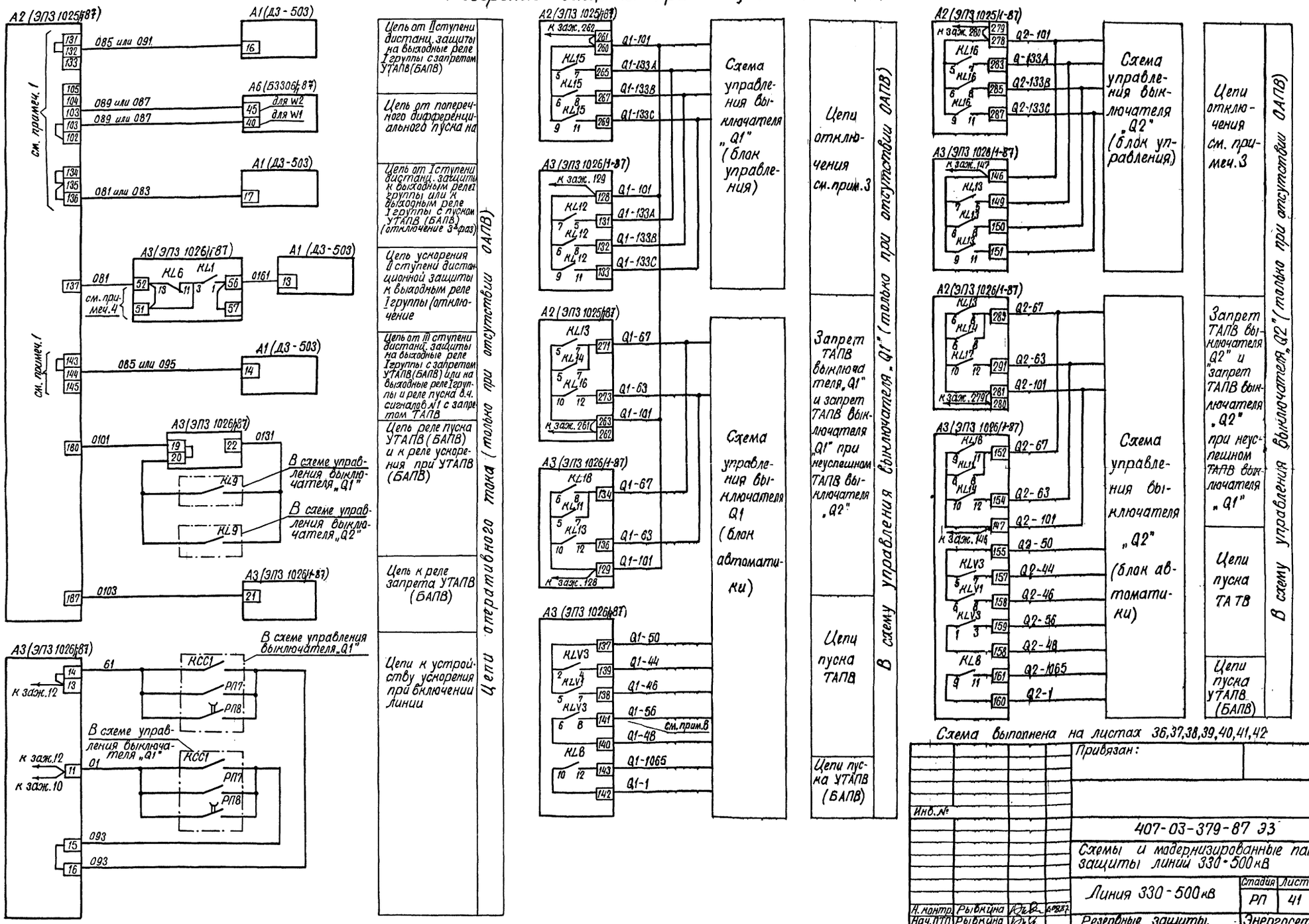


Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42

Привязан:

Инв. №

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	41	

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. ПТО	Рыбкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Резервные защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.


Альбом III N11548 ТМ-III-45

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А2

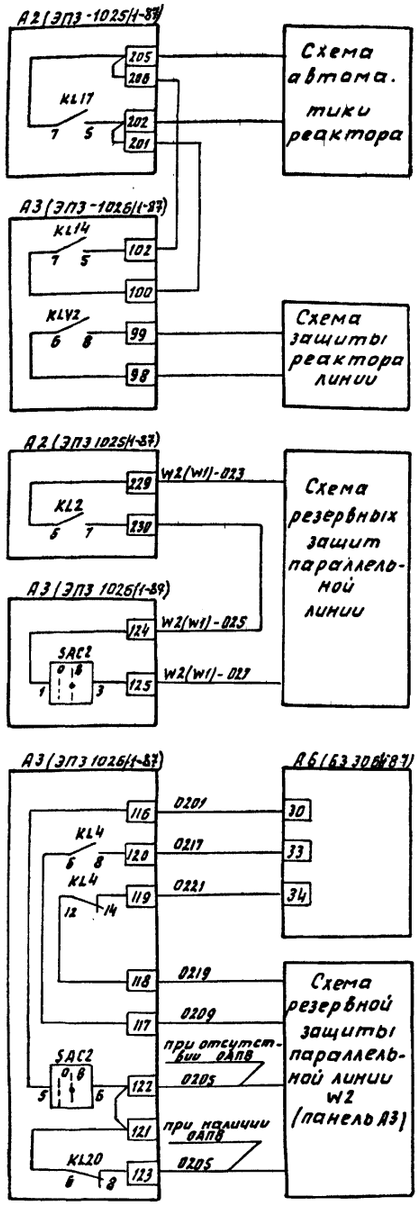Типовые проектные решения Альбом III 407-03-379.87 ТМ III-46



Цепи включения реактора линии через автоматику см. примеч. 6

Схема автоматики и защиты реактора линии


Контроль отсутствия напряжения на линии см. прим. 6


Схема резервной защиты параллельной линии

Каскадная отсечка

Цепи аппаратов

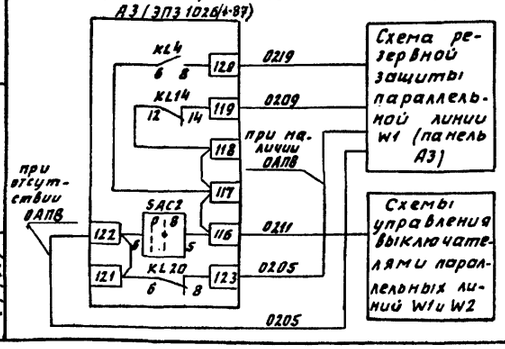Изменения в схеме резервной защиты параллельной линии W2



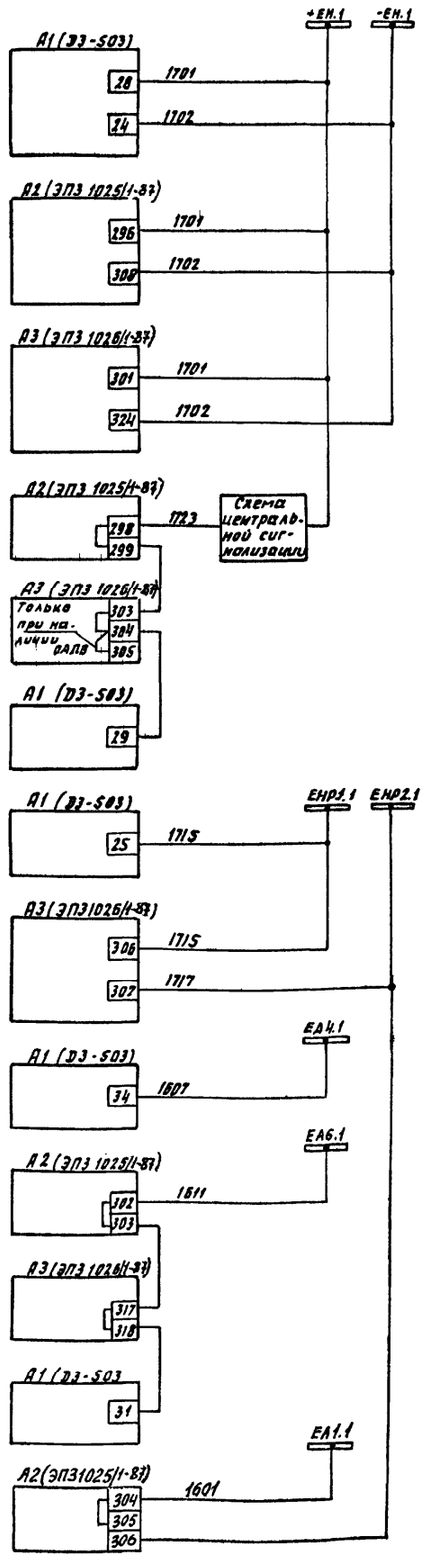

На панели ПЗ-503

На панели резервных токовых защит

Общепанельная лампа „Указатель не поднят"

На панели ускорения

Отключается автоматически при подаче „Указатель не поднят" в панельные панели

Цепь „плюса" цепей сигнализации через контакт реле выбора монтажной единицы

Цепь звукового сигнала без выдержки времени


Цепь звукового сигнала с выдержкой времени

Цепь табло „Неисправность резервной защиты"

Цепь табло „Работа резервной защиты"

Цепь табло „Обрыв цепей оперативного тока"

Цепи сигнализации

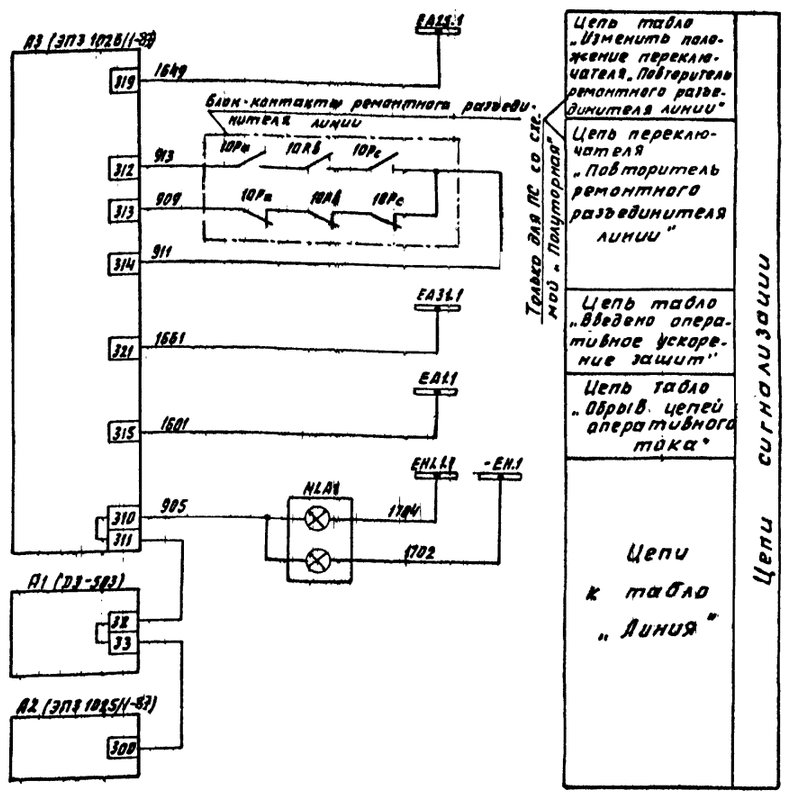

Цепи сигнализации

Схема выполнена на листах 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кв.

Н. контр.	Рывкина				
Разраб.	Васильева			Линия 330-500кв.	Стадия: РП; Лист: 42; Листов:
Проверил	Коровникова				
Ст. инж.	Васильева			Резервные защиты. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г
Гл. спец.	Коровникова		10.84		
Нач. ПТГ	Рывкина		12.84		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал СФ 686-03 Формат А2

Таблица действия защит и положения перемычек ряда зажимов панели ЭПЗ 1025-II-87 резервных токовых защит

Таблица 1

Наименование защит		Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
			Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 091		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
			Положение перемычек														
			стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	
Токовая отсечка от междуфазных к.з. см. примеч. 1		SX1 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	71-72	72-73	72-73	71-72											
Защита от замыканий на землю I ступень см. примеч. 1	С отстройкой от неодновременного включения фаз выключателя	SX2 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	77-78 74-75	78-79 75-76	77-78 75-76	78-79 74-75											
	Без отстройки от неодновременного включения фаз выключателя		78-79 74-75	77-78 75-76	78-79 75-76	77-78 74-75											
Защита от замыканий на землю II ступень		SX9 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)					114-115	114-113					114-113	114-115			
Защита от замыканий на землю III ступень		SX10 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)					117-118	117-116					117-116	117-118			
Защита от замыканий на землю. Ускорение III ступени	С большей выдержкой времени	SX13 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)							127-126 129-130	127-128							
	С меньшей выдержкой времени								127-128 129-130	127-126							
Защита от замыканий на землю IV ступень		SX11 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)											120-119	120-121	120-121	120-119	
Каскадная отсечка см. прим. 1	С отстройкой от неодновременного включения фаз выключателя	SX3 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	69-68 66-65	69-70 66-67	69-68 66-67	69-70 66-65											
	Без отстройки от неодновременного включения фаз выключателя		69-70 66-65	69-68 66-67	69-70 66-67	69-68 66-65											

Примечания:

1. Действие защит указано при наличии ОАПВ на линии. При отсутствии ОАПВ действие защит на пуск ОАПВ заменяется действием на выходные реле I группы. Для этого переключатель SX8 устанавливается в положении II.
2. При выводе основной защиты I ступень дистанционной защиты (зажим 18 панели Д3-503) может действовать на пуск ОАПВ (зажим 145 панели АПВ-503). Для этого на панели ЭПЗ 1025-II-87 устанавливается перемычка 59-60 (марка цепи 0433).

Схема выполнена на листах 43,44,45,46

Привязан:

Инв. №

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ.

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	43	

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. отд.	Рыбкина	
Рук. гр.	Титова	
Гл. инж.	Кравцова	

Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025-II-87

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы №1

Наименование защит		Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) и реле пуска в.ч. сигнала №1 с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
			Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 091		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
			Положение перемычек														
			стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	
Дистанционная защита I ступень и поперечный диф. токовый пуск см. примеч. 1,2	При включенном автомате оперативных цепей основных защит	Цепь от зажима 18 ДЗ-503 подключается к зажиму 59 панели ЭПЗ-1026/87	103-104-105 58-69	103-102 59-60	102-103-104 58-59	104-105 59-60											
	При отключенном автомате оперативных цепей основных защит								135-136-137 58-59	135-134 59-60	134-135-136 58-59	136-137 59-60					
Дистанционная защита I ступень		Цепь от зажима 17 ДЗ-503							135-136-137	135-134	134-135-136	136-137					
Дистанционная защита II ступень		Цепь от зажима 16 ДЗ-503					132-133	132-131					132-131	132-133			
Дистанционная защита III ступень		Цепь от зажима 14 ДЗ-503											144-143	144-145	144-145	144-143	
Действие выходных реле быстродействующих ступеней резервных защит	При отсутствии или выводе ОАПВ	SX8 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)															
	При наличии ОАПВ: При включенном автомате оперативного тока основных защит	SX8 в положении I (замкнута цепь С2-1Л2)															
	При отключенном автомате оперативного тока основных защит	SX8 в положении I (замкнута цепь С1-1Л1)															

Схема выполнена на листах 43, 44, 45, 46

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	44	

Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТО	Рывкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025-87

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шилая

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы №1

Наименование защит		Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) и реле пуска в ч. сигнала № с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
			Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 081		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
			Положение перемычек														
			стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят
Защита от неполнофазного режима		SX12 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)													123-122		
Прием АНКА сигнал №1 Отключение 3х фаз с запретом ТАПВ	с контролем измерительных органов релейной защиты	SX4 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)															252-255 162-153 162-163 (254-255 сняты)
	без контроля измерительных органов релейной защиты																254-255 162-163 (152-153-255-256-сняты)
Прием АНКА. Сигнал №2 Отключение 3х фаз с запретом УТАПВ (БАПВ)		SX5 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)											166-167				
Прием АНКА Сигнал №3 на отключение 3х фаз		SX6 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)							172-173	172-171	172-171	172-173					
Прием АНКА. Сигнал №4 Разрешение действия без выдержки времени III ступ. защиты от замыканий на землю с контролем направления мощности)		SX7 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	175-176	178-179 175-174 178-177	178-177	174-175 178-179 175-176			175-174	178-179 175-176 178-177	178-179	178-177 175-174 175-176					
Перевод быстродействующих ступеней действующих на пуск ОАПВ без пуска УТАПВ на работу с пуском УТАПВ				141-142	141-142												

Схема выполнена на листах 43,44,45,46

			Привязан:
Инв. №			407-03-379.87 ЭЗ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ
			Линия 330-500 кВ — Стадия: РП; Лист: 45; Листов:
Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТО	Рыбкина		Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025-87
Рук. гр.	Титова		Энергосетьпроект г. Москва
Ст. инж.	Кравицкая		

Копировал Шилина Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица переключения в токовых цепях

Таблица 2

Защита	Позиц. обозначение реле тока	Последовательное включение обмоток реле											
		1, 2, 3		1, 2		1, 3		1		2		2, 3	
		Перемычки		Перемычки		Перемычки		Перемычки		Перемычки		Перемычки	
		стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты
III ступень защиты от замыканий на землю	КАТ2	5-6, 7-8 9-10, 11-12	6-7, 8-9, 8-11, 10-11	5-6, 7-8 10-11	6-7, 8-9 8-11, 9-10 11-12	5-6, 8-9 11-12	6-7, 7-8 8-11, 10-11 9-10	5-6, 8-11	6-7, 7-8 8-9-10-11-12	6-7 10-11	5-6, 7-8 8-9-10 8-11-12	8-7 9-10 11-12	5-6 7-8-9 8-11 10-11
IV ступень защиты от замыканий на землю	КАТ3	13-14 16-17 18-15-25	14-15-16	13-14 16-15-25	14-15 15-18	—		14-15-25	13-14 15-16-17 15-18	—	—	—	—
Защита от неполнофазного режима	КАТ4	25-26 19-30 22-23 24-21	21-25 20-21-22	25-26 20-19 22-21	21-25 21-20 21-24	—		25-26 20-21	21-25 21-24 21-22 20-19	—	—	—	—

Таблица переключений в оперативных цепях резервных токовых защит

Таблица №3

Наименование защит			Перемычки стоят	Перемычки сняты	Примечан.
Защиты от замыканий на землю	I ступень	С контролем направления мощности в линию		80-81	
		Без контроля направления мощности	80-81		
	II ступень	С контролем направления мощности в линию		85-86	
		Без контроля направления мощности	85-86		
	III ступень	С контролем направления мощности в линии	89-90	88-89	
		Без контроля направления мощности	87-88-89	89-90	
		Блокировка при обратном направлении мощности	88-89	87-88 89-90	
		Вывод фиксации цикла ОАПВ в цепи разрешающего сигнала	90-91 (при отсутствии ОАПВ)	90-91 (при наличии ОАПВ)	
	IV ступень	С контролем направления мощности в линии	95-96	96-97 92-96	
		Без контроля направления мощности в линии	92-93-96	95-96-97	
		Блокировка при обратном направлении мощности	96-97	92-96-95	

Продолжение таблицы №3

Наименование защиты			Перемычки Стоят	Перемычки Сняты	Примеч.
Защита от замыканий на землю	Введение ступеней защит в цикле ОАПВ	Выводятся I, II, III	81-82 82-85 82-83	81-84 84-85 84-83	При наличии ОАПВ
		Не выводятся I выводятся II, III	81-84 82-85 82-83	81-82 84-85 84-83	
		Не выводятся III выводятся I, II	83-84 81-82 82-85	82-83 81-84 84-85	
		Не выводятся I, II выводится III	81-84 84-85 82-83	81-82 81-84 83-84	
		Не выводятся I, III выводится II	81-84 83-84 82-85	81-82 82-83 84-85	
		Не выводятся I, II, III	84-81 84-85 84-83	81-82 85-82 83-82	При отсутствии ОАПВ на линии

Схема выполнена на листах 43, 44, 45, 46

Привязан

Инв. №

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	46	

Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТО	Рывкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЗПЗ 1025-8.7


Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.


Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

4741

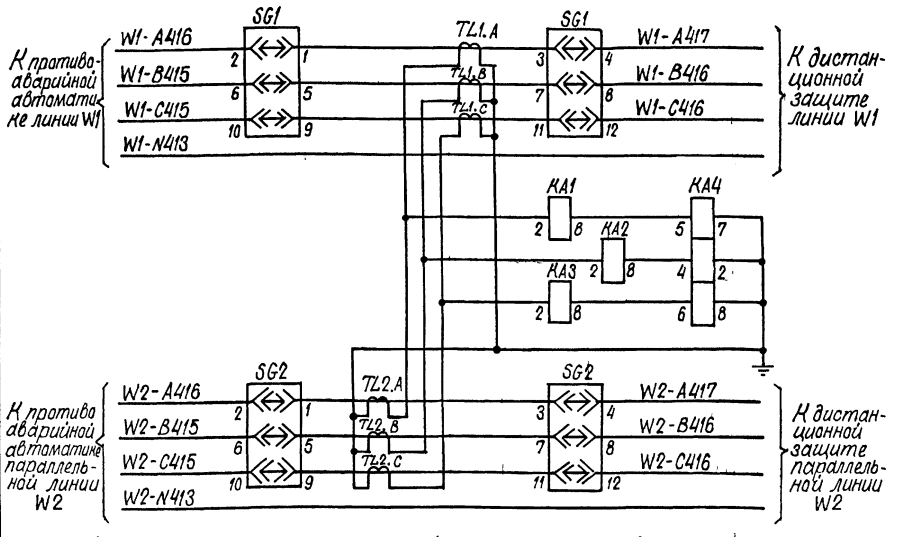


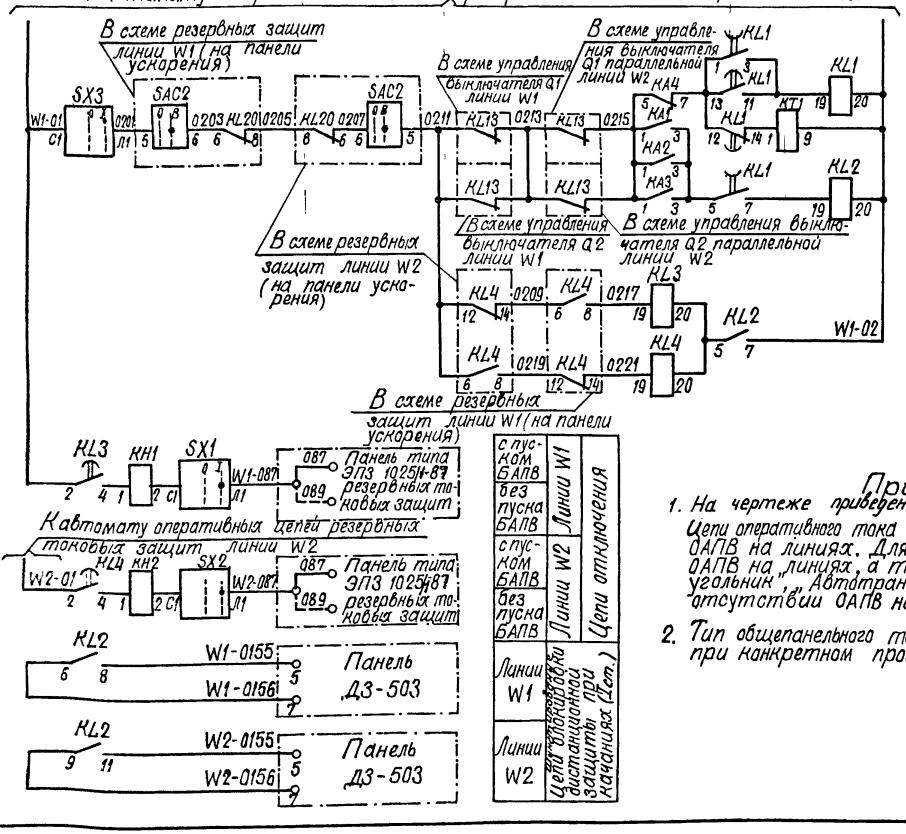


Токовые цепи

Цепи оперативного тока (См. прим.1)

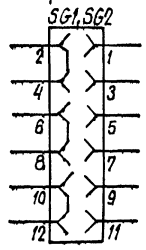Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке




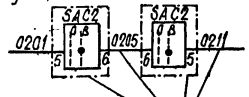Изменение схемы для ПС отсутствии ОАПВ на линии



Только для ПС с РУ „Полуторная"

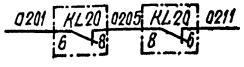
Изменение схемы для ПС с РУ „Треугольник", „Четырехугольник", „Автотрансформатор-шины" при наличии ОАПВ на линии



См. примеч.2

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечан.
Блок общепанельного монтажа БЗ	KA1, KA2, KA3	Реле максимального тока	РТ 140/...	... А	3	
	KA4	То же	РТ40/Р-1	1А	1	
	KH1, KH2	Реле указательное	РЭУ11-20	- 0,05А	2	
	KL1	Реле промежуточное	РП18-6	220В	1	
	KL2	То же	РП17-5	220В	1	
	KL3, KL4	То же	РП18-1	220В	2	конт. 5/0
	KT1	Реле времени	РВ-01	0,1-10с -220В	1	
	SG1, SG2	Блок испытательный	БИ6		2	
	SX1, SX2, SX3	Выключатель панельный	ПВ1-10		3	
	TL1, A, B, C	Трансформатор тока промежуточный	Тр-0,66	.../... А	3	
	TL2, A, B, C	То же	Тр-0,66	.../... А	3	
	V.D1, VD2	Комплект диодов	KD 205A	500В, 500mA	2	
	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
	—	Лампа	С-220-10	220В, 10Вт	1	

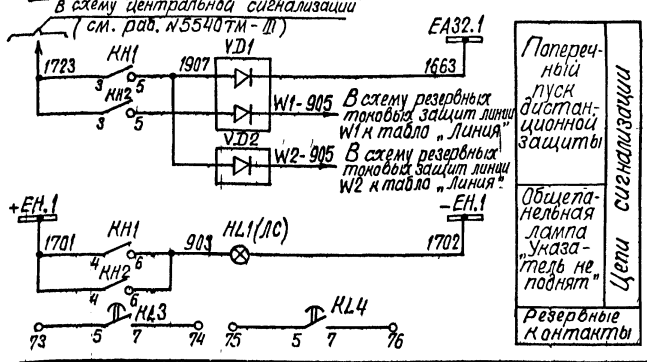

Примечания

1. На чертеже приведены цепи оперативного тока для ПС с РУ „Полуторная" при наличии ОАПВ на линиях. Для ПС с РУ „Полуторная при отсутствии ОАПВ на „линиях, а также для РУ „Треугольник", „Четырехугольник", „Автотрансформатор-шины" при наличии и отсутствии ОАПВ на линиях даны изменения.
2. Тип общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Параллельные линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	47	

Н. контр.	Рывкина		6.1987
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Кривицкая		


Устройство поперечного дифференциального токового пуска. Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шиш

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

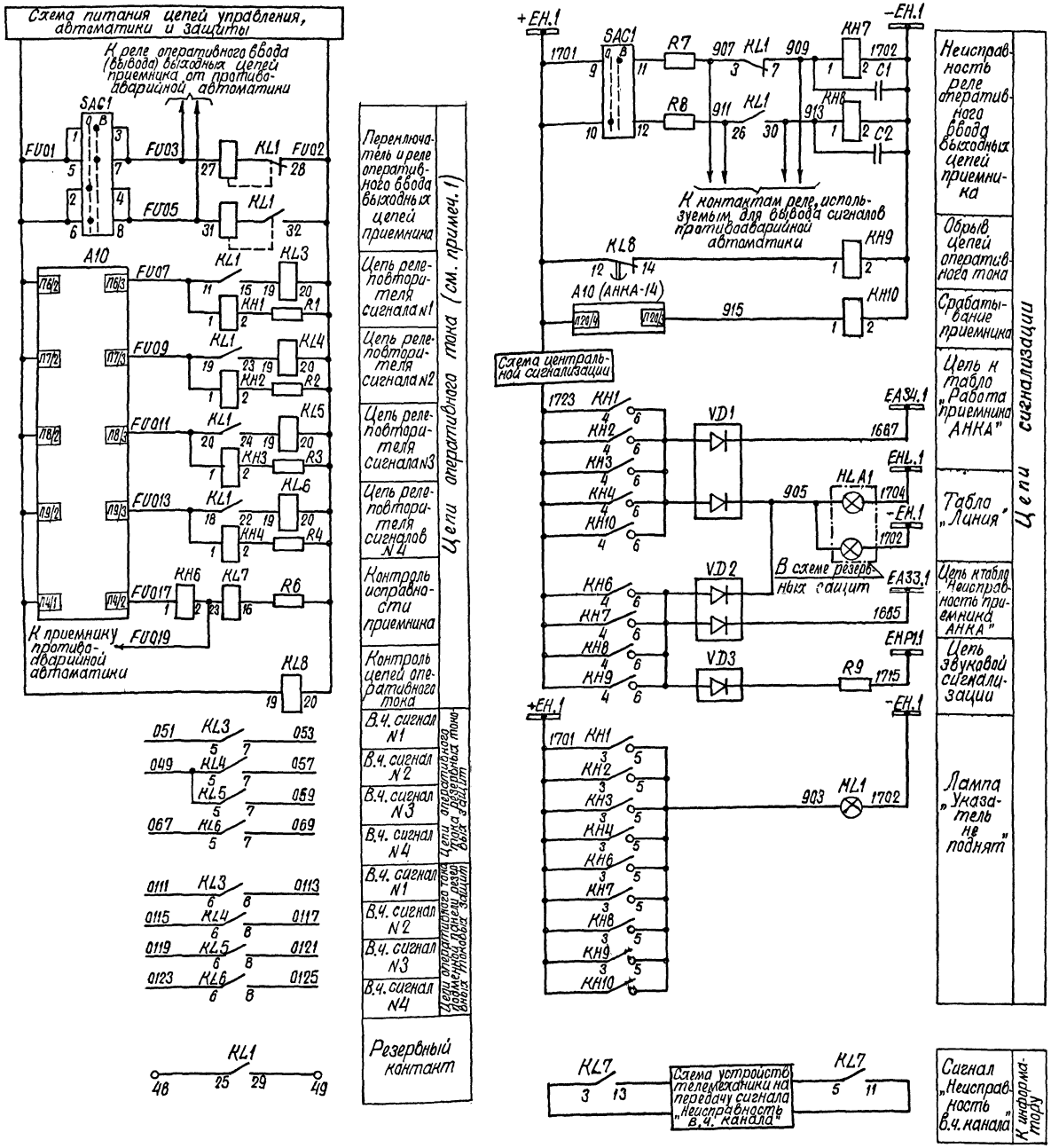

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание
Блок БВ 360-84 приема в.ч. сигналов АНКА-14 от релейной защиты	C1	Конденсатор	МБГП	10мкФ, 400В	3	Соединить параллельно
	C2	Конденсатор	МБГЛ	10мкФ, 400В	3	Соединить параллельно
	KH1-KH6	Реле указательное	РЭУ-11-20	~ 0,01А	6	KH5-рез.
	KH7, KH8	То же	РЭУ-11-20	~ 110В	2	
	KH9, KH10	То же	РЭУ-11-20	~ 220В	2	
	KL1	Реле промежуточное	РП-8	220В	1	
	KL3-KL6	То же	РП17-52	220В	4	4зам. контакта
	KL7	То же	РПГ-9-05.30.100	110В	1	См. прим. 2
	KL8	То же	РП18-72	220В	1	
	KL2	То же	РП17-52	220В	1	4зам. конт. резерв
	R1-R5	Резистор	ПЭВ-25	13кОм	5	R5-резерв
	R6	То же	ПЭВ-25	2,2кОм	1	
	R7, R8	То же	ПЭВ-25	8,4кОм	2	
	R9	То же	ПЭВ-25	3,9кОм	1	
	SAC1	Переключатель	ПМОФ20-11111Д-Д42		1	См. прим. 2
	VD1-VD3	Комплект диодов	КД 205А	500В; 500мА	3	
Панель для размещения блока АНКА-14	A10	Приемник	АНКА-14		1	См. прим. 3
Для общеп. табло	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В, 10Вт	1	

Общий для панели см. прим. 4

Примечания

1. Для сигналов №1-4Б выходных цепях приемника АНКА-4 должно быть предусмотрена запоминание на 0,1 с.
2. Переключатель SAC1 и реле KL7 являются общими для релейной защиты и противоаварийной автоматики.
3. На панелу должны быть расплажены также приемник АВЛА и преобразователь.
4. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	48	

Н. контр.	Рывкина	
Нач. ПТО	Рывкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	


Выходные цепи приемника АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А3

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

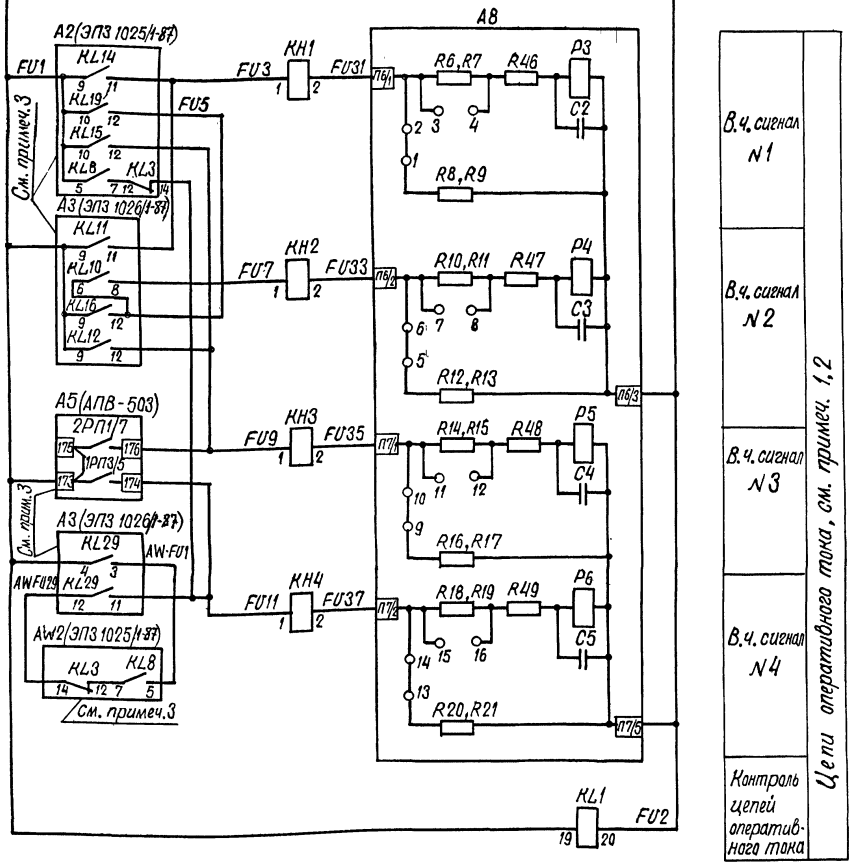

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечан.
Блок БВ361-84 терминал в.ч. сигнала АНКА-14 от релейной защиты	KH1-KH6	Реле указательное	РЭУ-11-20	—0,016А	6	KH5, KH6-резерв
	KH7-KH9	То же	РЭУ-11-20	—220В	3	
	KL1	Реле промежуточное	РП18-72	220В	1	
	R1	Резистор	ПЭВ-25	3,9ком	1	
	VD1-VD3	Комплект диодов	КД 205А	500В; 500мА	3	
Панель пред. защиты АНКА-14	A8	Передатчик	АНКА-14		1	См. прим.4
Блок общепанельного табло	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В; 10Вт	1	

Общий для панели см. прим. 5

Примечания

1. Для сигналов N1÷4 в передатчике должна быть предусмотрена фиксация управляющего сигнала с передачей тонального сигнала в течение 50мс.
2. Расшифровка в.ч. сигналов:
   - N1 - отключение 3-х фаз с запретом ТАПВ.
   - N2 - отключение 3-х фаз с запретом УТАПВ (БАПВ).
   - N3 - отключение 3-х фаз с пуском УТАПВ (БАПВ)
   - N4 - разрешение действия без выдержки времени III ступени защиты от замыканий на землю с контролем направления мощности через устройство АПВ-503 или через выходные реле на панели ЭПЗ-1025/1-87.
3. Панели А2 типа ЭПЗ 1025/1-87 и А3 типа ЭПЗ 1026/1-87 учтены в схеме резервных токовых защит, А5 типа АПВ-503 - в схеме основной защиты.
4. На панели должны быть расположены также передатчик АВПА и преобразователь.
5. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 49,50

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ | Стадия: РП | Лист: 49 | Листов:

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. ПТП	Рыбкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект, г. Москва, 1987г.

Копировал Шилу

Формат А2.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

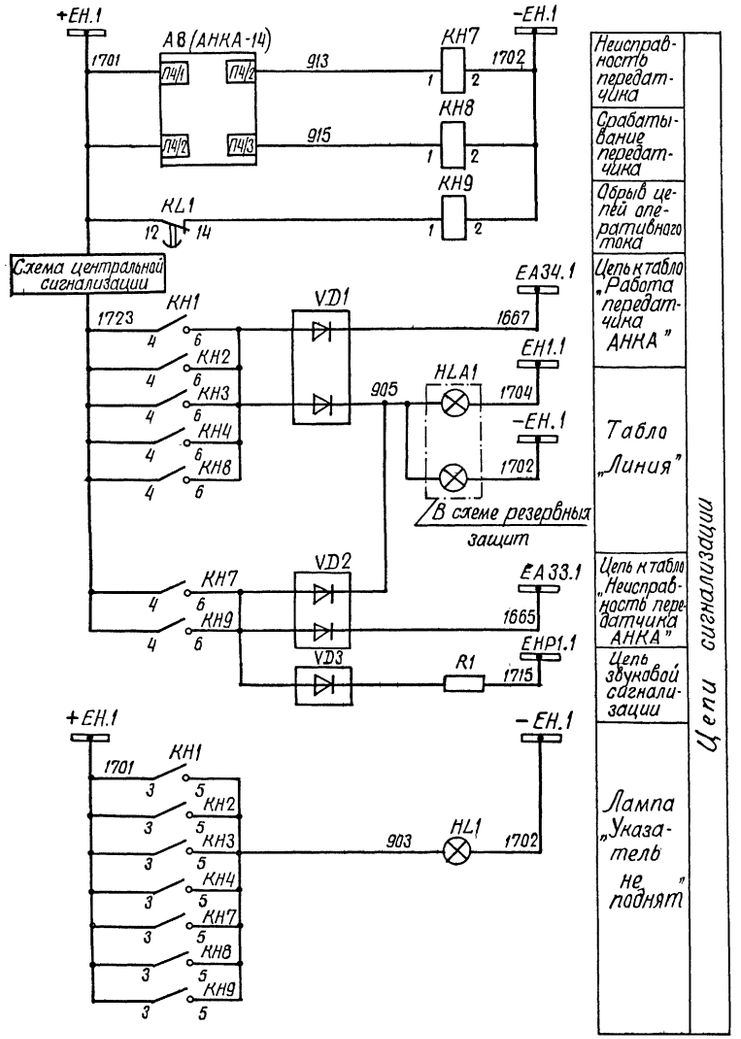


Схема выполнена на листах 49, 50.

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	50	

Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.


Копировал Шилы

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ряд зажимов Д3-503 при наличии и отсутствии ОАПВ, см. примеч. 1

Левая боковина

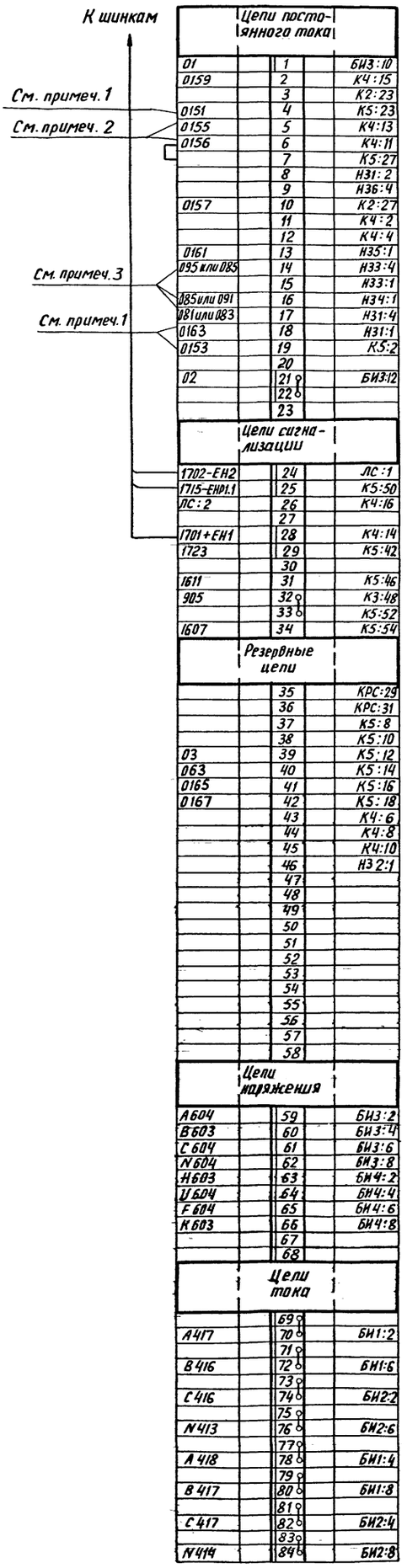

Примечания

1. При отсутствии на линии ОАПВ на зажимах 4, 18, 19 цепи с марками 0151, 0163, 0153 исключаются.
2. При отсутствии параллельной линии цепи с марками 0155, 0156 исключаются.
3. Марки цепей уточняются по полной схеме резервных защит.

Гл.спец.	Кородникова			
Нач. ПТО	Гайвкина			
Н. контр.	Гайвкина			
Разработал	Кравцовская			
Проверил	Кородникова			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и чертежи комплектные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Резервные защиты Схема подключения панели Д3-503

Стадия	Лист	Листов
РП	51	

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Примечания:

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панели.
2. Марки цепей в схему автоматики редактора линии и на пуск локатора определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Левая боковина

	01	Токовые цепи	
A418		1	SG1:2
B417		2	SG1:6
C417		3	SG1:10
N414		4	SG2:2
		5	KAT2:1
		6	KA4:6
		7	KAT2:3
		8	KAT2:2
		9	KAT2:6
		10	KAT2:4
		11	KAT3:7
		12	KAT2:6
		13	KAT3:6
		14	KAT3:5
		15	
		16	KAT3:8
		17	KAT3:2
		18	KAT3:4
		19	KAT4:6
		20	KAT4:5
		21	KW1:2
		22	KAT4:8
		23	KAT4:2
		24	KAT4:4
		25	
		26	KAT4:7
A419		27	SG1:4
B418		28	SG1:8
C418		29	SG1:12
N415		30	SG2:4
		31	
		32	
		33	
	01	Цепи напряжения	
H603		34	
		35	SG3:6
U604		36	
		37	SG3:10
K603		38	
		39	SG3:12
		40	
		41	
	01	Цепи оперативного тока	
01		42	SG3:2
		43	
		44	
		45	
		46	
		47	
		48	KL10:5
03		49	KAT3:1
		50	KL11:5
		51	KL19:5
		52	03
		53	KL8:9
		54	KAT4:1
		55	03
		56	KL11:6
		57	KL10:7
		58	KL11:7
		59	
05		60	KW1:13
		61	KL19:7
023		62	KL8:11
033		63	KH3:1
		64	
		65	087
		66	KL7:4
		67	089
		68	KL7:2
		69	SX3:2Л
		70	
		71	087
		72	SX1:2Л
		73	089
		74	087
		75	KL7:3
		76	089
		77	KL7:1
		78	SX2:2Л
		79	
		80	KL1:11
		81	KL1:9
		82	KL11:12
		83	KAT2:5
		84	03
		85	KL1:6
		86	KL1:8

См. примеч. 1

См. примеч. 1

Продолжение левой боковины

		87	KL2:11
		88	KL2:13
		89	KL9:19
		90	KL11:11
		91	KL11:13
045		92	KL2:12
		93	
		94	KL10:11
		95	KL1:12
		96	043 KT5:1
		97	KL2:14
035		98	KAT4:3
039		99	KT6:1
		100	KL10:19
079		101	KL11:19
		102	089 VD4
089 или 087		103	
		104	
		105	087 VD4
		106	KL20:6
0103		107	KH8:2
		108	
		109	081
		110	KL20:13
		111	KL20:11
073		112	SX8:1Л1
		113	085 VD20
		114	SX9:2Л
		115	091 VD20
		116	085
		117	SX10:2Л
		118	091
		119	085
		120	SX11:2Л
		121	
095		122	095
		123	SX12:2Л
		124	KL10:8
075		125	KL9:1
		126	KT3:11
		127	077 KH13:1
		128	KL9:3
		129	SX13:2Л
		130	081
		131	085
085 или 091		132	
		133	091
		134	083 VD19
083 или 081		135	
		136	
081		137	081
		138	KL20:14
		139	KL20:8
		140	
		141	087
		142	089
		143	085
085 или 085		144	
		145	095
0161		146	KL12:2
		147	KL12:4
		148	085
		149	KL10:13
047		150	VD8
03		151	03
03 или 051		152	KL13:9
		153	051 VD9
063		154	VD10
067		155	
		156	VD12
049		157	VD10
0159		158	VD11
053		159	KH4:1
057		160	KH5:1
059		161	KH6:1
		162	SX4:2Л
055		163	KL13:19

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

На правую боковину

Кзаж. 154
К заж. 164
К заж. 166
К заж. 177
К заж. 176
К заж. 179

Схема выполнена на листах 52, 53

Привязан:

Инв.№

Нач. сектора	Рыбкина		
Нач. ПТО	Рыбкина		
Рук. гр.	Гитова		
Ст. инж.	Крайнская		

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Стадия	Лист	Листов
РП	52	

Копировал

Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Правая боковина

01	Оперативные цепи		
095		164	
KL14:19		165	095
081		166	
KL15:19		167	
		168	
KL18:19		169	
KL20:19		170	
VD18 083		171	
Sx6:2л		172	
081		173	
		174	
		175	
087		176	
VD19 089		177	
Sx7:2л		178	
VD19 083		179	
VD19		180	0101
KL3:13		181	065
KL10:12		182	
KL10:14		183	
KH7:1		184	069
R12 071		185	
KL18:5		186	
		187	
KT6:9 04		188	
KL1:20		189	
KL10:20		190	
04		191	
KL11:20		192	
KL18:20		193	
04		194	
KL15:20		195	
		196	
		197	
		198	
SG3:6		199	02
		200	
		201	
KL17:5		202	
KL17:6		203	
		204	
KL17:7		205	
		206	
KL17:8		207	
		208	
KL17:11		209	
		210	
		211	
KL5:6		212	0401
Sx8:1л2		213	0433
		214	
		215	
KL18:9		216	0435
KL18:11		217	0437
		218	
		219	
KL19:6		220	0403
KL18:8		221	0409
		222	
		223	
		224	
		225	
KL18:10		226	AR1
KL18:12		227	AR17
		228	
KL2:5		229	W2(W1)-023
KL2:7		230	W2(W1)-025
		231	
		232	FU1
KL8:5		233	
KL14:9		234	
KL14:11		235	FU3
		236	
KL19:12		237	FU5
KL15:12		238	FU9
		239	
KL8:7		240	FU29
		241	
KL20:5		242	
		243	
KL20:7		244	
		245	

См. примеч. 1

См примеч. 2

См. примеч. 2

к заж. 142
к заж. 141
к заж. 137
к заж. 145
к заж. 134
} На левую боковину

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL13:9		246	
KL13:11		247	
KL13:10		248	
KL13:12		249	
KL14:10		250	
KL14:12		251	
KL12:5		252	
KL12:7		253	
		254	
VD15		255	
KL13:11		256	
Sx8:C2		257	
Sx8:2л2		258	
		259	
01	Цепи выключателя „Q1"		
KL15:5		260	101
		261	
		262	
KL14:5		263	59
		264	
KL15:7		265	133A
		266	
KL15:8		267	133B
		268	
KL15:11		269	133C
		270	
KL14:7		271	67
		272	
KL16:12		273	63
		274	
		275	
		276	
		277	
01	Цепи выключателя „Q2"		
KL16:5		278	101
		279	
		280	
KL14:6		281	59
		282	
KL16:7		283	133A
		284	
KL16:8		285	133B
		286	
KL16:11		287	133C
		288	
KL14:8		289	67
		290	
KL17:12		291	63
		292	
		293	
		294	
		295	
01	Цепи сигнализации		
KH1:4		296	+EH1.1 1101
		297	
KH1:3		298	1723
		299	
VD22		300	905
		301	
VD22		302	EA6.1 1611
		303	
VD23		304	EA1.1 1601
		305	
R14		306	EHP21 1717
		307	
HL1		308	-EH.1 1702
		309	
R19		310	1713 EHP1.1
		311	
VD27		312	1679 EA41.1
		325	

См. примеч. 3

См. примеч. 3

К заж. 163 на левую боковину

Схема выполнена на листах 52,53

Н. контр.	Рыбкин						Привязан:
Нач. ПТП	Рыбкин						
Рук. гр.	Гитова						
Ст. инж.	Кривицкая						

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Левая боковина

01	Токовые цепи		
A418		1	SG1:2
B417		2	SG1:6
C417		3	SG1:10
N414		4	SG2:2
		5	KAT2:1
		6	KA4:8
		7	KAT2:3
		8	KAT2:2
		9	KAT2:8
		10	KAT2:4
		11	KAT3:7
		12	KAT2:6
		13	KAT3:6
		14	KAT3:5
		15	
		16	KAT3:8
		17	KAT3:2
		18	KAT3:4
		19	KAT4:6
		20	KAT4:5
		21	KW1:5
		22	KAT4:8
		23	KAT4:2
		24	KAT4:4
		25	
		26	KAT4:7
A419		27	SG1:4
B418		28	SG1:8
C418		29	SG1:12
N415		30	SG2:4
		31	
		32	
		33	
01	Цепи напряжения		
		34	
A603		35	SG3:8
		36	
U604		37	SG3:10
		38	
K603		39	SG3:12
		40	
		41	
01	Оперативные цепи		
01		42	SG3:2
		43	
		44	
		45	
		46	
		47	
		48	KL10:5
		49	03 KAT3:1
		50	KL11:5
		51	KL19:5
03		52	03
		53	KL8:9
		54	KAT4:1
		55	03
		56	KL11:6
		57	
		58	KL10:7
		59	KL11:7
05		60	KW1:13
		61	KL19:7
023		62	KL8:11
033		63	KH3:1
		64	
		65	087
		66	KL7:4
		67	089
		68	KL7:2
		69	SX3:2Л
		70	
		71	087
		72	SX1:2Л
		73	089
		74	087
		75	KL7:3
		76	089
		77	KL7:5
		78	SX2:2Л
		79	
		80	KL1:11
		81	KL1:9
		82	KL1:12
		83	KAT2:5
		84	03
		85	KL1:6
		86	KL1:8

См. прим.1 — охватывает строки 1–33

См. прим.1 — охватывает строки 48–86

Схема выполнена на листах 54,55

Продолжение левой боковины

См. прим.1		87	015 KL2:11
		88	KL2:13
		89	KL9:19
		90	KL11:11
		91	KL11:13
	045	92	KL2:12
		93	
		94	KL10:11
См. прим.1		95	KL1:12
		96	043 KT5:1
		97	KL2:14
	035	98	KAT4:3
	039	99	KT6:1
		100	KL10:19
		101	KL11:19
		102	089 VD4
См. прим.1		103	089
	089 или 087	104	
		105	087 VD4
		106	KL20:6
	0103	107	KH8:2
		108	
		109	081
		110	KL20:13
		111	KL20:11
		112	SX8:1Л1
		113	085 VD20
		114	SX9:2Л
		115	091 VD20
		116	085
		117	SX10:2Л
		118	091
		119	
		120	SX11:2Л
		121	
		122	095
		123	SX12:2Л
		124	KL10:8
	075	125	KL9:1
См. примеч.1		126	KT3:11
		127	KH13:1
		128	KL9:3
		129	SX13:2Л
		130	081
		131	085
	085 или 091	132	
		133	091
См. примеч.1		134	VD19
		135	
		136	
	081	137	081
		138	KL20:14
		139	KL20:8
		140	
См. примеч.1		141	087
		142	089
		143	085
	085 или 095	144	
		145	095
		146	KL12:2
		147	KL12:4
		148	085
		149	KL10:13
	047	150	VD8
См. примеч.1	03	151	03
	051 или 03	152	KH3:9
		153	VD9
		154	VD10
		155	
	067	156	VD12
	049	157	VD10
	0159	158	VD11
	053	159	KH4:1
	057	160	KH5:1
	059	161	KH6:1
		162	SX4:2Л
	055	163	KL13:19

На правую боковину:
- к заж. 254
- к заж. 164
- к заж. 166
- к заж. 177
- к заж. 176
- к заж. 179

Примечания:

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панелу.
2. Марки цепей в схему автоматики реактора линии и на пуск локатора определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Н. контр.					
Нач. ГТП	Рыбкина				
Рук. гр.	Рыбкина				
Ст. инж.	Гитова				
Вас.	Васильева				

Инв. N

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Разрядные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема трансформ. ния панели ЭПЗ 1025/1-87

Стадия: РП | Лист: 54 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Ряды зажимов ЭПЗ 1025Ц-87

Правая боковина

01	Оперативные цепи	
095	164	
KL14:19	165	095
081	166	
KL15:19	167	
	168	
KL18:19	169	
KL20:19	170	
VD18 083	171	
SX6:2Л	172	
081	173	
	174	
	175	
087	176	
VD19	177	
SX7:2Л	178	
VD19 083	179	
VD19	180	0101
KL3:13	181	065
KL10:12	182	
KL10:14	183	
KH7:1	184	069
R12 071	185	
KL18:5	186	
	187	
KT6:9	188	
KL1:20 04	189	
KL10:20	190	
04	191	
KL11:20	192	
KL18:20	193	
	194	
KL15:20	195	
	196	
	197	
	198	
SG3:6	199	02
	200	
	201	
KL17:5	202	
KL17:6	203	
	204	
KL17:7	205	
	206	
KL17:8	207	
	208	
KL17:11	209	
	210	
	211	
KL5:6	212	
SX8:1Л2	213	
	214	
	215	
KL18:9	216	
KL18:11	217	
	218	
	219	
KL19:6	220	0403
KL19:8	221	0409
	222	
	223	
	224	
	225	
KL18:10	226	AR1
KL18:12	227	AR17
	228	
KL2:5	229	W2(W1)-023
KL2:7	230	W2(W1)-025
KL20:7	231	
	232	F01
KL8:5	233	
KL14:9	234	
KL14:11	235	F013
	236	
KL19:12	237	F015
KL15:12	238	F019
	239	
KL8:7	240	F029
	241	
KL20:5	242	
	243	
KL20:7	244	
	245	

См. примеч.1

См. примеч.2

См. примеч.2

К заж. 142
К заж. 141
К заж. 137
К заж. 145
К заж. 134
} На левую боковину

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL13:9	246	
KL13:11	247	
KL13:10	248	
KL13:12	249	
KL14:10	250	
KL14:12	251	
KL12:5	252	
KL12:7	253	
	254	
VD15	255	
	256	
SX8:C2	257	
SX8:2Л2	258	
	259	
01	Цепи выключателя „Q1"	
KL15:5	260	
	261	
	262	
KL14:5	263	101
	264	
KL15:7	265	133A
	266	
KL15:8	267	133B
	268	
KL15:11	269	133C
	270	
KL14:7	271	67
	272	
KL16:12	273	63
	274	
	275	
	276	
	277	
01	Цепи выключателя „Q2"	
KL16:5	278	
	279	
	280	
KL14:6	281	101
	282	
KL16:7	283	133A
	284	
KL16:8	285	133B
	286	
KL16:11	287	133C
	288	
KL14:8	289	67
	290	
KL17:12	291	63
	292	
	293	
	294	
	295	
01	Цепи сигнализации	
KH1:4	296	+EH1 1761
	297	
KH1:3	298	1723
	299	
VD22	300	905
	301	
VD22	302	1611
	303	
VD23	304	1601
	305	
R14	306	EHP2.1 1717
	307	
HL1	308	-EH1 1702
	309	
R19	310	1765 EHP1.1
	311	
VD27	312	1679 EH1.1
	325	

См. примеч.3

См. примеч.3

К заж. 163 на левую боковину

Схема выполнена на листах 54, 55

Привязан:

Инв.№:

407-03-379.87 33

Схемы и модернизированные потепи защиты линии 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025Ц-87.

Электросетьпроект г. Ижевск 1987г.

Ст. инж.	Васильева		
Рук. гр.	Титова		
Н. контр.	Рябкина		
Нач. ПТП	Рябкина		
		Стадия	Лист	Листов
		Р/П	55	

Ряд зажимов ЭПЗ 1026/1-87

Примечания:

1. Необходимость установки перемычек между зажимами 58-59, 59-60, 52-53 269-270 определяется при конкретном проектировании.
2. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.
3. Марки цепей в схему защиты и автоматики реактора линии и на пуск локатора и осциллографа определяются при конкретном проектировании.
4. Марки цепей даны для линии на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими схемами РУ марки цепей уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.

Изменения для параллельной линии W2 см. примеч. 4

0211		116		SAC2:5
		117		KL4:6
		118		KL4:12
0209		119		KL4:14
0219		120		KL4:8
		121		0207 KL20:6
		122		SAC2:6
0205		123		KL20:8

Левая боковина

01	Цепи напряжения и оперативного тока	
	1	
A603	2	SG1:2
	3	
B602	4	SG1:4
	5	
H602	6	SG1:6
	7	
K602	8	SG1:8
	9	
01	10	KL3:5
	11	
	12	KL32:8
	13	
	14	KL8:11
093	15	KL5:19
	16	
	17	
095	18	KL31:7
0101	19	KL8:6
	20	
0103	21	KL9:19
0131	22	KL6:19
	23	
0133	24	KL21:19
0135	25	KL21:11
	26	
0141	27	KL32:7
0463	28	KL32:11
	29	
0143	30	KL31:8
0465	31	KL11:13
0467	32	KL18:19
0157	33	KL4:19
	34	KL31:11
02	35	KL5:20
	36	
	37	KL4:20
	38	KL10:20
	39	KL21:20
	40	
03	41	KL16:5
	42	KL20:1
05	43	KL16:7
045	44	KL1:11
047	45	KL1:13
065	46	KL2:11
067	47	KL2:13
075	48	KL1:8
079	49	KL20:3
073	50	KL19:8
081	51	KL19:6
	52	KL6:13
	53	KL6:11
087 или 089	54	KL19:3
083 или 081	55	KL19:5
0161	56	KL1:1
	57	
0163	58	KL19:1
	59	
0433	60	
	61	KLV2:2
	62	KLV2:4
	63	KLV2:5
	64	KLV2:7
	65	KL2:2
0401	66	KL19:19
	67	
	68	
	69	
0411	70	VD7
0427	71	KL15:19
0403	72	KL16:6
	73	SAC2:2
0407	74	SAC2:4
	75	
0409	76	KL16:8
0419	77	KL5:2
0421	78	KL5:4
0433	79	KL2:7
	80	
0435	81	KL17:10

См. прим. 1

См. прим. 1

Продолжение левой боковины

0437	82	KL17:12
0439	83	SX3:A1
0441	84	KL2:8
0443	85	KL2:6
0445	86	KL2:3
0453	87	SAC1:1
0455	88	SAC1:3
0459	89	SAC1:9
0461	90	SAC1:11
0404	91	KL24:20
0402	92	KL31:16
	93	
	94	
	95	
	96	KL20:12
	97	KL20:14
	98	KLV2:6
	99	KLV2:8
	100	KL14:7
	101	KL14:6
	102	KL14:5
	103	KL14:8
	104	KL14:11
AD1	105	KL16:9
AD17	106	KL16:11
	107	KL17:5
	108	KL17:7
FU1	109	KL16:10
FU3	110	KL11:11
	111	
FU5	112	KL10:6
FU7	113	KL10:8
FU9	114	KL12:12
	115	
0201	116	SAC2:5
0209	117	KL4:6
0219	118	KL4:12
0221	119	KL4:14
0217	120	KL4:8
	121	KL20:6
	122	SAC2:6
0205	123	KL20:8
W2(W1)-025	124	SAC2:1
W2(W1)-027	125	SAC2:3
	126	KL11:10
	127	KL11:12

См. прим. 3

См. прим. 3

См. прим. 4

01	Цепи выключателя Q1	
101	128	KL12:7
59	129	KL18:6
	130	
133A	131	KL12:5
133B	132	KL12:8
133C	133	KL12:11
67	134	KL18:8
	135	
63	136	KL13:12
50	137	KLV3:2
46	138	KLV1:4
44	139	KLV3:4
48	140	KLV3:6
56	141	KLV3:8
60	142	KL8:1
58	143	KL8:3
1057	144	KL20:5
1061	145	KL20:7

См. прим. 2

D1	Цепи выключателя Q2	
101	146	KL13:7
59	147	KL18:9
	148	
133A	149	KL13:5
133B	150	KL13:8
133C	151	KL13:11
67	152	KL18:11
	153	
63	154	KL14:17
50	155	KLV3:5
46	156	KLV1:8
44	157	KLV3:7
48	158	KLV3:1
56	159	KLV3:3
60	160	KL8:9
58	161	KL8:11
1057	162	KL20:11
1061	163	KL20:13

См. прим. 2

Схема выполнена на листах 56,57

Привязан:

Инв. N

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. ПТО	Рыбкина	
Рук. гр.	Гитлина	
Ст. инж.	Васильева	

407-03-379.87.33

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв

Линия 330-500 кв

Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
	56	

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Ряд зажимов ЭПЗ-1026/1-87

Правая боковина

01	Цепи переменного I и II резервных защит		
SG2:2	164		A419
SG2:4	165		B418
SG2:6	166		C418
SG2:8	167		N415
	168		
SG3:4	169		A604
	170		
SG3:6	171		B603
	172		
SG3:8	173		C604
	174		
SG3:10	175		N604
	176		
SG4:4	177		N603
	178		
SG4:6	179		U604
	180		
SG4:8	181		K603
	182		
SG4:10	183		F604
	184		
01	Цепь подключения подменных панелей		
SG2:1	185		AW-A417
	186		
SG2:3	187		AW-B416
	188		
SG2:5	189		AW-C416
	190		
SG2:7	191		AW-N413
	192		
SG3:3	193		AW-A604
	194		
SG3:5	195		AW-B603
	196		
SG3:7	197		AW-C604
	198		
SG3:9	199		AW-N604
	200		
SG4:3	201		AW-H603
	202		
SG4:5	203		AW-U604
	204		
SG4:7	205		AW-K603
	206		
SG4:9	207		AW-F604
	208		
	209		
SG3:2	210		0301
	211		
	212		
	213		
	214		
KL29:16	215		AW-0401
	216		
KL29:14	217		AW-0433
	218		
SG3:12	219		0302
	220		
	221		
	222		
	223		
KL28:11	224		
KL26:4	225		AW-03
	226		
KL27:9	227		AW-051
	228		
KL27:7	229		AW-053
	230		
KL27:3	231		AW-049
	232		
KL27:11	233		AW-057
	234		
KL27:14	235		AW-059
	236		
KL29:8	237		AW-061
	238		
KL29:9	239		AW-069
	240		
KL25:13	241		AW-055
	242		
KL25:12	243		AW-071
	244		

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL28:3	245		AW-079
	246		
KL25:3	247		AW-081
KL26:14	248		
KL26:15	249		AW-085
	250		
	251		
KL25:15	252		AW-095
KL25:8	253		AW-0101
	254		
KL25:9	255		AW-0103
	256		
KL26:8	257		AW-0105
	258		
KL26:9	259		AW-0107
	260		
KL26:12	261		AW-0109
	262		
KL28:3	263		AW-0151
	264		
KL28:9	265		AW-0153
	266		
KL26:5	267		AW-0161
	268		
См. примеч.1 KL6:12	269		
KL6:14	270		
KL27:10	271		0111
KL27:3	272		0113
KL27:4	273		0115
KL27:12	274		0117
KL27:16	275		0119
KL27:13	276		0121
KL29:9	277		0123
KL29:10	278		0125
	279		
KL29:4	280		FU1
	281		
KL29:3	282		AW-FU1
	283		
	284		
KL29:12	285		AW-F029
	286		
KL29:14	287		F029
	288		
KL25:6	289		
KL25:16	290		
KL30:6	291		
KL30:5	292		
KL30:4	293		AW-0167
	294		
	295		
KL32:3	296		AW-0165
KL32:15	297		
KL32:16	298		0165
KL30:12	299		0167
KL30:11	300		
	Цепи сигнализации		
KH1:4	301		1701+EH.1
	302		
KT1:19	303		1723
	304		
KH1:3	305		
R12	306		1715 ЕНР1.1
R13	307		1717ЕНР2.1
KL32:14	308		AW-905
	309		
KL32:13	310		905
	311		
SAC2:19	312		913
SAC2:20	313		909
VD12	314		911
VD14	315		1601
	316		
VD1	317		1611
	318		
VD12	319		1649
	320		
VD13	321		1651
	322		
	323		
HL1	324		1702-EH.1
HL2	325		

См. примеч.3

Схема выполнена на листах 56,57

Привязан

Инв. №

Н. контр. Рыбкина

Нач. ПТП Рыбкина

Рук. гр. Гуляева

Ст. инж. Василькова

Разраб. Ильина

Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87

Линия 330-500 кв

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кв

407-03-0379-87 ЭЗ

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Стадия РП | Лист 57 | Листов

Копировал: Шишу

Формат А4

Примечания:

1. Необходимость установки перемычек между зажимами 52-53, 269-270 определяется при конкретном проектировании.
2. Марки цепей в схему защиты и автоматики реактора линии и на пуск локатора и осциллографа определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для линии на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими схемами РУ марки цепей уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.
4. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Ряд зажимов ЭЗ 1026/87

Левая боковина

01	Цепи напряжения и оперативного тока		
		1	
A603		2	SG1:2
		3	
B602		4	SG1:4
		5	
H602		6	SG1:6
		7	
K602		8	SG1:8
		9	
01		10	KL3:5
		11	
		12	KL32:8
		13	
		14	KL8:11
093		15	KL5:19
		16	
		17	
095		18	KL31:7
0101		19	KL6:8
		20	
0103		21	KL9:19
0131		22	KL6:19
		23	
		24	KL21:19
		25	KL21:11
		26	
0141		27	KL32:7
0463		28	KL32:11
		29	
0143		30	KL31:8
0465		31	KL11:19
0467		32	KL18:19
0157		33	KL4:19
		34	KL31:11
02		35	KL5:20
		36	
		37	KL4:20
		38	KL10:20
		39	KL21:20
		40	
03		41	KL16:5
		42	KL20:1
05		43	KL16:7
045		44	KL1:11
047		45	KL1:13
065		46	KL2:11
067		47	KL2:13
073		48	KL1:8
		49	KL20:3
		50	KL19:8
		51	KL19:6
081		52	KL6:13
		53	KL5:11
		54	KL19:3
		55	KL19:5
0161		56	KL1:1
		57	
		58	KL19:1
		59	
		60	
		61	KLV2:2
		62	KLV2:4
		63	KLV2:5
		64	KLV2:7
		65	KL2:2
0401		66	KL19:19
		67	
		68	
		69	
0411		70	VD7
		71	KL15:19
		72	KL16:6
		73	SAC2:2
0402		74	SAC2:4
		75	
0409		76	KL16:8
0419		77	KL5:2
0421		78	KL5:4
		79	KL2:7
		80	
		81	KL17:10

См. прим. 1

Продолжение левой боковины

		82	KL17:12
		83	SX3:M
		84	KL2:8
		85	KL2:6
		86	KL2:3
		87	SAC1:1
		88	SAC1:3
		89	SAC1:9
		90	SAC1:11
		91	KL24:20
0402		92	KL31:16
		93	
		94	
		95	
		96	KL20:17
		97	KL20:14
		98	KLV2:6
		99	KLV2:8
		100	KL14:7
		101	KL14:6
		102	KL14:5
		103	KL14:8
		104	KL14:11
AR1		105	KL16:9
AR17		106	KL16:11
		107	KL17:5
		108	KL17:7
FU1		109	KL16:10
FU3		110	KL11:11
		111	
FU3		112	KL10:6
FU7		113	KL10:8
FU9		114	KL12:12
		115	
0201		116	SAC2:5
0209		117	KL4:6
0219		118	KL4:12
0221		119	KL4:14
0217		120	KL4:8
		121	KL20:6
		122	SAC2:6
0203		123	KL20:8
W2(W1)-023		124	SAC2:1
W2(W1)-027		125	SAC2:3
		126	KL11:10
		127	KL11:12
01	Цепи выключателя „Q1"		
		128	KL12:7
101		129	KL16:6
		130	
133A		131	KL12:5
133B		132	KL12:8
133C		133	KL12:11
67		134	KL16:8
		135	
63		136	KL13:12
50		137	KLV3:2
46		138	KLV1:7
44		139	KLV3:4
48		140	KLV3:6
56		141	KLV3:8
1		142	KL8:1
1065		143	KL8:2
		144	KL20:5
		145	KL20:7
01	Цепи выключателя „Q2"		
		146	KL13:7
101		147	KL16:9
		148	
133A		149	KL13:5
133B		150	KL13:8
133C		151	KL13:11
67		152	KL16:11
		153	
63		154	KL14:12
50		155	KLV3:5
45		156	KLV1:8
44		157	KLV3:7
48		158	KLV3:1
56		159	KLV3:3
1		160	KL8:9
1085		161	KL8:11
		162	KL20:11
		163	KL20:13

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 3

См. примеч. 4

См. примеч. 4

Изменения для параллельной линии W2 (см. примеч. 3)

0211		116	SAC2:5
		117	KL4:6
		118	KL4:12
0209		119	KL4:14
0219		120	KL4:8
		121	KL20:6
		122	SAC2:6
0205		123	KL20:8

Схема выполнена на листах 58, 59

Привязан:

Инв. №

Н. контр. Родкина

Нач. отд. Гитлова

Рук. гр. Васильева

Ст. инж. Иванов

Разработали: Гитлова, Васильева, Иванов

Главный инженер проекта Ю.Н. Ефимов

Типовые защиты, автоматика, сигнализация и подключение панели ЭЗ 1026/87

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

407-03-379.87.ЭЗ

Стадия: РП | Лист: 58 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал ашиш

Формат А2

Ряд зажимов ЭПЗ 1026/1-87

Правая боковина

01	Цепи переменного I и II резервных защит	
SG2:2	164	A419
SG2:4	165	B418
SG2:6	166	C418
SG2:8	167	N415
	168	
SG3:4	169	A406
	170	
SG3:6	171	B503
	172	
SG3:8	173	C604
	174	
SG3:10	175	N604
	176	
SG4:4	177	N603
	178	
SG4:6	179	U604
	180	
SG4:8	181	K603
	182	
SG4:10	183	F604
	184	

01	Цепи подключения подменных панелей	
SG2:1	185	AW-A417
	186	
SG2:3	187	AW-A418
	188	
SG2:5	189	AW-C416
	190	
SG2:7	191	AW-N413
	192	
SG3:3	193	AW-A604
	194	
SG3:5	195	AW-0603
	196	
SG3:7	197	AW-C604
	198	
SG3:9	199	AW-N604
	200	
SG4:3	201	AW-H603
	202	
SG4:5	203	AW-U604
	204	
SG4:7	205	AW-H603
	206	
SG4:9	207	AW-F604
	208	
	209	
SG3:2	210	0301
	211	
	212	
	213	
	214	
KL29:16	215	
	216	
KL29:14	217	
	218	
SG3:12	219	0302
	220	
	221	
	222	
	223	
KL28:11	224	
KL26:4	225	AW-83
	226	
KL27:9	227	AW-051
	228	
KL27:7	229	AW-053
	230	
KL27:3	231	AW-049
	232	
KL27:11	233	AW-057
	234	
KL27:14	235	AW-059
	236	
KL29:8	237	AW-067
	238	
KL29:9	239	AW-069
	240	
KL25:13	241	AW-055
	242	
KL25:12	243	AW-071
	244	

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL28:3	245	
	246	
KL25:3	247	
KL26:14	248	AW-081
KL26:15	249	
	250	
	251	
KL25:15	252	AW-095
KL25:8	253	AW-0101
	254	
KL25:9	255	AW-0103
	256	
KL26:8	257	AW-0105
	258	
KL26:9	259	AW-107
	260	
KL26:12	261	
	262	
KL28:9	263	
	264	
KL28:9	265	
	266	
KL26:5	267	AW-0161
	268	
См. примеч. 1 KL16:12	269	
KL6:14	270	
KL27:10	271	0111
KL27:8	272	0113
KL27:4	273	0115
KL27:12	274	0117
KL27:16	275	0119
KL27:13	276	0121
KL29:7	277	0123
KL29:10	278	0125
	279	
KL29:4	280	FU1
	281	
KL29:3	282	AW-FU1
	283	
	284	
KL29:12	285	AW-FU29
	286	
KL29:11	287	FU29
	288	
KL25:6	289	
KL25:5	290	
KL30:6	291	
KL30:5	292	
KL30:4	293	AW-0167
	294	
	295	
KL32:3	296	AW-0165
KL32:15	297	
KL32:16	298	0165
KL30:12	299	0167
KL30:11	300	

См. примеч. 2

01	Цепи сигнализации	
KH1:4	301	1701+EH.1
	302	
KT1:19	303	1723
	304	
KH1:3	305	
R12	306	1715 EHP1.1
R13	307	717 EHP2.1
KL32:14	308	AW-095
	309	
KL32:13	310	905
	311	
SAC2:19	312	913
SAC2:20	313	909
VD12	314	911
VD14	315	1601
	316	
VD1	317	
	318	
VD12	319	1649
	320	
VD13	321	1661
	322	
	323	
HL1	324	1702 EH.1
HL2	325	
	326	

Схема выполнена на листах 58, 59.

Привязан:

Инв. №

Нач. отд.	Рыбкина			
Нач. ГПП	Рыбкина			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			

407-83-1379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.

Стадия	Лист	Листов
РП	59	

Энергосетьпроект г. Москва 1991 г.


Копировал

Формат А2

Ряд зажимов блока БВ 306-87 при наличии и при отсутствии ОАПВ

Примечания.

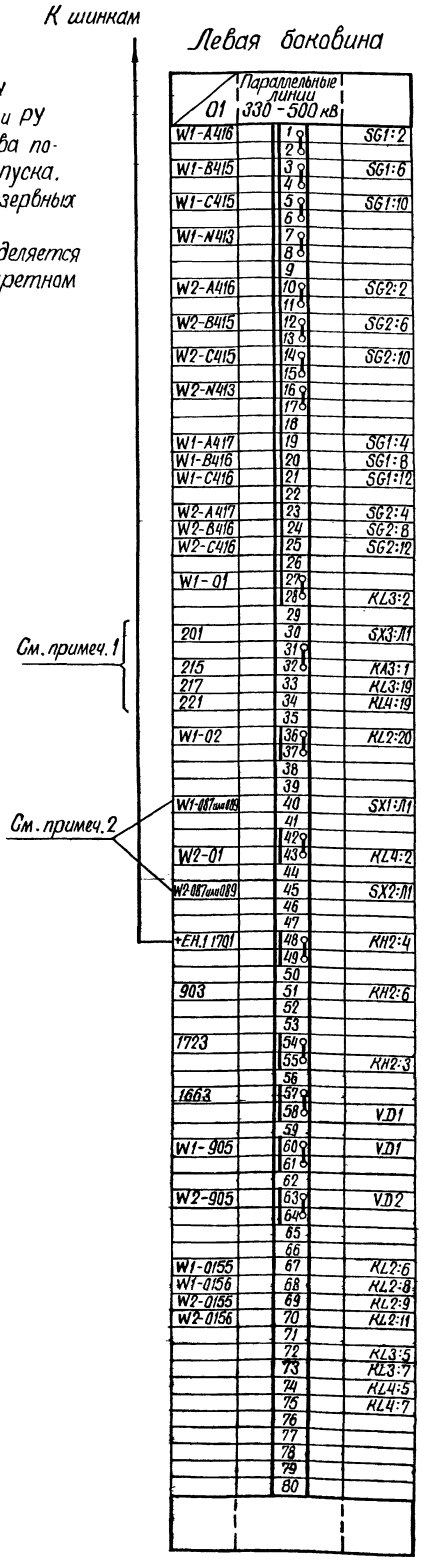1. Марки цепей даны для линий на ПС с РУ „Полуторная". Для подстанций с другими РУ марки уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.
2. Марки цепей уточняются по схеме резервных токовых защит.
3. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.



Нач. отд.	Кантор		
Нач. ГПП	Рыбкина		
Рук. гр.	Рыбкина		
Ст. инж.	Титова		
Гл. спец.	Васильева		
Разраб.	Ильина		

Резервные защиты
Схема подключения блока БЗ 306-87.

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330 - 500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	60	

Энергосетьпроект г. Киров 1987 г.

Привязан:

Копировал Шмит

Формат А2

Ряд зажимов блока БВ 360'-84

Левая боковина

01	Линия 330-500кВ	
	1	
	2	
FU01	3	SAC1:1
	4	
	5	
FU03	6	KL1:27
	7	
FU05	8	KL1:31
FU07	9	KL1:11
FU09	10	KL1:19
FU011	11	KL1:20
FU013	12	KL1:18
	13	KL1:17
FU017	14	KH6:1
FU019	15	KH6:2
	16	
FU02	17	
	18	KL6:20
	19	
	20	
051	21	KL3:5
053	22	KL3:7
049	23	KL5:5
057	24	KL4:7
059	25	KL5:7
067	26	KL6:5
069	27	KL6:7
	28	
0111	29	KL3:6
0113	30	KL3:8
0115	31	KL4:6
0117	32	KL4:8
0119	33	KL5:6
0121	34	KL5:8
0123	35	KL6:6
0125	36	KL6:8
	37	
	38	KL2:5
	39	KL2:7
	40	KL2:6
	41	KL2:8
	42	
См. примеч	43	KL7:3
	44	KL7:13
	45	KL7:5
	46	KL7:11
	47	
	48	KL1:25
	49	KL1:29
	50	
	51	
	52	
	53	

Правая боковина

	Линия ... кВ	
	54	1701+ЕН.1
KH1:3	55	
	56	
KL1:3	57	907
	58	
KL1:7	59	909
	60	
KL1:26	61	911
	62	
KL1:30	63	913
	64	
KH10:1	65	915
	66	
	67	1702-ЕН.1
KH7:2	68	
	69	
KH1:4	70	1723
	71	
	72	
VD2	73	1665
	74	
	75	
VD1	76	1667
	77	
	78	
R9	79	1715
	80	
VD1	81	905
	82	
KH1:5	83	903
	84	
	85	
	86	
	87	
	88	
	89	
	90	
	91	
	92	
	93	
	94	
	95	
	96	
	97	
	98	
	99	
	100	
	101	
	102	
	103	
	104	
	105	
	106	

Примечание.

Марки цепей в схему устройств телемеханики уточняются при конкретном проектировании.

Ряд зажимов блока БВ 361-84

Левая боковина

01	Линия ... кВ	
	1	
	2	
FU1	3	KL1:19
	4	
FU3	5	KH1:1
FU7	6	KH2:1
FU9	7	KH3:1
FU11	8	KH4:1
	9	KH5:1
	10	KH6:1
	11	
FU31	12	KH1:2
FU33	13	KH2:2
FU35	14	KH3:2
FU37	15	KH4:2
	16	KH5:2
	17	KH6:2
	18	
FU2	19	KL1:20
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	

Правая боковина

К шинке

01	Линия ... кВ	
	26	
	27	
KL1:12	28	1701+ЕН.1
	29	
KH7:1	30	913
KH8:1	31	915
	32	
	33	
KH7:2	34	1702-ЕН.1
	35	
KH1:4	36	1723
	37	
	38	
VD2	39	1665
	40	
	41	
VD1	42	1667
	43	
	44	
R1	45	1715
	46	
VD1	47	905
	48	
KH1:5	49	903
	50	

Привязан

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	61	


Н. контр.	Рыбкина		6.88 г.
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Выходные цепи приемника и цепи пуска передатчика АНКА-14. Схема подключения НКУ

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шилы

Формат А2

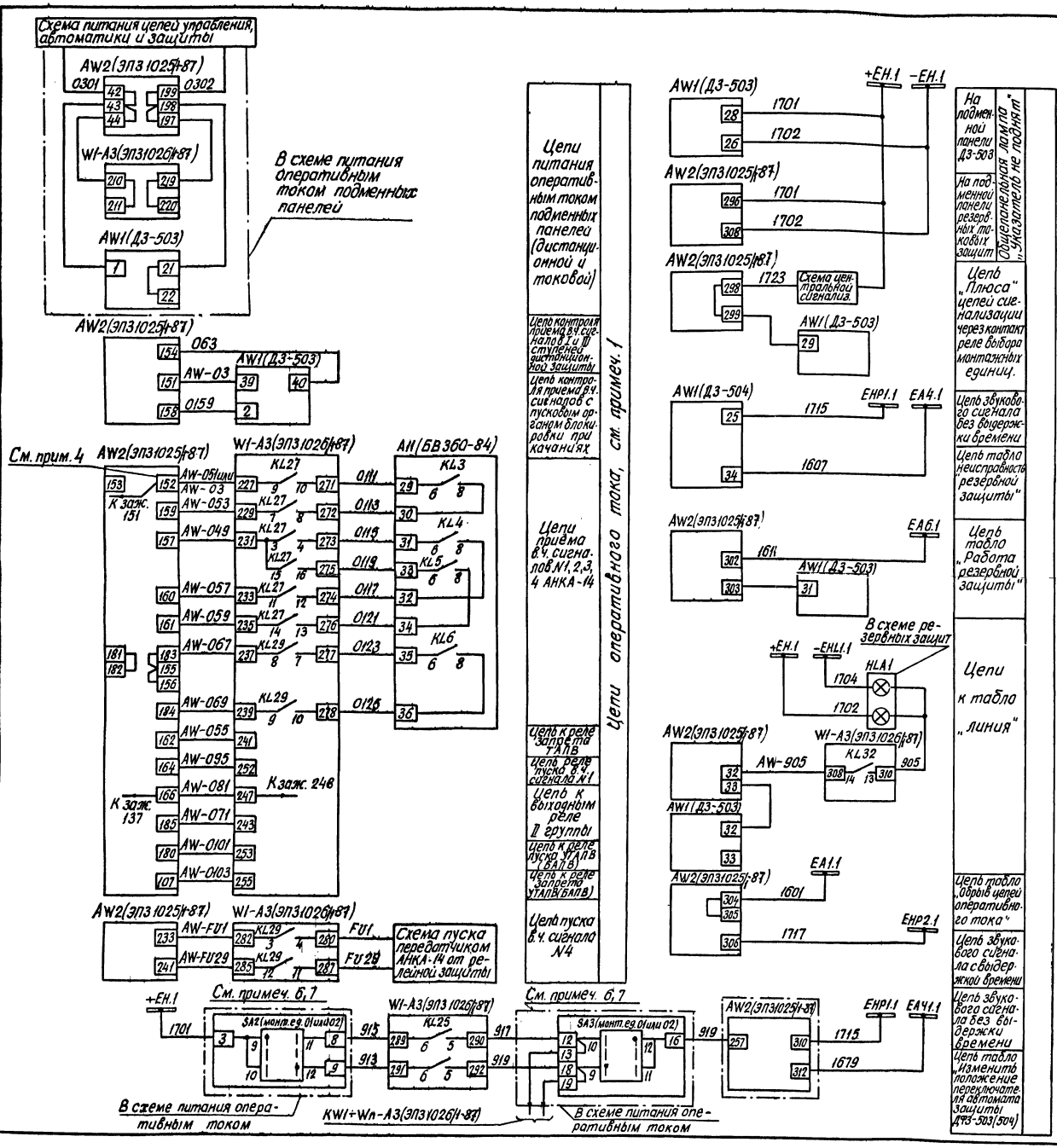

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Релейный щит	AW1	Панель защитная	ДЗ-503	... А; 220 В	1	
	AW2	Панель резервных токовых защит	ЭП31025/I87	220 В	1	
		Реле тока КА1; КА2; КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в панель ЭП31025/I87
		Реле тока КА4	РТ140/...	... А	1	
		Реле тока КА13, КА14	РТ40/Р...	... А	2	

Примечания:

1. Связь подменных панелей с панелью ускорения А3 типа ЭП31026/I87 дана только для одной линии. Связи между панелями А3 всех линий даны в схеме питания и подключения цепей оперативного тока подменных панелей резервных защит.
2. Токовые цепи и цепи напряжения для подключения подменных панелей А1(ДЗ-503) и А2 (ЭП31025/I87) даны в схеме резервных защит.
3. Панель W1-А3(ЭП31026/I87) и блок А1(БВ360-84) учтены в полной схеме резервных защит.
4. Действие на отключение с запретом ТАПВ по цепи приема в.ч. сигнала N1 осуществляется с контролем измерительных органов токовой и дистанционной защиты при установке перемычки 152-153 и снятии перемычки 151-152 и без контроля измерительных органов – при установке перемычки 151-152 и снятии перемычки 152-153.
5. Марки цепей в схему осциллографа определяются при конкретном проектировании.
6. На панели ЭПО-1088 зажимы 9, 10, 11 и 12 переключателей SA2, SA3 (монт. ед. 01 или 02) должны быть выведены на клеммник по месту. При этом используются клеммы, на которые выведены резервные аппараты монтажной единицы 0.5.
7. Количество объединенных клемм, на которые выведены зажимы 9 и 10 переключателя SA3 (монт. ед. 01 или 02) определяется при конкретном проектировании.


Схема выполнена на листах 62, 63

Привязан:				
Инв. №				
407-03-379.87 ЭЗ				
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ				
Линия 330-500 кВ			Стадия	Лист	Листов
			РП	62	
Н. контр.	Рывкина		Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.	
Нач. ПТО	Рывкина				
Рук. груп.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

Копировал: Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

При наличии ОАПВ

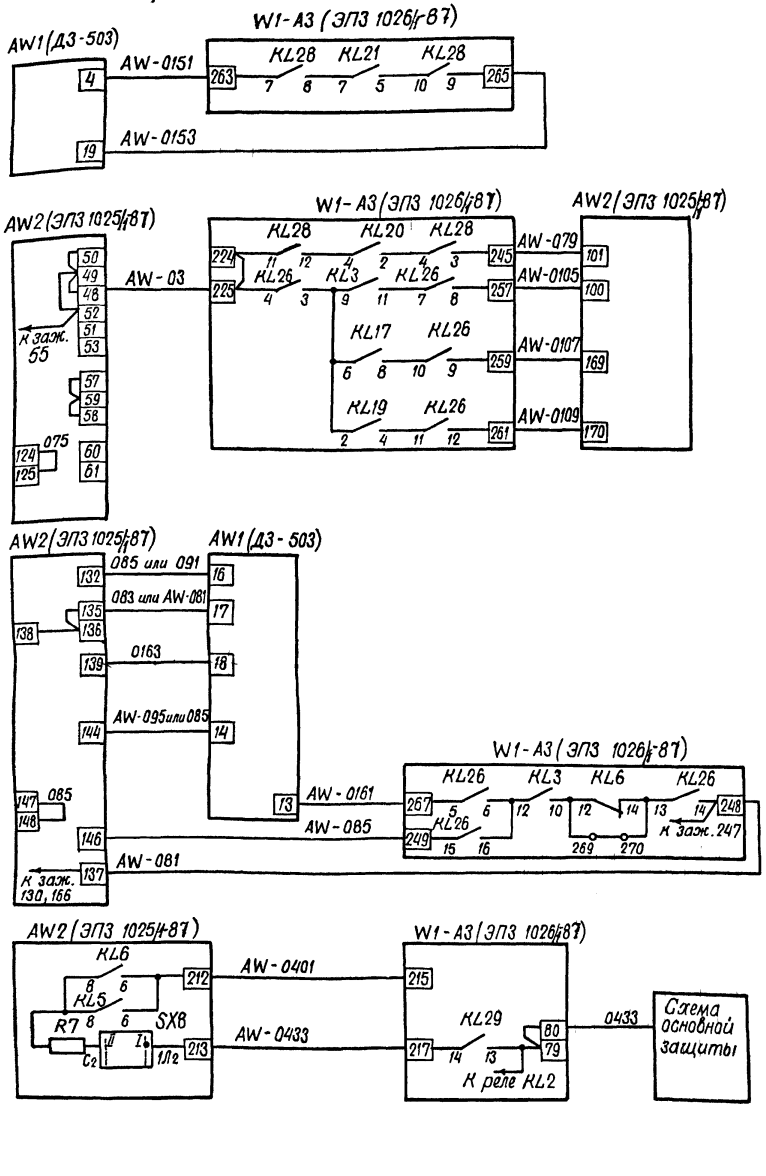

Цепь самоудерживания выходных реле АПВ-503 при действии его на отключение 3-х фаз

В цепь реле фиксирующего действия АПВ-503 на отключение одной фазы

Цепь повторителя реле ускорения

Цепь повторителя выходных реле на панели ускорения

Цепь повторителя реле контроля оперативного тока основных защит

Цепь от II ступени ДЗ-503

Цепь от I ступени ДЗ-503 на отключение 3-х фаз

Цепь от I ступени ДЗ-503. Действие через АПВ-503

Цепь от III ступени ДЗ-503


Ускорение II ступени ДЗ-503 при опробовании и АПВ

Цепи оперативного тока резервных защит

Цепь действия быстродействующих ступеней резервных защит на подменных панелях через АПВ-503

Цепи оперативного тока основных защит

При отсутствии ОАПВ

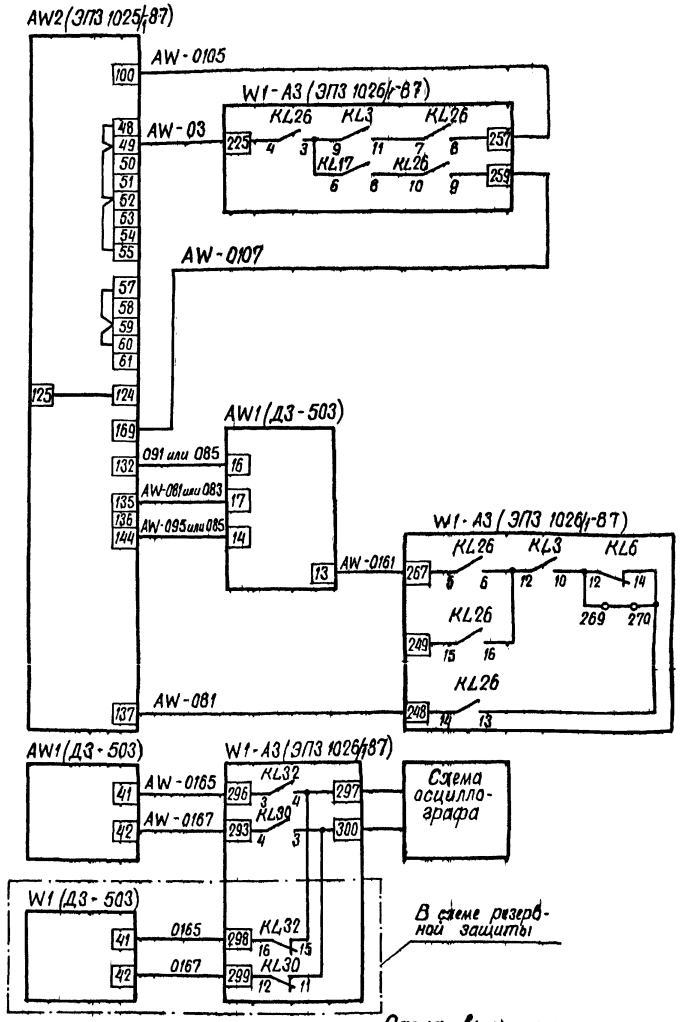

Цепь повторителя реле ускорения

Цепь повторителя выходных реле на панели ускорения

Цепь от II ступени ДЗ-503

Цепь от I ступени ДЗ-503 на отключение 3-х фаз

Цепь от II ступени ДЗ-503

Ускорение II ступени ДЗ-503 при опробовании в АПВ

Цепи оперативного тока

Цепи пуска осциллографа, см. примеч. 5

Схема осциллографа

Схема выполнена на листах 62,63.

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели и защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	63	

Н. контр.	Рывкина		
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Примечания:

1. При отсутствии на линии ОАПВ на зажимах 4, 18, 19 цепи с марками AW-0151, 0163, AW-0153 исключаются
2. Марки цепей уточняются по полной схеме.

Ряд зажимов D3-503 при наличии и отсутствии ОАПВ см. примеч. 1

Левая боковина

К шинкам				
		Цепи постоянного тока		
	0301	1		БИ3:10
	0159	2		К4:15
См. примеч. 1		3		К2:23
	AW-0151	4		К5:23
		5		К4:13
		6		К4:11
		7		К5:27
		8		Н31:2
		9		Н36:4
		10		К2:27
		11		К4: 2
		12		К4:4
	AW-0161	13		Н35:1
	085 или AW085	14		Н33:4
		15		Н33:1
См. примеч. 2	085 или 091	16		Н34:1
	083 или AW-081	17		Н31:4
См. примеч. 1	0163	18		Н31:1
	AW-0153	19		К5:2
		20		
	0302	21		БИ3:12
		22		
		23		
		Цепи сигнализации		
	-ЕН.1 1702	24		Лс:1
	ЕНР1.1 1715	25		К5:50
	Лс:2	26		К4:16
		27		
	+ЕН.1 1701	28		К4:14
	1723	29		К5:42
		30		
	1611	31		К5:46
	AW-905	32		К3:48
		33		К5:52
	1607	34		К5:54
		Резервные цепи		
		35		КРС:29
		36		КРС:31
		37		К5: 8
		38		К5:10
	AW-03	39		К5:12
	063	40		К5:14
	AW-0165	41		К5:16
	AW-0167	42		К5:18
		43		К4: 6
		44		К4: 8
		45		К4:10
		46		Н32:1
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
		Цепи напряжения		
	AW-A604	59		БИ3:2
	AW-B603	60		БИ3:4
	AW-C604	61		БИ3:6
	AW-N604	62		БИ3:8
	AW-H603	63		БИ4:2
	AW-U604	64		БИ4:4
	AW-F604	65		БИ4:6
	AW-K603	66		БИ4:8
		67		
		68		
		Цепи тока		
		69		
	AW-A417	70		БИ1:2
		71		
	AW-B416	72		БИ1:6
		73		
	AW-C416	74		БИ2:2
		75		
	AW-N413	76		БИ2:6
		77		
	AW-A418	78		БИ1:4
		79		
	AW-B417	80		БИ1:8
		81		
	AW-C417	82		БИ2:4
		83		
	AW-N414	84		БИ2:8

Инв. №

Привязан:

407-03-379.87 33

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Разделительная защита. Схема подключения панели D3-503

Стадия	Лист	Листов
РП	64	

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Гл. спец. Начотд. Рыбакина

Н. контр. Разработ. Проверил Коровников Хорошилова Рыбакина

Копировал

Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/II-87

Примечания

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панели.
2. При отсутствии ОАПВ на линии даны изменения ряда зажимов.

Изменение ряда зажимов при отсутствии ОАПВ см. примеч. 1

Левая боковина

	48		KL10:5
	49		KAT3:1
	50		KL11:5
	55		AW-03
	56		KL11:6
	57		KL10:7
	58		KL11:7
	59		
	60		KW1:4
	101		KL11:19
	102		069 VD4
	103		
	104		
	105		087 VD4
	106		KL20:6
AW-103	107		KH8:2
	108		
	109		AW-081
	110		KL20:13
	111		KL20:11
	112		SX8:1Л1
	134		083 VD19
084 или AW-083	135		
	136		
	137		AW-081
	138		KL20:14
	139		KL20:8
	146		KL12:2
	147		KL12:4
	148		085

Левая боковина

01	Таковые цепи		
AW-A418	1		SG1:2
AW-B417	2		SG1:6
AW-C417	3		SG1:10
AW-N414	4		SG2:2
	5		KAT2:1
	6		KA4:8
	7		KAT2:3
	8		KAT2:2
	9		KAT2:8
	10		KAT2:4
	11		KAT3:7
	12		KAT2:6
	13		KAT3:6
	14		KAT3:5
	15		
	16		KAT3:8
	17		KAT3:2
	18		KAT3:4
	19		KAT4:6
	20		KAT4:5
	21		KW1:2
	22		KAT4:8
	23		KAT4:2
	24		KAT4:4
	25		
	26		KAT4:7
	27		SG1:4
	28		SG1:8
	29		SG1:12
	30		SG2:4
	31		
	32		
	33		
01	Цепи напряжения		
	34		
AW-H603	35		SG3:8
	36		
AW-0604	37		SG3:10
	38		
AW-K603	39		SG3:12
	40		
	41		
01	Оперативные цепи		
	42		SG3:2
	43		
0301	44		
	45		
	46		
	47		
AW-03	48		KL10:5
	49		KAT3:1
	50		KL11:5
	51		KL19:5
	52		AW-03
	53		KL8:9
	54		KAT4:1
	55		AW-03
	56		KL11:6
	57		KL10:7
	58		KL11:7
	59		
05	60		KW1:13
	61		KL19:7
	62		KL8:11
	63		KH3:1
	64		
	65		087
	66		KL7:4
	67		089
	68		KL7:2
	69		SX3:2Л
	70		
	71		087
	72		SX1:2Л
	73		089
	74		087
	75		KL7:3
	76		089
	77		KL7:1
	78		011 SX2:2Л
	79		
	80		KL1:11
	81		KL1:9
	82		KL11:12
	83		KAT2:5
	84		AW-03
	85		KL1:6
	86		KL1:8

Продолжение левой боковины

	87		KL2:11
	88		KL2:13
	89		KL9:19
	90		KL11:11
	91		KL11:13
	92		KL2:12
	93		
	94		KL10:11
	95		KL1:12
	96		KT5:1
	97		KL2:14
	98		KAT4:3
	99		KT6:1
AW-0105	100		KL10:19
AW-079	101		KL11:19
	102		089 VD4
	103		
	104		
	105		087 VD4
	106		KL20:6
AW-0103	107		KH8:2
	108		
	109		AW-081
	110		KL20:13
	111		073 KL20:11
	112		SX8:1Л1
	113		085 VD20
	114		SX9:2Л
	115		091 VD20
	116		085
	117		SX10:2Л
	118		091
	119		085
	120		SX11:2Л
	121		
	122		AW-095
	123		SX12:2Л
	124		075 KL10:8
	125		KL9:1
	126		KT3:11
	127		KH13:1
	128		KL9:3
	129		SX13:2Л
	130		AW-081
	131		085
085 или 091	132		
	133		091
	134		083 VD19
083 или AW-083	135		
	136		
AW-081	137		AW-081
	138		KL20:14
0163	139		KL20:8
	140		
	141		087
	142		089
	143		085
085 или AW-095	144		
	145		AW-095
AW-085	146		KL12:2
	147		KL12:4
	148		085
	149		KL10:13
	150		047 VD8
	151		AW-03
AW-051 или AW-03	152		KL13:9
	153		VD9
063	154		VD10
	155		AW-067
	156		VD12
AW-049	157		VD10
0159	158		VD11
AW-053	159		KH4:1
AW-057	160		KH5:1
AW-059	161		KH6:1
AW-055	162		SX4:2Л
	163		KL13:19

См. прим.1 — строки 87–112
См. примеч.1 — строки 113–120
См. прим.1 — строки 121–132
См. примеч.1 — строки 133–139
См. примеч.1 — строки 140–145
См. примеч.1 — строки 146–151
См. примеч.1 — строки 152–163

На правую боковину:
- К заж. 254
- К заж. 183
- К заж. 164
- К заж. 166
- К заж. 177
- К заж. 176
- К заж. 179

См. прим.1 — строки 5–14
См. примеч.1 — строки 48–52
См. примеч.1 — строки 55–58
См. примеч.1 — строки 60–63
См. примеч.1 — строки 65–78
См. примеч.1 — строки 80–86

Схема выполнена на листах 65, 66

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв

Линия 330-500 кв

Резервные защиты. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/II-87

Разработал Шишкин

Н. контр. Радкина

Нач. ГПП Рыбкина

Рук. гр. Гиппиус

Ст. инж. Васильева

Инв. N

Стадия: РП | Лист: 65 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87
при наличии и отсутствии ОАПВ см. примеч. 2

Правая боковина

01	Оперативные цепи		
AW-095	164		AW-095
KL14:19	165		
AW-081	166		AW-081
KL15:19	167		
	168		
KL18:19	169		AW-0107
KL20:19	170		AW-0109
VD18-083	171		
Sx6:2n	172		
VD17	173		
AW-081	174		
	175		
087	176		
VD19 089	177		
Sx7:2n	178		
VD19 083	179		
VD19	180		AW-0101
KL13-065	181		
KL10:12	182		
KL10:14	183		AW-067
KH7:1	184		AW-069
R12	185		AW-071
KL18:5	186		
	187		
KT6:9	188		
KL1:20	189		
KL10:20	190		
	191		
KL11:20	192		
KL18:20	193		
	194		
KL15:20	195		
	196		
	197		
	198		
S63:6	199		0.302
	200		
	201		
KL17:5	202		
KL17:6	203		
	204		
KL17:7	205		
	206		
KL17:8	207		
	208		
KL17:11	209		
	210		
	2И		
KL5:6	212		AW-0401
Sx8:1n2	213		AW-0433
	214		
	215		
KL18:9	216		
KL18:11	217		
	218		
	219		
KL19:6	220		
KL19:8	221		
	222		
	223		
	224		
	225		
KL18:10	226		
KL18:12	227		
	228		
KL2:5	229		
KL2:7	230		
	231		
	232		
KL8:5	233		AW-FU1
KL14:9	234		
KL14:11	235		
	236		
KL19:12	237		
KL15:12	238		
	239		
KL8:7	240		AW-FU29
	241		
KL20:5	242		
	243		
KL20:7	244		
	245		

См. прим. 1

Только при наличии ОАПВ

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL13:9	246		
KL13:11	247		
KL13:10	248		
KL13:12	249		
KL14:10	250		
KL14:12	251		
KL12:5	252		
KL12:7	253		
	254		
VD15	255		
KL13:11	256		
Sx8:C2	257		AW-919
Sx8:2n2	258		
	259		
01	Цепи выключателя Q1		
KL15:5	260		
	261		
	262		
KL14:5	263		
	264		
KL15:7	265		
	266		
KL15:9	267		
	268		
KL15:11	269		
	270		
KL14:7	271		
	272		
KL16:12	273		
	274		
	275		
	276		
	277		
01	Цепи выключателя Q2		
KL16:5	278		
	279		
	280		
KL14:6	281		
	282		
KL16:7	283		
	284		
KL16:8	285		
	286		
KL16:11	287		
	288		
KL14:8	289		
	290		
KL17:12	291		
	292		
	293		
	294		
	295		
01	Цепи сигнализации		
KH1:4	296		1701+EH1
	297		
KH1:3	298		1723
	299		
VD22	300		AW-905
	301		
VD22	302		EA6.1
	303		16H
VD23	304		1601
	305		EA1.1
R14	306		1717 EHP2.1
	307		
KL1	308		1702-EH.1
	309		
A19	310		1715 EHP1.1
	311		
VD27	312		1619 EA41.1
	325		

К заж. 163 на левую боковину

Изменения ряда зажимов при отсутствии ОАПВ см. прим. 1 правая боковина

KL20:19	170		
KT6:9	188		
KL1:20	189		
KL10:20	190		
	191		
KL11:20	192		
KL18:20	193		
	194		
KL15:20	195		
KL5:6	212		
Sx8:1n2	213		
	214		
Sx8:C2	257		
Sx8:2n2	258		

К заж. 155
К заж. 142
К заж 141
К заж 137
К заж. 145
К заж 134

На левую боковину

Схема выполнена на листах 65,66

Привязан:

Инв. №

Н. контр. Рыбкина

Нач. ЦТП Рыбкина

Рук. гр. Титова

Ст. инж. Бесшапкер

Разраб. Рыбкина

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500кВ

Линия 330-500кВ


Резервные защиты. Схема подключения трансформаторов тока ТФНКД-500 по схеме 3/3 1025/1-87


Стадия Р/П | Лист 66 | Листов

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал: Жук

Формат А2

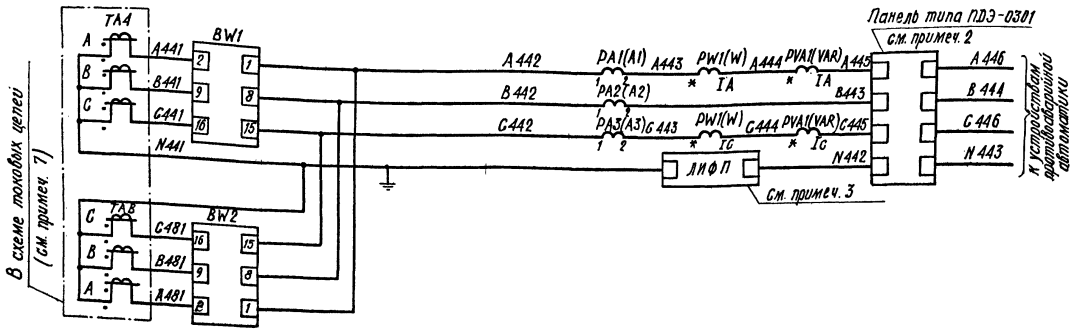

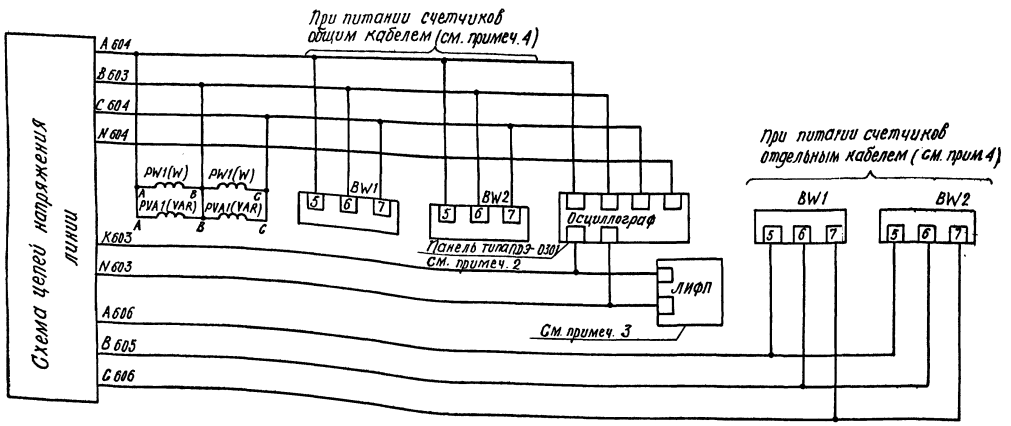

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечан
Блок измерений БИ	PA1(A1) PA2(A2) PA3(A3)	Амперметр	Э365	...А, ... КА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	...А... МВАр	1	С нулем в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	...А, ... МВт	1	
Блок счетчиков КЭ 6705П-84	BW1, BW2	Счетчик активной энергии	Ф443А	...I...А...100В	2	В поставку завода не входит

Примечания

1. Схема дана для линии ПС со схемами
— „четырехугольник", „Автотрансформатор - шины" на стороне ВН при наличии ТТ с четырьмя и пятью сердечниками
— „Полуторная на стороне ВН - мост „линия - линия" и мост „линия - автотрансформатор при наличии ТТ с четырьмя сердечниками.
— „Полуторная" на стороне СН - мост „линия - линия" при наличии ТТ с четыремя сердечниками
— „Полуторная" на стороне ВН - мост „линия - автотрансформатор" при наличии ТТ с пятью сердечниками.
Марки трансформаторов тока и токовых цепей даны при наличии наличии трансформаторов тока с четырмя сердечниками
При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки трансформаторов тока и токовых цепей уточняются по схеме токовых цепей.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяется при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжений до счетчиков.
5. При необходимости установки на панели управления аппаратуры измерения для одной линии применяется блок измерения БИ484-87 (ПС со схемами „полуторная" - мост линия-автотрансформатор), для двух линий - блок измерения БИ482-87 (ПС со схемами „четырехугольник", „автотрансформатор-шины", „полуторная - мост линия - линия).
6. Позиционные обозначения в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
7. Однополярный конец первичной обмотки ТТ принят со стороны линии.

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кВ

Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТО	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кровицкая		

Линия 330-500кв

Измерения и учет электроэнергии. Вариант I. Схема полная.

Стадия	Лист	Листов
РП	67	

Энергосетьпроект г. Москва 1987

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01		Линия 330-50		
		1		
А 441		2		BW1:2
		3		
В 441		4		BW1:9
		5		
С 441		6		BW1:16
		7		
N 441		8		
		9		
		10		
А 481		11		BW2:2
		12		
В 481		13		BW2:9
		14		
С 481		15		BW2:16
		16		
		17		
		18		
А 442		19		BW1:1
		20		BW2:1
В 442		21		BW1:8
		22		BW2:8
С 442		23		BW1:15
		24		BW9:15
		25		
А604 (А606)		26		BW1:5
		27		BW2:5
В603 (В605)		28		BW1:6
		29		BW2:6
С604 (С606)		30		BW1:7
		31		BW2:7
		32		
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
		38		

См. примеч. 2

См. примеч. 3

Правая боковина

01		Линия 330-500кВ		
BW1:10		39		
BW1:11		40		
		41		
		42		
BW1:14		43		
BW1:3		44		
		45		
BW1:17		46		
		47		
BW2:10		48		
BW2:11		49		
		50		
		51		
BW2:14		52		
BW2:3		53		
		54		
BW2:17		55		
		56		
		76		

Ряд зажимов блока БИ-482-87

(см. примечание 1)

Левая боковина

02		Линия 330-500 кВ		
А 442		1		PA1:1
В 442		2		PA2:1
С 442		3		PA3:1
		4		
А 445		5		PVA1:IA
В 443		6		PA2:2
С 445		7		PVA1:Ic
		8		
А604		9		PWCA
		10		
В 603		11		PW1:B
		12		
С604		13		PW1:C
		14		
		15		
		16		
		17		
		25		
		26		

См. примеч. 2

Ряд зажимов блока БИ484-87

(см. примеч. 1)

Правая боковина

01		Линия 330-500кВ		
PA1:1		1		А 442
PA2:1		2		В 442
PA3:1		3		С 442
		4		
PA1:IA		5		А 445
PA2:2		6		В 443
PVA1:Ic		7		С 445
		8		
PW1:A		9		А604
		10		
PW1:B		11		В603
		12		
PW1:C		13		С604
		14		
		15		
		16		
		17		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		

См. примеч. 2

Примечания

1. Для одной линии 330-500 кВ со схемой „Полуторная" (мост линия - автотрансформатор) применяется блок измерения БИ 484-87.
   Для двух линий 330-500 кВ ПС со схемой „Четырехугольник", „Автотрансформатор - шины", „Полуторная" (мост линия-линия) применяется блок измерения БИ 482-87.
2. Марки токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками. При наличии ТТ с пятью сердечниками марки токовых цепей уточняются по схеме токовых цепей.
3. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем, марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.
4. Ряд зажимов в блоке БИ 482-87 для монтажной единицы 01 расположен на правой боковине и выполняется аналогично ряду зажимов для монтажной единицы 02.

Привязан :

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кривицкая		

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	68	


Измерения и учет электроэнергии. Вариант I
Схема подключения НКУ

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал Ir.D Формат А 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

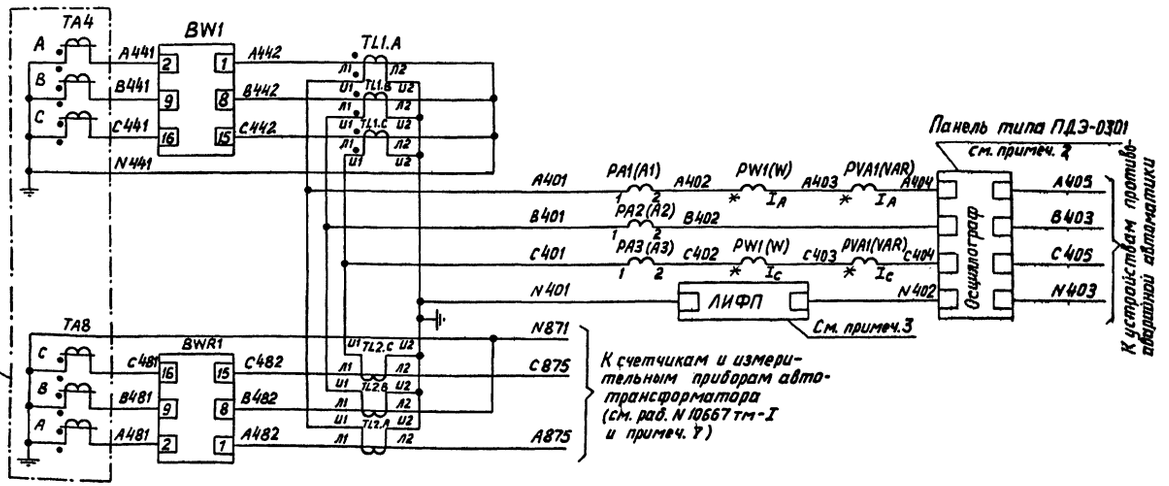
При наличии трансформаторов тока с четырьмя и пятью сердечниками



Токовые цепи (см. примеч. 1, 5)

Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

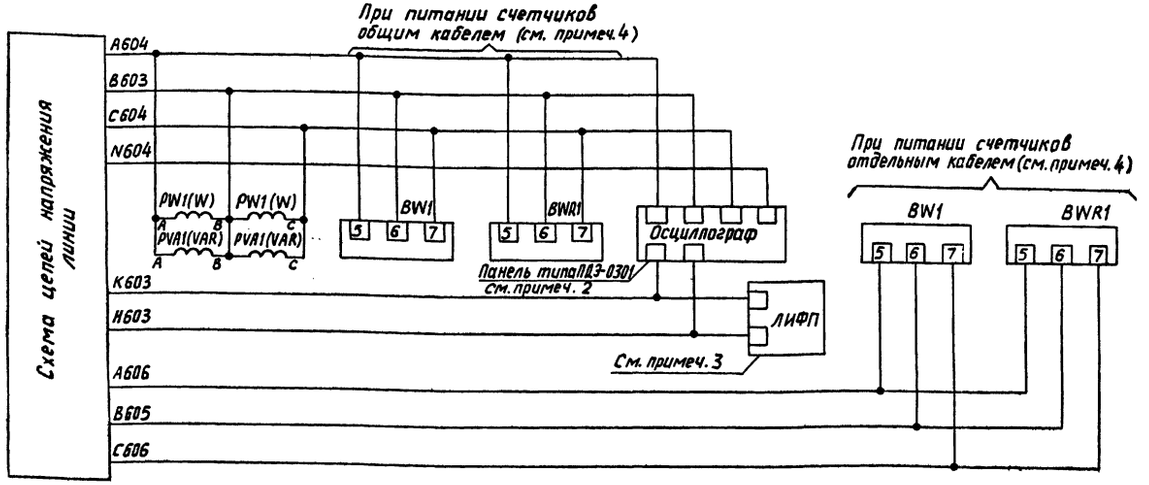При питании счетчиков общим кабелем (см. примеч. 4)



При питании счетчиков отдельным кабелем (см. примеч. 4)

Цепи напряжения (см. примеч. 5)

Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Блок измерений БИ-4Д34-87	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э365	...А, ... кА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	... А, ... мВАр	1	с нулём в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	...А, ...мВт	1	
Блок счетчиков БН4512-84	BW1	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А, .../100В	1	С блоком не поставляются общий для линии и автотрансформ.
	BWR1	Счетчик активно-реактивной энергии	Ф443АР	.../...А, .../100В	1	
Блок БЗ312-71	TL1.A,B,C (ТТ1.а,в,с)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../...А	3	
Блок БЗ312-71	TL2.A,B,C (ТТ1.а,в,с)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../...А	3	

См. примеч. 5

Примечания

1. Схема дана для линии ПС со схемой „Полуторная" на стороне СН, мост „линия – автотрансформатор" при наличии ТТ с четырьмя или пятью сердечниками, марки трансформаторов тока и токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками. При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки трансформаторов тока и токовых цепей уточняются по схемам токовых цепей.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Позиционные обозначения аппаратов в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
6. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока принят со стороны линии.
7. В связи с применением электронных счетчиков типа Ф443 схема измерений автотрансформатора 330-500 кВ (раб. N10667тм-I, лист 40) в части измерений, общих для линии и автотрансформатора, должна быть откорректирована в соответствии с данной схемой.

Привязан:

Инв.№

407-03 379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330 кВ

			Стадия	Лист	Листов
			РП	69	

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Н. контр.	Рыбкина		
Разраб.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Гл. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		
Нач. ПТО	Рыбкина		

Измерения и учет электроэнергии. Вариант II. Полная схема

Копировал

Формат 22

Ряды зажимов блока БИ 451/2-84

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		
	1		
A441	2		BW1:2
	3		
B441	4		BW1:9
	5		
C441	6		BW1:16
	7		
N441	8		
N871	9		
	10		
A481	11		BWR1:2
	12		
B481	13		BWR1:9
	14		
C481	15		BWR1:16
	16		
N871	17		
	18		
A442	19		BW1:1
B482	20		BWR1:1
B442	21		BW1:8
B482	22		BWR1:8
C442	23		BW1:15
C482	24		BWR1:15
	25		
A604(A606)	26		BW1:5
	27		BWR1:5
B603(B605)	28		BW1:6
	29		BWR1:6
C604(C606)	30		BW1:3
	31		BWR1:7
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		

См. примеч. 1

См. примеч. 2

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		
BW1:15	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
BWR1:10	48		
BWR1:11	49		
BWR1:12	50		
BWR1:13	51		
BWR1:14	52		
BWR1:3	53		
BWR1:4	54		
BWR1:17	55		
	56		
	76		

Ряд зажимов блока БИ 484-87

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		
PA1:1	1		A401
PA2:1	2		B401
PA3:1	3		C401
	4		
PVA1:1A	5		A404
PA2:2	6		B402
PVA1:1c	7		C404
	8		
PW1÷A	9		A604
	10		
PW1÷B	11		B603
	12		
PW1:C	13		C604
	14		
	15		
	16		
	17		
	26		

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		
A442	1		ПТТ1а-Л1
	2		
B442	3		ПТТ1б-Л1
	4		
C442	5		ПТТ1с-Л1
	6		
N441	7		
	8		
	9		ПТТ1а-Л2
	10		
	11		ПТТ1б-Л2
	12		
	13		ПТТ1с-Л2
	14		
	15		
A401	16		ПТТ1а-U1
B401	17		ПТТ1б-U1
C401	18		ПТТ1с-U1
N401	19		ПТТ1с-U2
	20		

См. примеч. 1

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линий и автотрансформатор 330-500 кВ		
A482	1		ПТТ1а-Л1
	2		
B482	3		ПТТ1б-Л1
	4		
C482	5		ПТТ1с-Л1
	6		
N871	7		
	8		
A875	9		ПТТ1а-Л2
	10		
N871	11		ПТТ1б-Л2
	12		
C875	13		ПТТ1с-Л2
	14		
	15		
A401	16		ПТТ1а-U1
B401	17		ПТТ1б-U1
C401	18		ПТТ1с-U1
N401	19		ПТТ1с-U2
	20		

См. примеч. 1

Примечания

1. Марки токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками. При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки токовых цепей уточняются по схемам токовых цепей.
2. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем, марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330 - 500 кВ


					Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Рывкина			Линия 330-500 кВ	РП	70	
Нач. ПТП	Рывкина						
Рук. гр.	Тятова			Измерения и учет электроэнергии. Вариант II Схема подключения НКУ	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.		
Ст. инж.	Васильева						
Ст. инж.	Кривицкая						

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

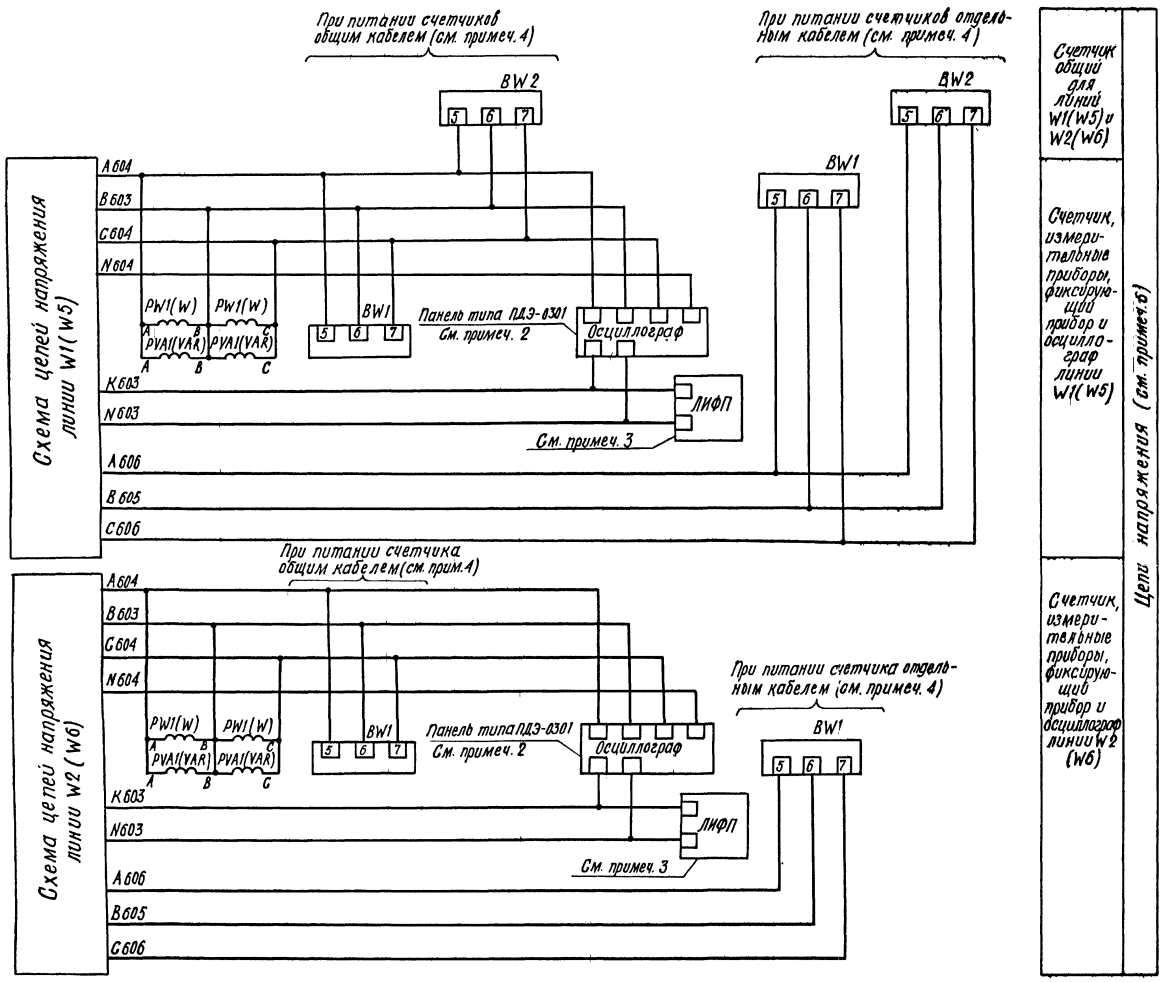При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками



Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечан.
Для измерительных токовых цепей (см. прим. 6) — Блок измерительный БИ 482-87	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э 365	... А, ... кА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д 365	... А, ... МВАр	1	С нулем в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д 365	... А, ... МВт	1	
Для токовых цепей W2(W6) см. прим. 3,6 — Блок счетчика БИ 482-87	BW1	Счетчик активной энергии	Ф 443 А	.../..А, .../100В	1	В поставку завода не входит. Общий для W1(W5) и W2(W6)
	BW2	То же	Ф 443 А	.../..А, .../100В	1	
Для цепей напряжения W2(W6) см. прим. 6 — Блок счетчика БИ 482-87	BW1	Счетчик активной энергии	Ф 443 А	.../..А, .../100В	1	В поставку завода не входит
Блок БВЗК-71	T1.A, B, C (ТТ1 а, в, с)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0.66	.../... А	3	
Блок БВЗК-71	T2.A, B, C (ТТ1 а, в, с)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../... А	3	

Примечания

1. Схема дана для места линия-линия ПС со схемой „Полуторная" на стороне ВН или СН при наличии ТТ с пятью сердечниками.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Позиционные обозначения аппаратов в блоках соответствуют обозначениям в скобках
6. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока W1(W5) - TA5 и W2(W6) - TA5 принят со стороны соответствующей линии; для трансформаторов тока TA8 - со стороны линии W2(W6)

Схема выполнена на листах 71, 72

					Привязан:	
					407-03-379.87 ЭЗ	
					Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Н. контр.	Рыбкина				Линии 330-500 кВ	Стадия: РП; Лист: 71; Листов:
Нач. ПТП	Рыбкина					
Рук. гр.	Тотова				Измерения и учет электроэнергии. Вариант II. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Ст. инж.	Васильева					
Ст. инж.	Кривицкая					

Копировал А. Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками.

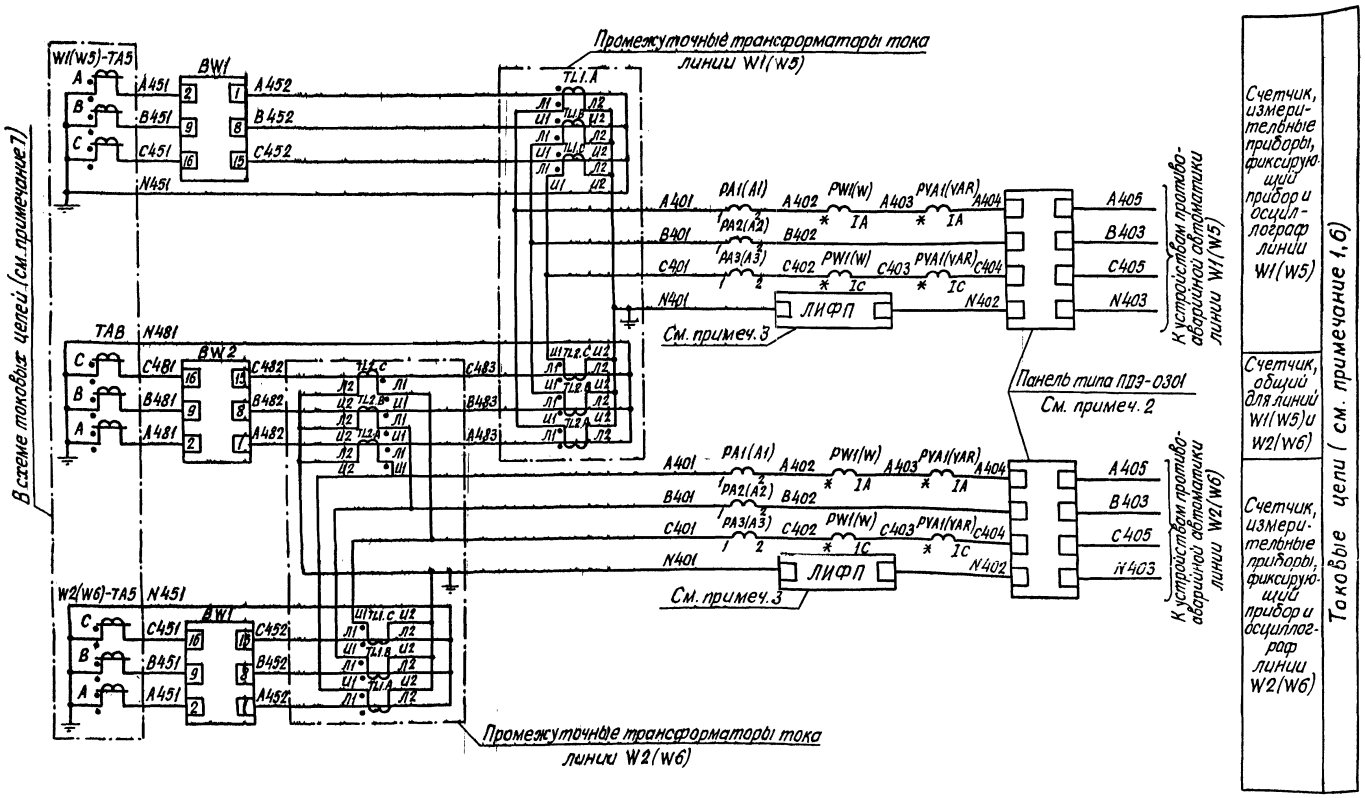


Схема выполнена на листах 71,72

Привязан:			
Инв.№			
		407-03-379.87 ЭЗ	
Н.контр.	Рывкина	Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Разраб.	Васильева		
Проверил	Титова	Линии 330-500кВ	Стадия: Р; Лист: 72; Листов:
Гл.инж.	Васильева		
Гл.спец.			
Нач.ПТП	Рывкина	Измерения и учет электроэнергии. Вариант III. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1987г

Копировал: Ильф Формат

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Для линий W1(W5) и W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линии 330-500 кВ	
А 451	1 2	BW1:2
	3	
В 451	4	BW1:9
	5	
С 451	6	BW1:16
	7	
N 451	8	
	9	
	10	
А 481	11	BW2:2
	12	
В 481	13	BW2:9
	14	
С 481	15	BW2:16
	16	
N 481	17	
	18	
А 452	19	BW1:1
А 482	20	BW2:1
В 452	21	BW1:8
В 482	22	BW2:8
С 452	23	BW1:15
С 482	24	BW2:15
	25	
См. прим. 1 А 604(А606)	26	BW1:5
	27	BW2:5
В 603(В605)	28	BW1:6
	29	BW2:6
С 604(С606)	30	BW1:7
	31	BW2:7
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

Правая боковина

01	Линии 330-500 кВ	
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
BW2:10	48	
BW2:11	49	
	50	
	51	
BW2:14	52	
BW2:3	53	
	54	
BW2:17	55	
	56	
	76	

Для линии W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 451/3-84

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2(W6)
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2(W6)
А 451	1 2	BW1:2
	3	
В 451	4	BW1:9
	5	
С 451	6	BW1:16
	7	
N 451	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
А 452	19	BW1:1
	20	
В 452	21	BW1:8
	22	
С 452	23	BW1:15
	24	
	25	
См. прим. 1 А 604(А606)	26	BW1:5
	27	
В 603(В605)	28	BW1:6
	29	
С 604(С606)	30	BW1:7
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

Для линии W2(W6)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2(W6)
А 452	1	nTT1a-Л1
	2	
В 452	3	nTT1B-Л1
	4	
С 452	5	nTT1c-Л1
	6	
N 451	7	
	8	
	9	nTT1a-Л2
	10	
	11	nTT1B-Л2
	12	
	13	nTT1c-Л2
	14	
	15	
А 401	16	nTT1a-U1
В 401	17	nTT1B-U1
С 401	18	nTT1c-U1
N 401	19	nTT1c-U2
	20	

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2(W6)
А 483	1	nTT1a-Л1
	2	
В 483	3	nTT1B-Л1
	4	
С 483	5	nTT1c-Л1
	6	
	7	
	8	
А 482	9	nTT1a-Л2
	10	
В 482	11	nTT1B-Л2
	12	
С 482	13	nTT1c-Л2
	14	
	15	
А 401	16	nTT1a-U1
В 401	17	nTT1B-U1
С 401	18	nTT1c-U1
N 401	19	nTT1c-U2
	20	

Для линии W1(W5)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1(W5)
А 452	1	nTT1a-Л1
	2	
В 452	3	nTT1B-Л1
	4	
С 452	5	nTT1c-Л1
	6	
N 451	7	
	8	
	9	nTT1a-Л2
	10	
	11	nTT1B-Л2
	12	
	13	nTT1c-Л2
	14	
	15	
А 401	16	nTT1a-U1
В 401	17	nTT1B-U1
С 401	18	nTT1c-U1
N 401	19	nTT1c-U2
	20	

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1(W5)
А 483	1	nTT1a-Л1
	2	
В 483	3	nTT1a-Л1
	4	
С 483	5	nTT1a-Л1
	6	
N 481	7	
	8	
	9	nTT1a-Л2
	10	
	11	nTT1B-Л2
	12	
	13	nTT1c-Л2
	14	
	15	
А 401	16	nTT1a-U1
В 401	17	nTT1B-U1
С 401	18	nTT1c-U1
N 401	19	nTT1c-U2
	20	

Для линий W1(W5) и W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 482-87

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1(W5)
PA1:1	1	А 401
PA2:1	2	В 401
PA3:1	3	С 401
	4	
PVA1:1A	5	А 404
PA2:2	6	В 402
PVA1:1c	7	С 404
	8	
PW1:A	9	А 604
	10	
PW1:B	11	В 603
	12	
PW1:C	13	С 604
	14	
	15	
	16	
	17	
	26	

Левая боковина

02	Линия 330-500 кВ	W2(W6)
А 401	1	PA1:1
В 401	2	PA2:1
С 401	3	PA3:1
	4	
	5	PVA1:1A
	6	PA2:2
	7	PVA1:1c
	8	
А 604	9	PW1:A
	10	
В 603	11	PW1:B
	12	
С 604	13	PW1:C
	14	
	15	
	16	
	17	
	26	

Примечание

1. Марки цепей без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем: марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.

Привязан:

Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кривоцкая		

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линии 330-500 кВ

Измерения учет электроэнергии. Вариант III. Схема подключения НКУ

Стадия	Лист	Листов
РП	73	


Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

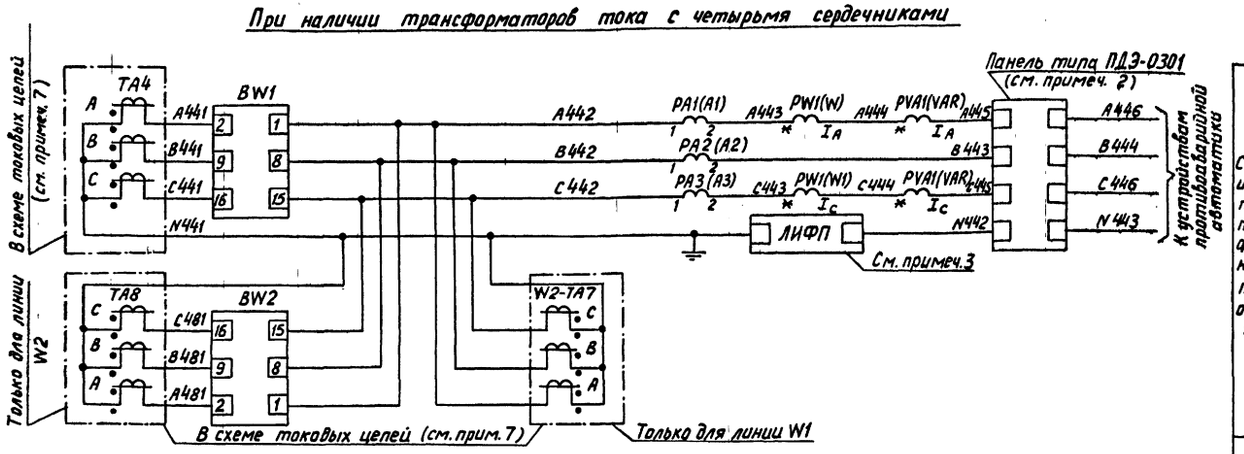При наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками



Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

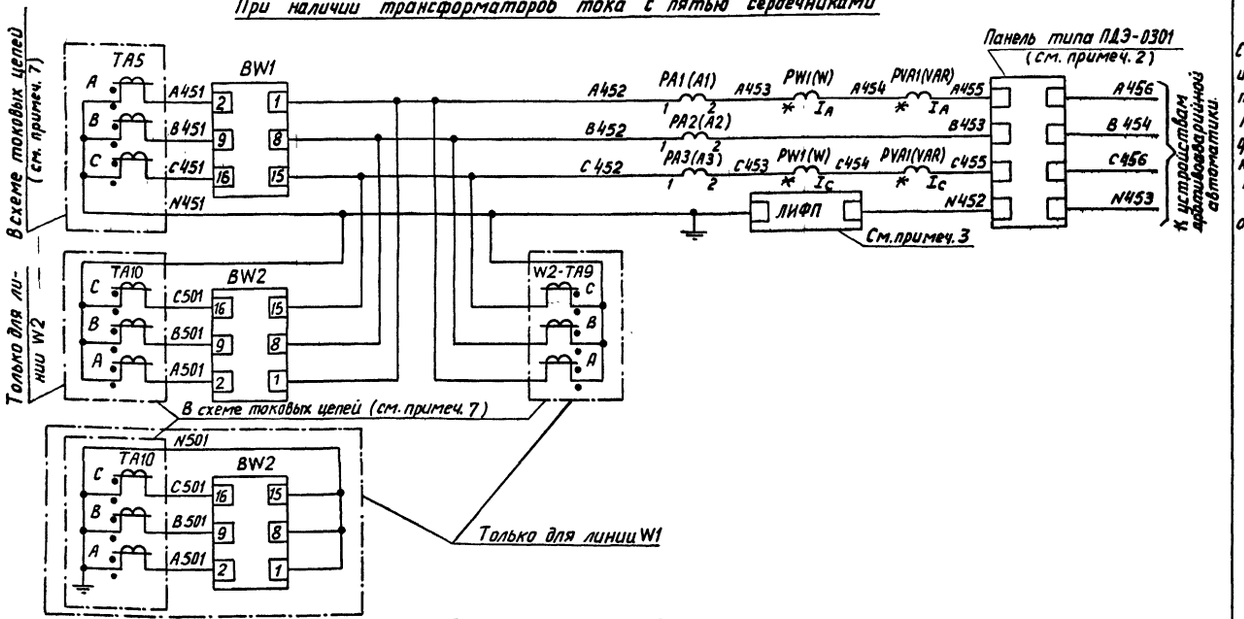При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками




Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Токовые цепи (см. примеч. 1, 8)

При питании счетчиков общим кабелем (см. прим. 4)

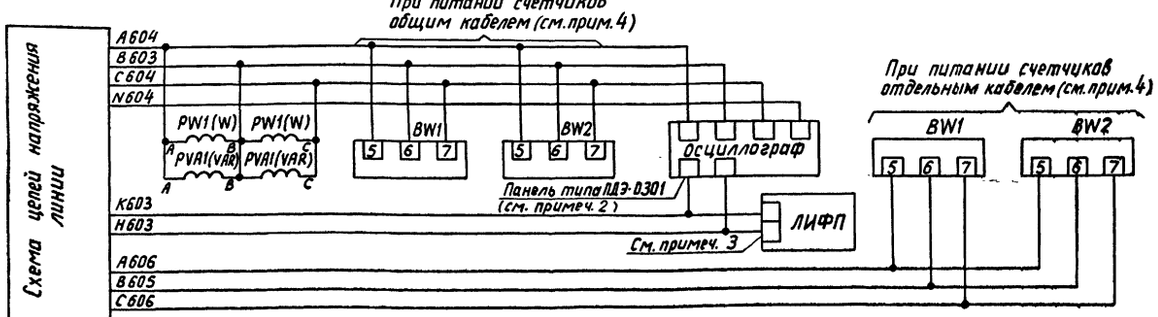При питании счетчиков отдельным кабелем (см. прим. 4)



Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Цепи напряжения (см. прим. 4)

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Общий для W1 и W2 (см. прим. 3, 6)	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э365	...А, ... кА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	...А, ...мВАр	1	С нулем в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	...А, ...мВт	1	
Блок счетчиков БИ 451/1-84	BW1, BW2	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А, .../100В	2	В поставку завода не входят
Блок счетчиков БИ 451/3-84	BW1	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А, .../100В	1	В поставку завода не входят

Примечания

1. Схема дана для линии ПС со схемой „Треугольник". Трансформаторы тока - с четырьмя и пятью сердечниками.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Для линий 500 кВ без реактора и линий 330 кВ применяется блок измерения БИ 482-87. Для линии 500 кВ с реактором - блок измерения БИ 488-87.
6. Позиционные обозначения в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
7. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока принят со стороны линии.
8. Блок счетчиков БИ 451/1-84 применяется для линии W2 при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками и для линий W1 и W2 при наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками. Блок счетчиков БИ 451/3-84 применяется для линии W1 при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками.

Привязан			
Инв. №			
			407-03-379.87 ЭЗ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ
А. контр.	Рывкина		
Разраб.	Васильева		Линии 330-500 кВ
Проверил	Коровникова		Стадия: РП; Лист: 74; Листов:
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		Измерения и учет электроэнергии. Вариант III. Схема полная
Нач. ПТО	Рывкина	1284	Энергосетьпроект г. Москва 1984 г

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

При наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками

Для линии W1

Ряды зажимов блока БИ 451/3-84

Левая боковина

	Линия 330-500 кВ	W1
	1	
A 441	2	BW1:2
	3	
B 441	4	BW1:9
	5	
C 441	6	BW1:16
	7	
N 441	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
A 442	19	BW1:1
	20	
B 442	21	BW1:8
	22	
C 442	23	BW1:15
	24	
	25	
A 604 (A 606)	26	BW1:5
	27	
B 603 (B 605)	28	BW1:6
	29	
C 604 (C 606)	30	BW1:7
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

	Линия 330-500 кВ	W1
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
	76	

Для линии W2

Ряды зажимов блока БИ-451/1-84

Левая боковина

	Линия 330-500 кВ	W2
	1	
A 441	2	BW1:2
	3	
B 441	4	BW1:9
	5	
C 441	6	BW1:16
	7	
N 441	8	
	9	
	10	
A 481	11	BW2:2
	12	
B 481	13	BW2:9
	14	
C 481	15	BW2:16
	16	
	17	
	18	
A 442	19	BW1:1
	20	BW2:1
B 442	21	BW1:8
	22	BW2:8
C 442	23	BW1:15
	24	BW2:15
	25	
A 604 (A 606)	26	BW1:5
	27	BW2:5
B 603 (B 605)	28	BW1:6
	29	BW2:6
C 604 (C 606)	30	BW1:7
	31	BW2:7
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

	Линия 330-500 кВ	W2
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
BW2:10	48	
BW2:11	49	
	50	
	51	
BW2:14	52	
BW2:3	53	
	54	
BW2:17	55	
	56	
	57	
	76	

Для линий W1 и W2

Ряды зажимов блока БИ 482-87 или БИ 485-87

Левая боковина

	Линия 330-500 кВ	W1
A 442	1	PA1:1
B 442	2	PA2:1
C 442	3	PA3:1
	4	
A 445	5	PVA1:IA
B 443	6	PA2:2
C 445	7	PVA1:Ic
	8	
A 604	9	PW1:A
	10	
B 604	11	PW1:B
	12	
C 604	13	PW1:C
	14	
	15	
	16	
	17	
	24	
	25	
	26	

Правая боковина

	Линия 330-500 кВ	W2
PA1:1	1	A 442
PA2:1	2	B 442
PA3:1	3	C 442
	4	
PVA1:IA	5	A 445
PA2:2	6	B 443
PVA1:Ic	7	C 445
	8	
PW1:A	9	A 604
	10	
PW1:B	11	B 604
	12	
PW1:C	13	C 604
	14	
	15	
	16	
	17	
	24	
	25	
	26	

Примечание

1. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем, марки цепей в скобках – при питании счетчиков отдельным кабелем.

Схема выполнена на листах 75, 76

Привязан:					
407-03-379.87 ЭЗ					
Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кВ					
Н. контр.	Рывкина		6.1987	Линии 330-500 кВ.	Стадия: РП; Лист: 75; Листов:
Нач. ПТП	Рывкина				
Рук. гр.	Титова			Измерения и учет электроэнергии. Вариант IV. Схема подключения НКУ	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Ст. инж.	Васильева				
Гл. инж.	Кривицкая				

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками

Для линии W1

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1
A 451	1		
	2		BW1:2
	3		
B 451	4		
	5		BW1:9
	6		
C 451	7		
	8		BW1:16
N 451	9		
	10		
	11		
A 501	12		BW2:2
	13		
B 501	14		
	15		BW2:9
C 501	16		
	17		BW2:16
	18		
A 452	19		BW1:1
	20		BW2:1
B 452	21		BW1:8
	22		BW2:8
C 452	23		BW1:15
	24		BW2:15
	25		
A604(A606)	26		BW1:5
	27		BW2:5
B603(B605)	28		BW1:6
	29		BW2:6
C604(C606)	30		BW1:7
	31		BW2:7
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		

См. прим. 1

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1
BW1:10	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
BW2:10	48		
BW2:11	49		
	50		
	51		
BW2:14	52		
BW2:3	53		
	54		
BW2:17	55		
	56		
	75		

Для линии W2

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2
A451	1		
	2		BW1:2
	3		
B451	4		
	5		BW1:9
	6		
C451	7		
	8		BW1:16
N451	9		
	10		
	11		
A501	12		BW2:2
	13		
B501	14		
	15		BW2:9
C501	16		
	17		BW2:16
	18		
A452	19		BW1:1
	20		BW2:1
B452	21		BW1:8
	22		BW2:8
C452	23		BW1:15
	24		BW2:15
	25		
A604(A606)	26		BW1:5
	27		BW2:5
B603(B605)	28		BW1:6
	29		BW2:6
C604(C606)	30		BW1:7
	31		BW2:7
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		

См. примеч. 1

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2
BW1:10	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
BW2:10	48		
BW2:11	49		
	50		
	51		
BW2:14	52		
BW2:3	53		
	54		
BW2:17	55		
	56		
	75		

Для линий W1 и W2

Ряды зажимов блока БИ 482-87 или БИ 485-87

Левая боковина

02	Линия 330-500 кВ		W2
A 452	1		PA1:1
B 452	2		PA2:1
C 452	3		PA3:1
	4		
A 455	5		PVA1:IA
B 453	6		PA2:2
C 455	7		PVA1:IC
	8		
A 604	9		PW1:A
	10		
B 604	11		PW1:B
	12		
C 604	13		PW1:C
	14		
	15		
	16		
	17		
	25		
	26		

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1
PA1:1	1		A 452
PA2:1	2		B 452
PA3:1	3		C 452
	4		
PVA1:IA	5		A 455
PA2:2	6		B 453
PVA1:IC	7		C 455
	8		
PW1:A	9		A 604
	10		
PW1:B	11		B 604
	12		
PW1:C	13		C 604
	14		
	15		
	16		
	17		
	25		
	26		

Схема выполнена на листах 76, 76

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330 - 500 кВ

Н. контр.	Рывкина		
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. гр.	Тотова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Крищюкас		

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	76	

Измерения и учет электроэнергии. Вариант IV. Схема подключения НКУ

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

gost.e-ecolog.ru